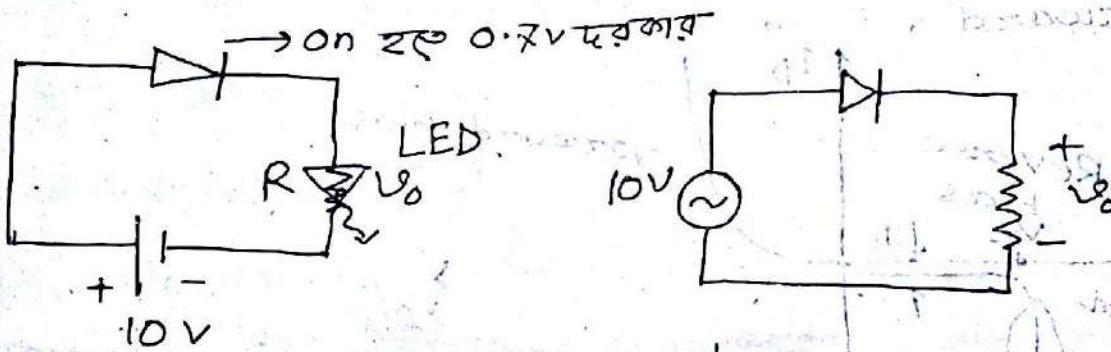



Vacuum tube → 1st semiconductor device ①

Diode ( $\rightarrow \Delta$ ) → 2nd ②





LED लागाने current flow

करने के लिए

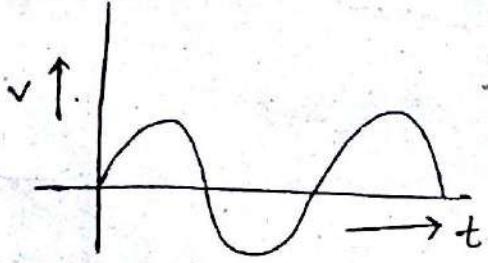


Specific resistance जलात्मक किमी

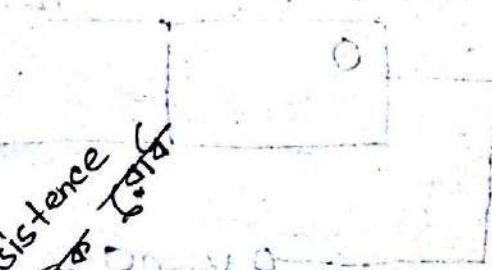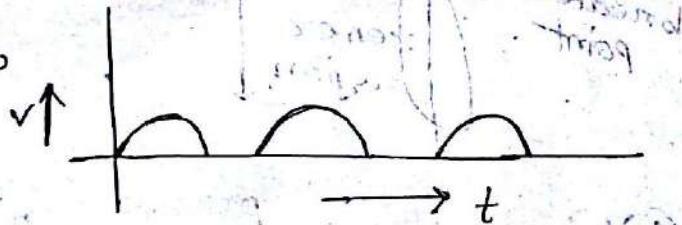

04-04-10  
1(E)

## Semiconductor diode / P-n diode

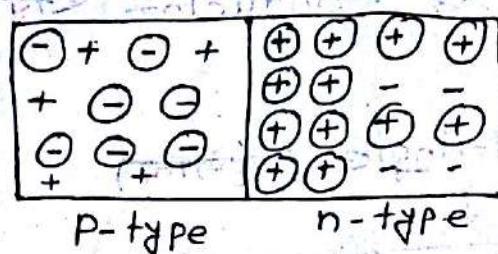


majority carriers  
minority carriers


① NO bias condition

② Reverse " "


③ Forward "

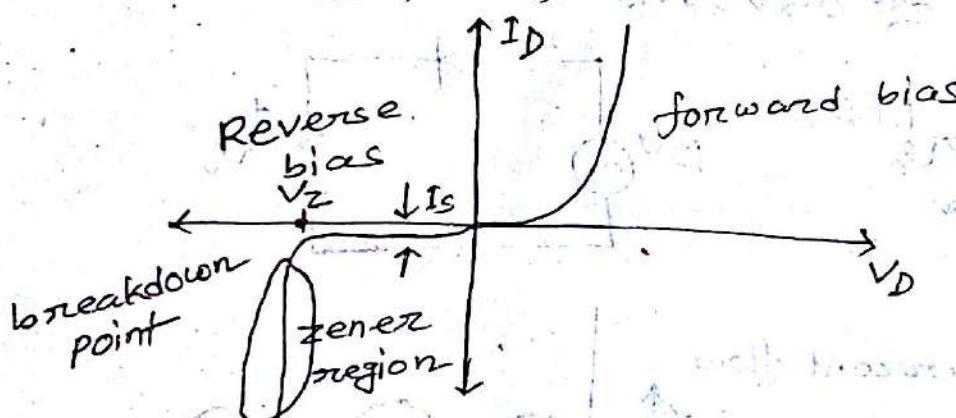


①

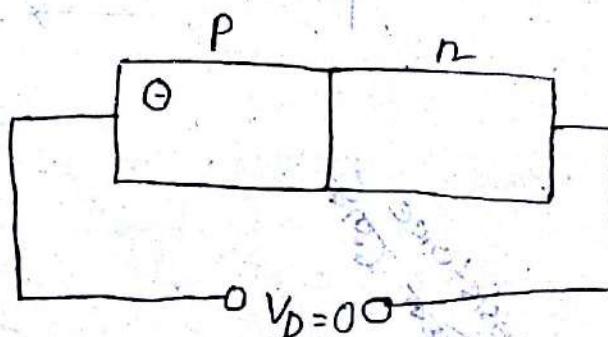

NO Bias অব্যুক্ত ফর্মে কুরেন্ট পাই - না

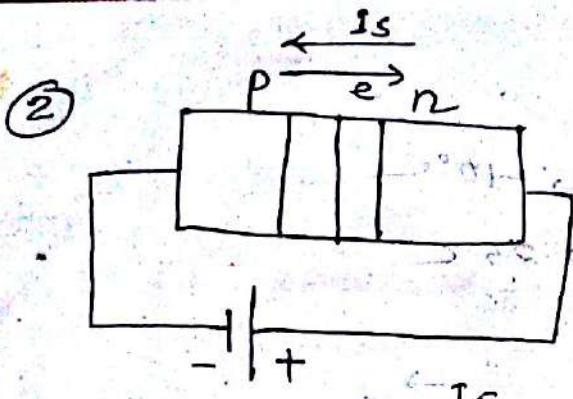

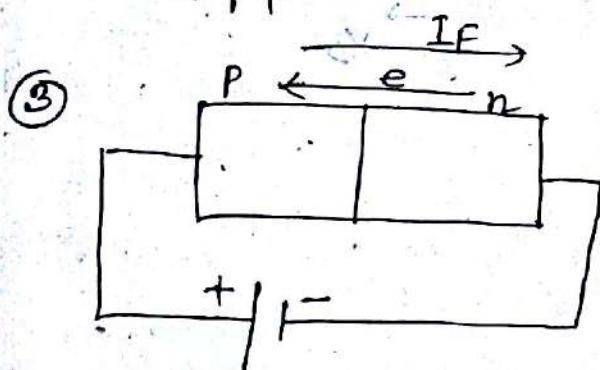③ Leakage current / Reverse saturation current



Forward current

$$I_D = I_F - I_S \text{ (mA)}$$


Direction इस परिसर में निश्चित

1. यह तरीका तापमान  
शुद्धिमान Forward bias → 2. conduction ~ यारे


Breakdown :-

① Avalanche breakdown: Reverse bias वाले के द्वारा minority carriers को बढ़ावा देकर क्रिया की जाती है। यह क्रिया कोडलिंग वाले द्वारा घटना के रूप में दर्शायी जाती है।

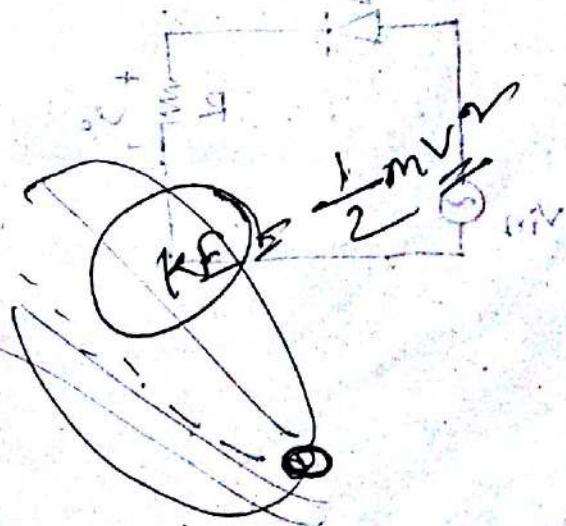② Zener breakdown: Doping layer को बढ़ावा देकर electric field द्वारा उत्पन्न वर्षा के द्वारा घटना के रूप में दर्शायी जाती है।



Temperature effect:-

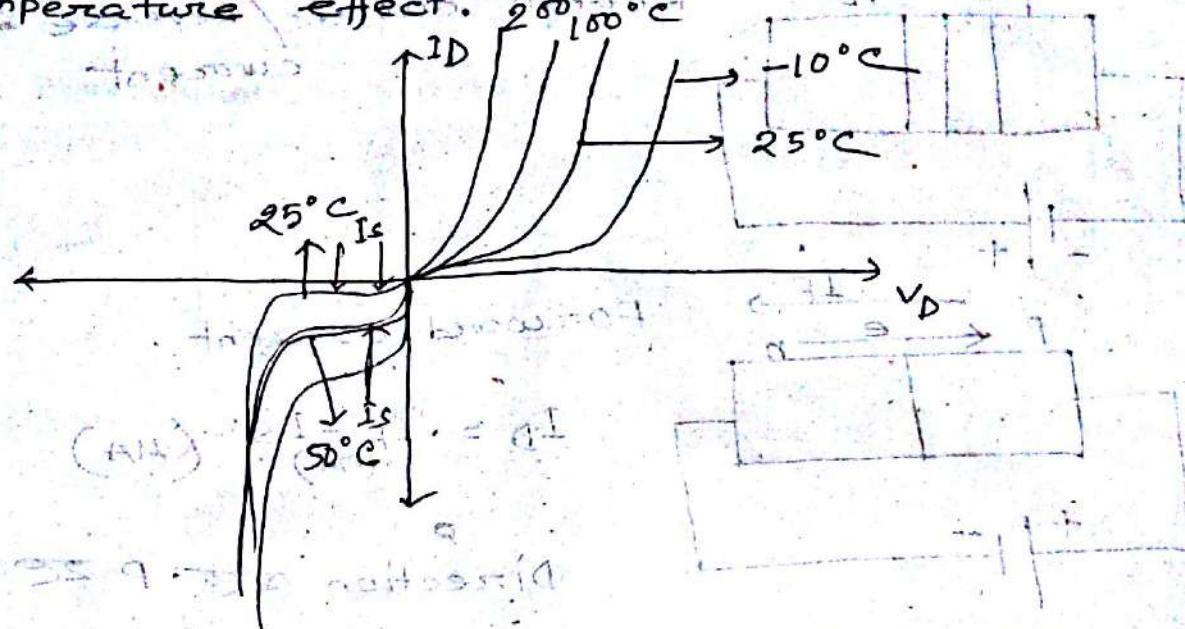

10°C - material leakage current  $I_S = 10^{-12} \text{ A}$

### Electronics





06-04-16  
2(B)


PIV or PRV rating:-

Peak Inverse voltage  $\rightarrow$  Reverse bias अवधारणा

अव्याप्ति वोल्टेज वोल्टेज बैस प्रतिक्रिया याय

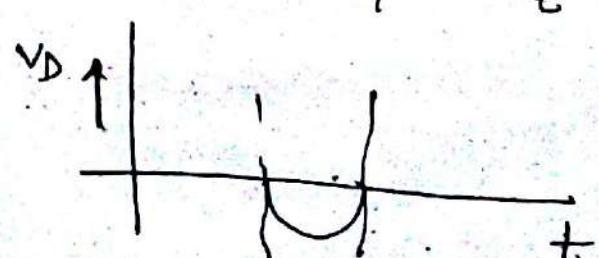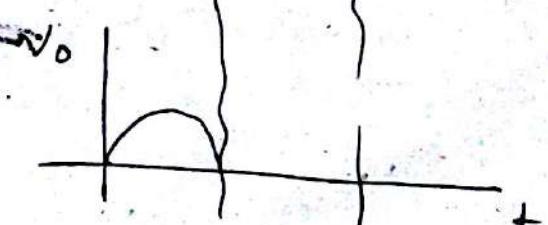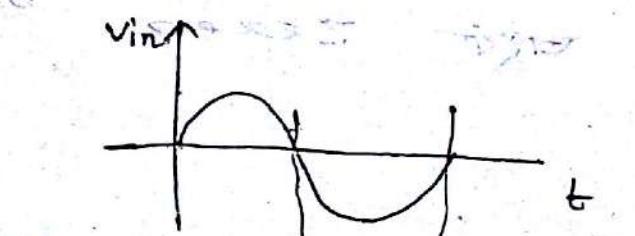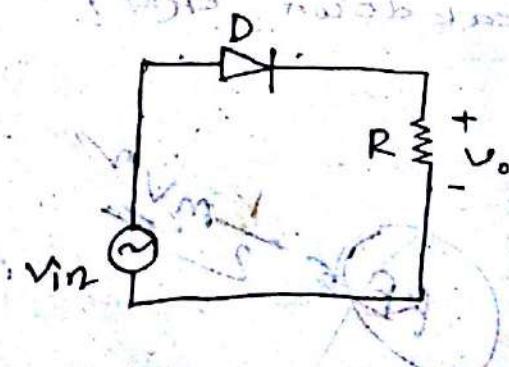
Peak reverse voltage  $\rightarrow$   $PIV \geq v_m$



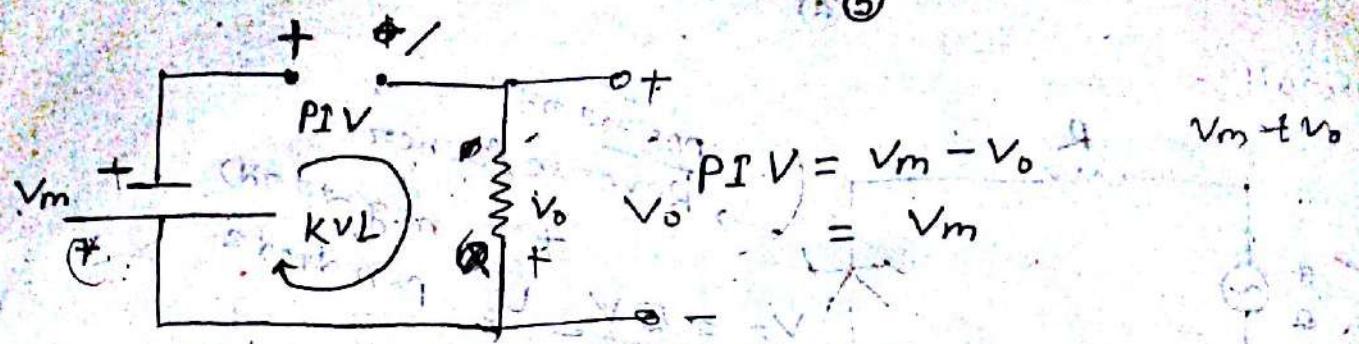

एकल एवं circuit के लिए PIV rating का ?



Zener diode:

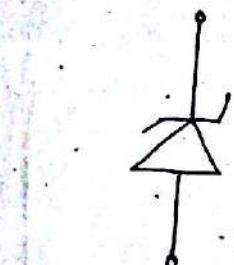

Zener diode


$V_Z$  को प्राप्त करने के लिए  
reverse bias

P-n diode

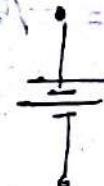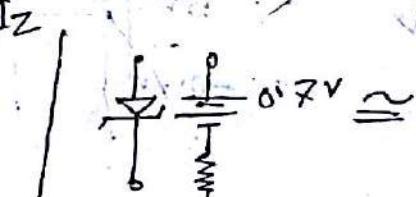

forward bias

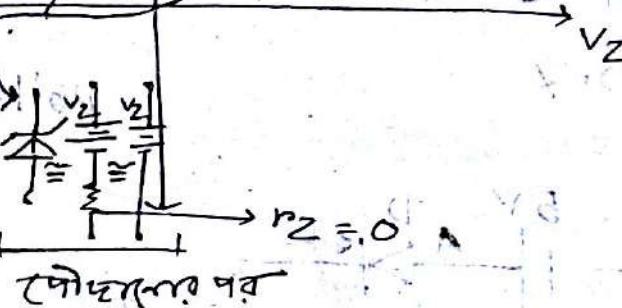$V_Z$  को प्राप्त करने के लिए  
forward bias



Reverse biased अवधारणा का लिए Zener diode



P-n ~~diode~~ diode  $\rightarrow$  forward bias

Zener forward अवधारणा P-n वा या का लिए

voltage regulator  $\Rightarrow$  लिए क्योंकि Z. D द्वितीय

$$V_G = V_Z$$

circuit:-

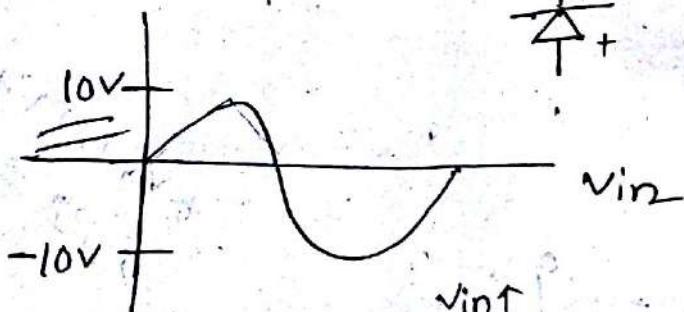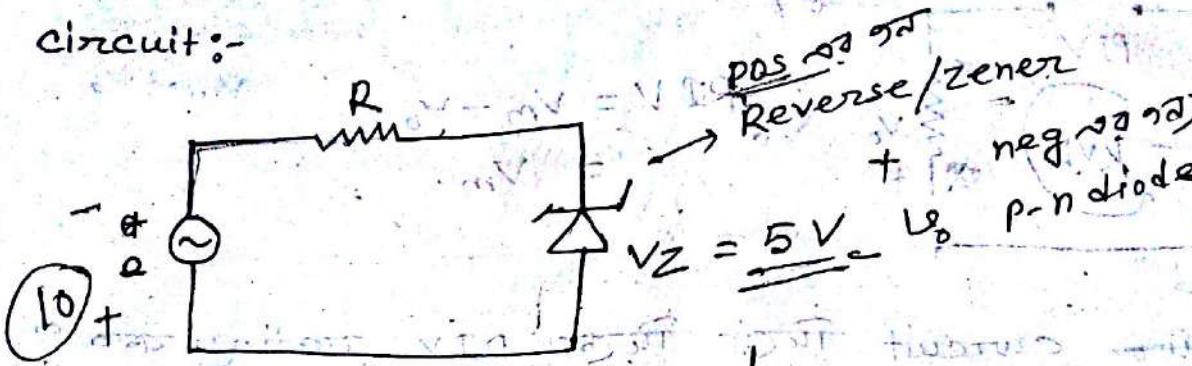


$$PI \vee = V_m + V_0$$

$$\Rightarrow 10 - 5 = -V_0$$

$$\Rightarrow 5 = -V_0$$




$$\therefore V_0 = -5V$$

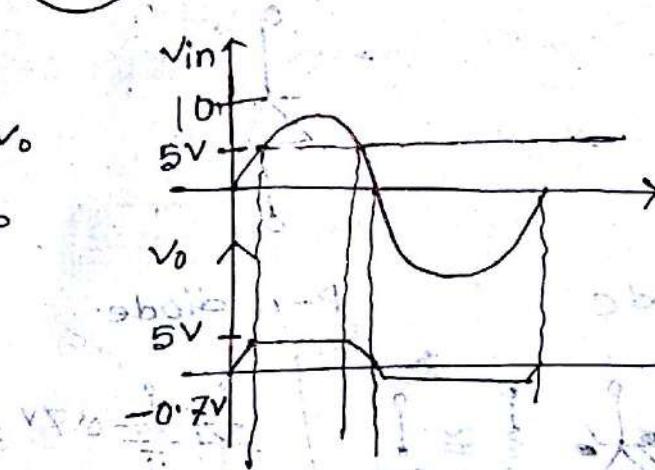

Silicon का ट्यूपल एवं अकर्त्त्व ideal होते हैं।

5, 0, 0.7

BoilState एवं math द्वारा

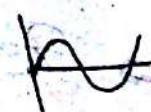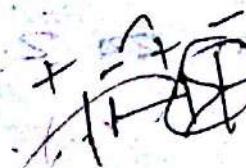
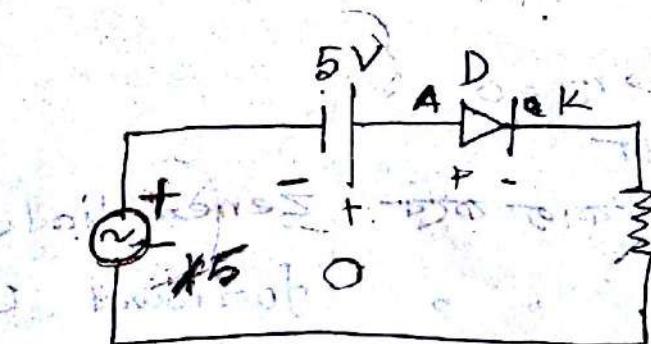


$$V_i + 5 = 0$$

$$\Rightarrow V_i = -5V$$

$V_{in}$

(6) (7)

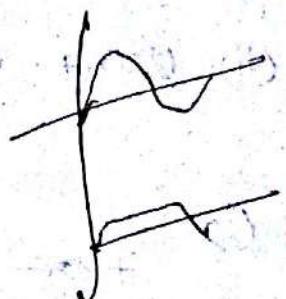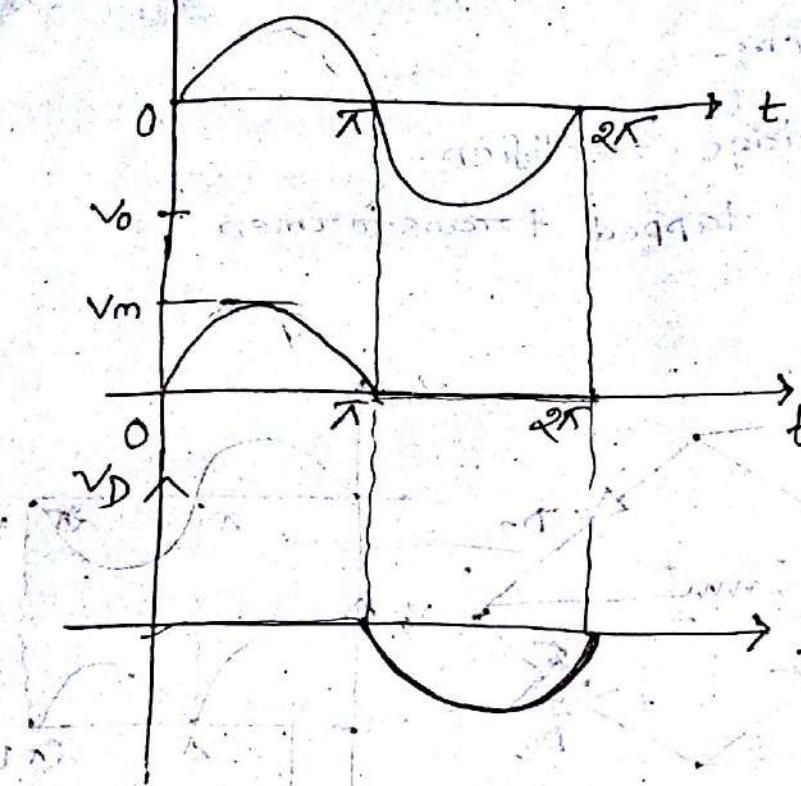

Ques p.t

Voltage वा D.C. level ज्ञान करने के लिए;  
Diode Voltage

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_0^T V_o dt = 0.318 (V_m - V_f)$$

$$= 0.318 V_m$$

$$V_{de} = \frac{1}{T} \int_0^T V_m \sin \omega t dt$$

$$= \frac{1}{T} \times V_m \left[ \frac{-\cos \omega t}{\omega} \right]_0^T$$


$$= \frac{1}{T} \times V_m \times \frac{1}{2\pi T} [ \cos \frac{\pi}{T} - 1 ]$$

$$= \frac{V_m}{2\pi} [ -\cos 2\pi + \cos 0 ]$$

$$= \frac{V_m}{2\pi} \times 2$$

$$= \frac{V_m}{\pi}$$

$$= 0.318 V_m$$

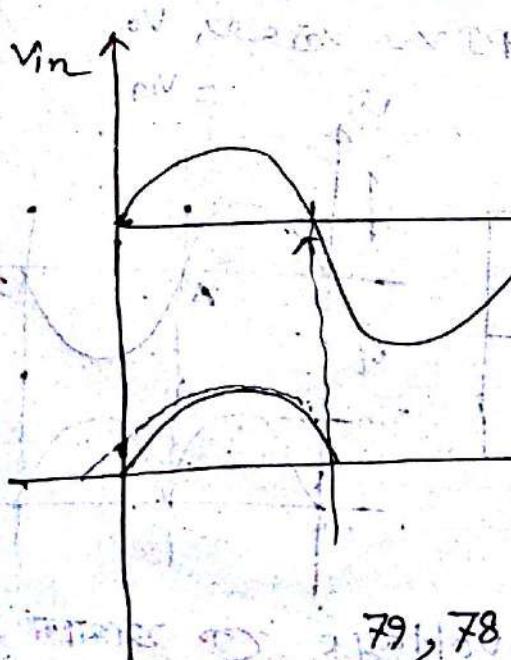

79, 78, 77, 85 page

Example + Exercise

34  
2.25

82 p.

83

Related Assignment


09-04-16  
c-dat

(8)

## Full wave rectifier:-

- Full wave bridge rectifiers
- Using centre tapped + transformers

(i)

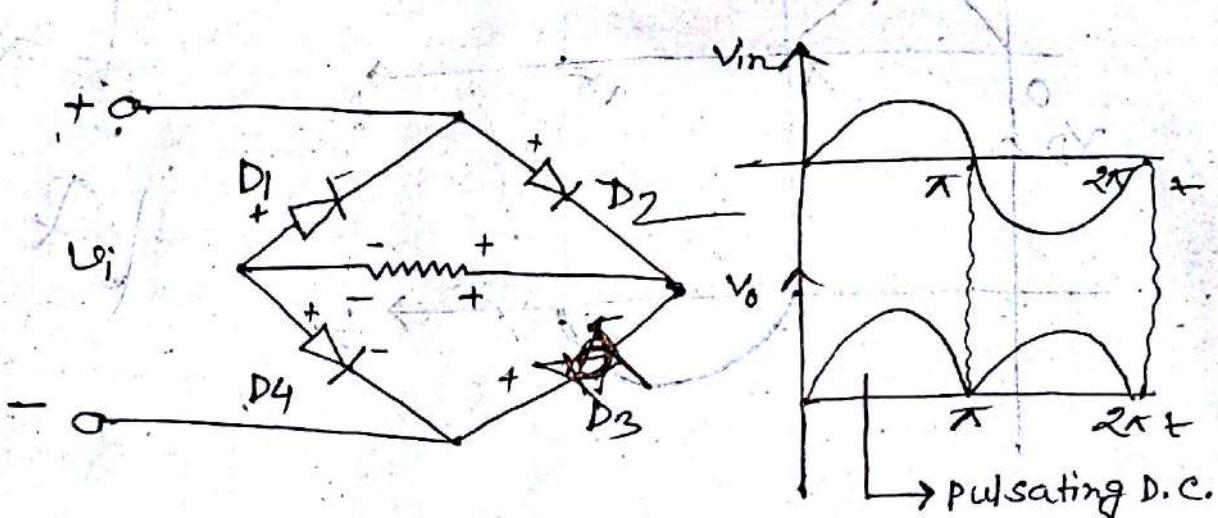

एतोकोटे Diode नवे PIV rating का?

$D_1 + D_2 + R_{eq}$



$$\text{PIV} = D_1 + D_2$$

$$\text{PIV} = D_2 - V_o$$

$$\text{PIV} = \text{voltage drop } V_o$$

$$= V_m$$

(ii)

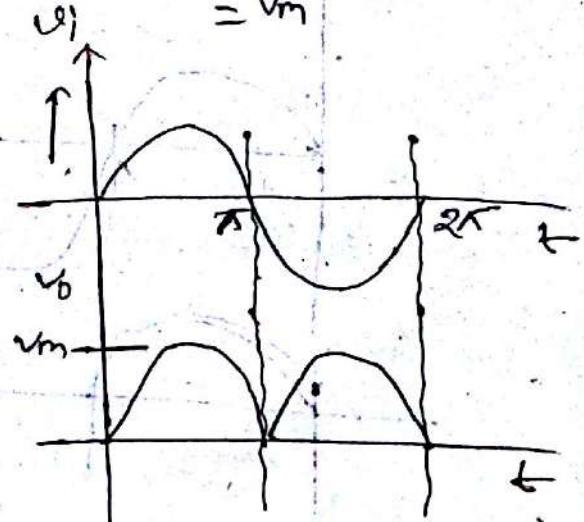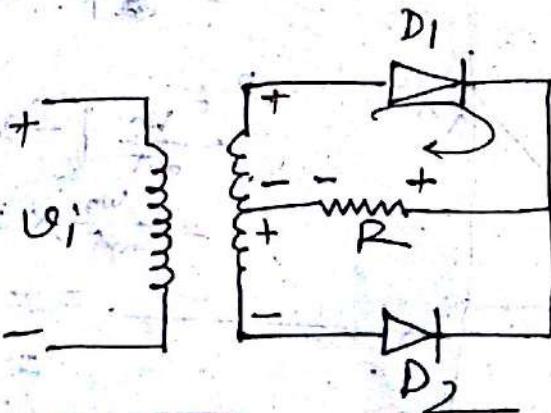

centre transformer

Tapping  $\rightarrow$  नवे काले वो voltage को अपने हुए ले लेंगे।

$$PIV = V_m - V_o$$

$$PIV = V_o + V_m$$


$$= V_m + V_m$$

$$= 2V_m$$

द्विन्द्रि वा bridge rectifier एवं त्रिन्द्रि  $PIV = V_m - V_o$   
एवं Using centre-tapped एवं त्रिन्द्रि  $PIV = 2V_m$





clippers:

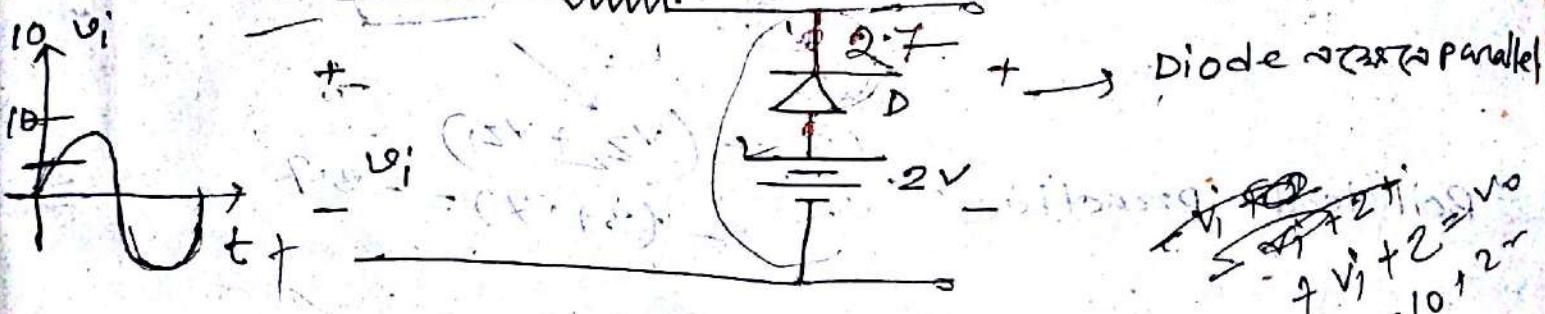




clipper एवं पक्के circuit एवं input एवं नियन्त्रण करते हुये बाकी सभी घटाविगत थारू

Diode घन ओ.

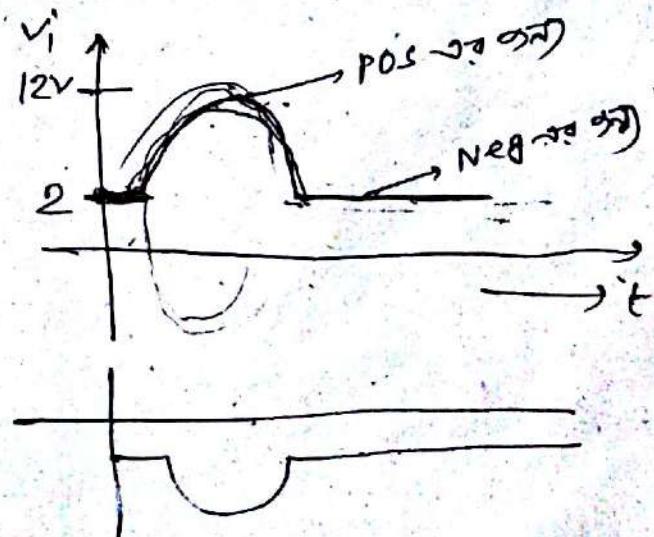
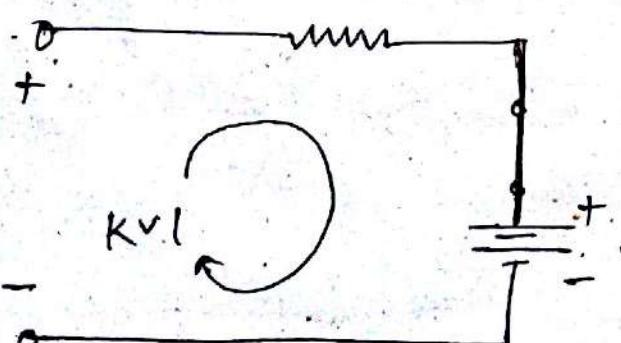


अधिक


$$10 + 2 = 12$$

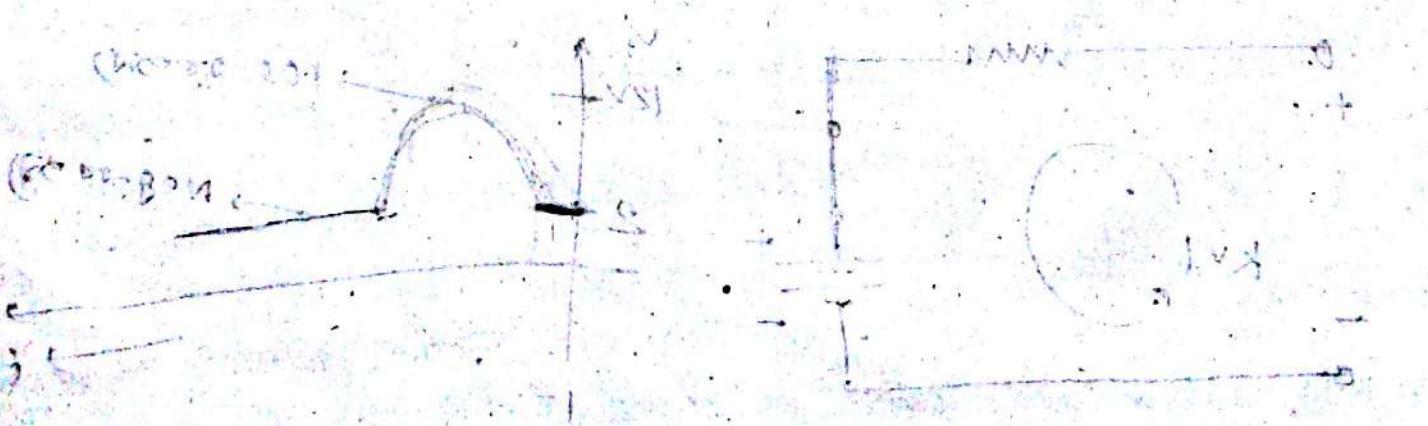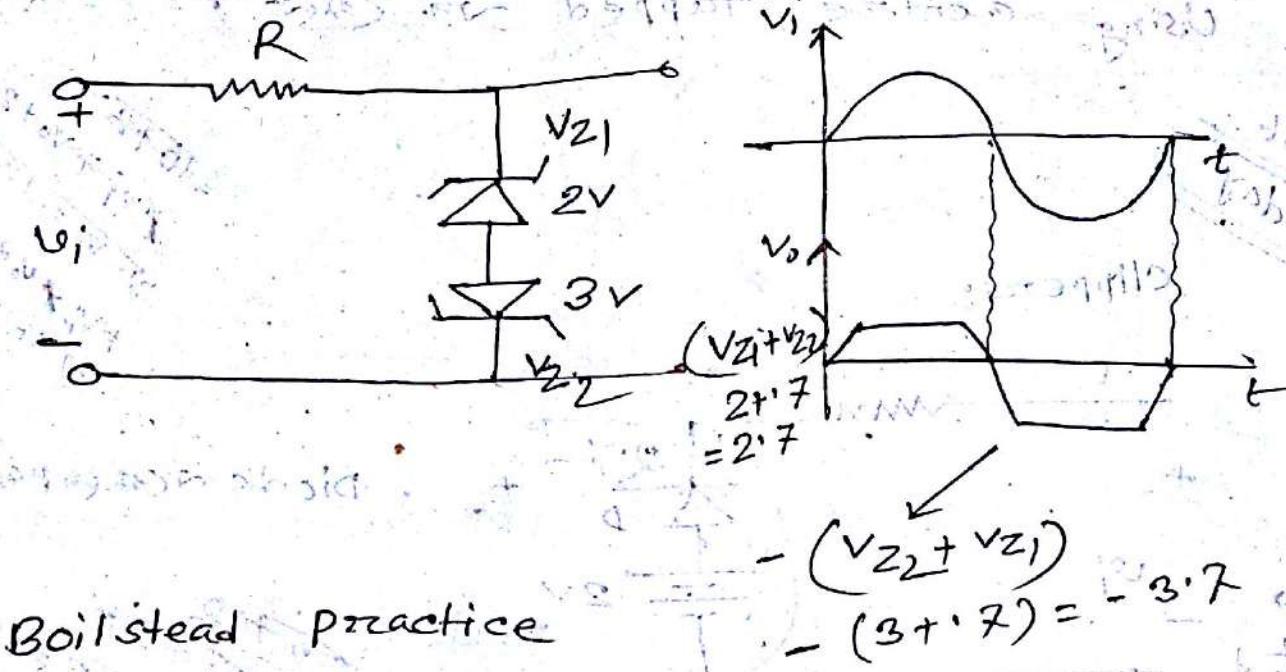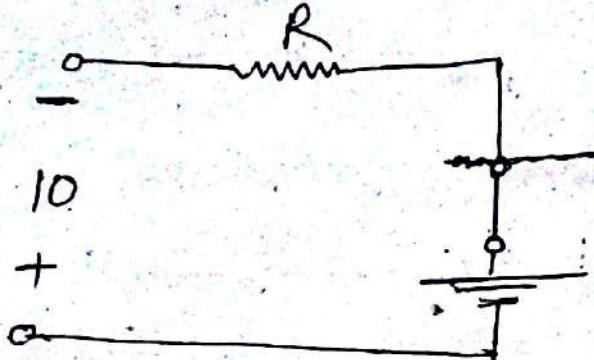

$$\Delta t = S + O$$

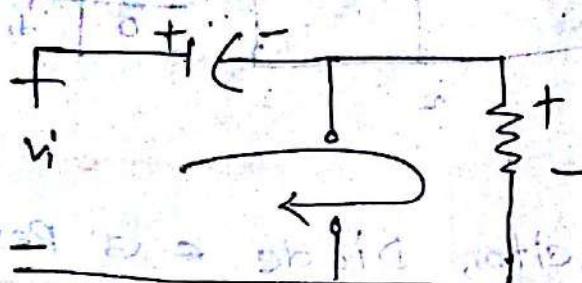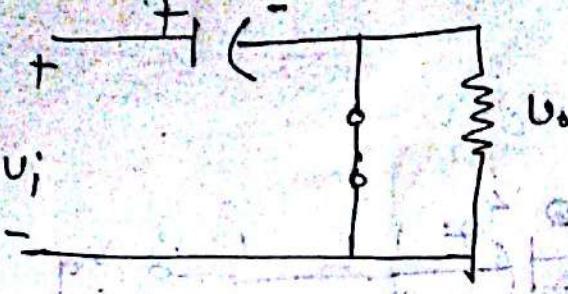

$$u_o$$


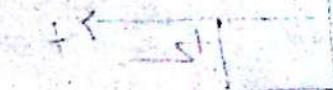


$$v + v + u_o = 0$$

$$-2v$$

$$u_o = -2v$$



$$\text{Dependent source} = 0 \Omega$$

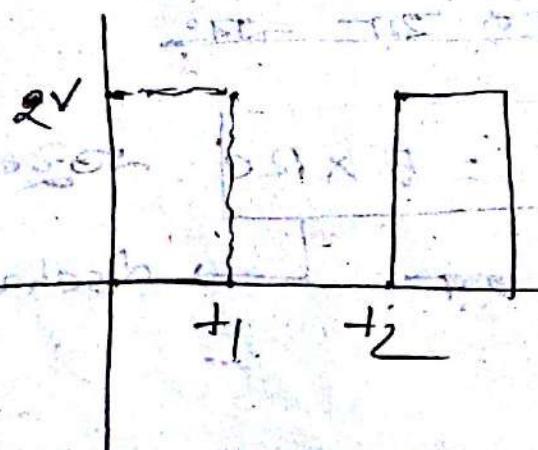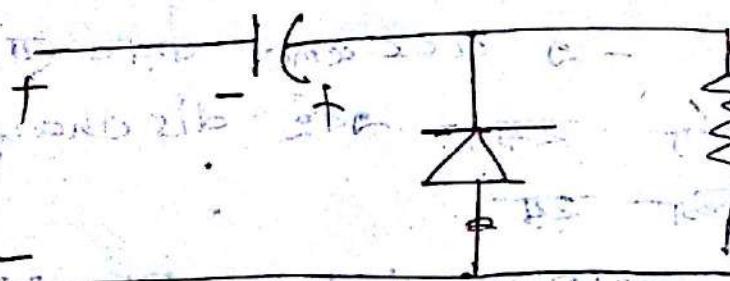

18-09-16  
3E - date

DUBZ

clamper circuit:-

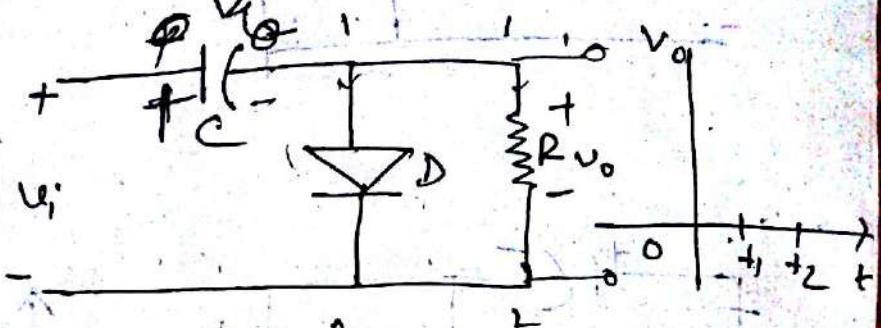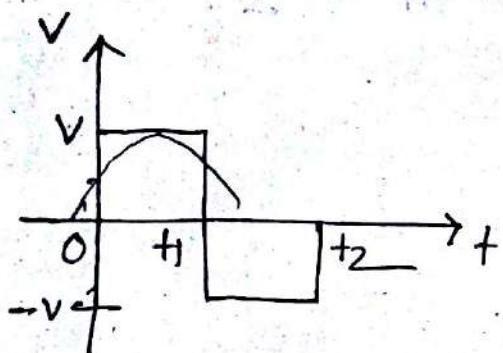

clamper circuit  $\rightarrow$  capacitor, Diode & Resistor  
तिट्टा गाइज, डायोड एवं लेवल वा DC/AC बहुवर्ती  
लेवल वा DC/AC बहुवर्ती

1. दूसरे cycle के forward वायर  
एक दूसरे वायर

2. clamper circuit  $\rightarrow$  accumulation वायर वा, धूपे  
आयान समान चार्ज हो, एवं discharge वा  
अवान धूपे विक्षिप्त हो  
discharge विक्षिप्त हो  $5Y = 5RC$  अनुभाव

3. instantaneous चार्ज वा वर्ता



capacitor

$$5Y = 5 \times RC$$


तात्काल वा उद्दिश्य

दूसरे cycle के चार्ज हो


discharging time.

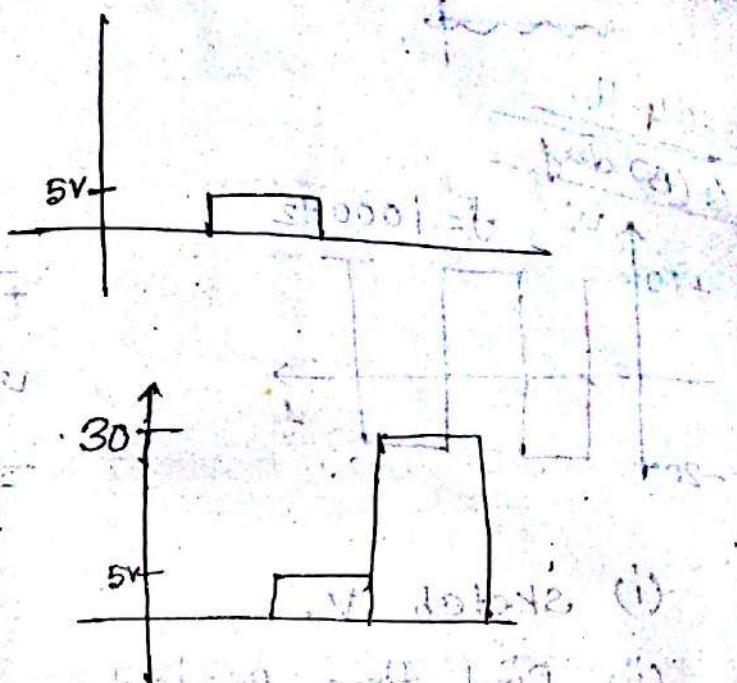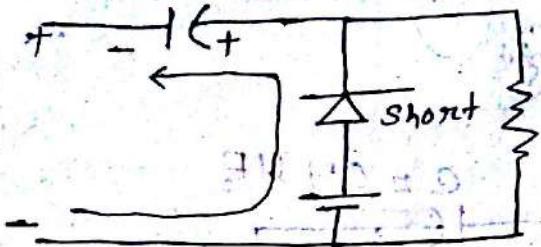

Bipolar Junction

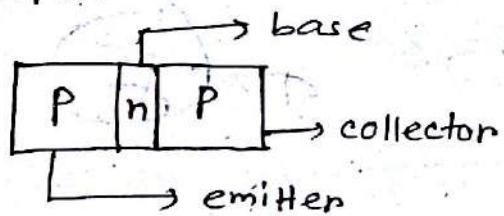

+transistor (BJT)

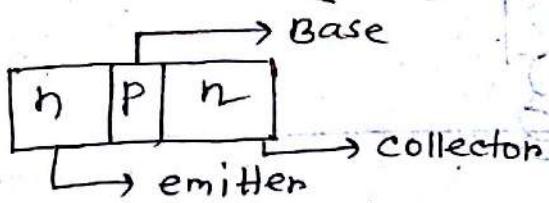

Three regions:-



(i) Active region - emitter - base forward biased  
base - collector reverse

(ii) Saturation - base forward biased  
emitter - emitter forward biased  
Base - collector reverse

(iii) Cut off - emitter - base reverse bias  
Base - collector " "

বিজ্ঞান পুস্তক P-n, n-p


20-04-16  
4(B) dat

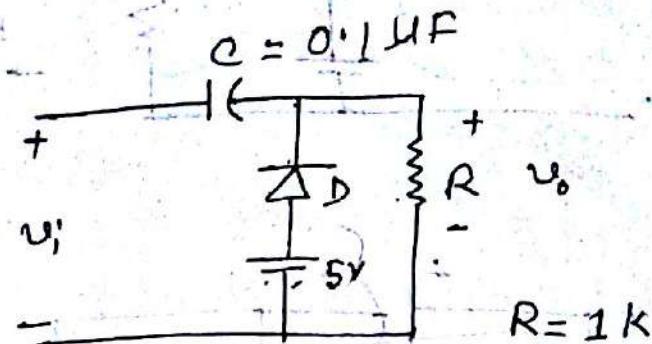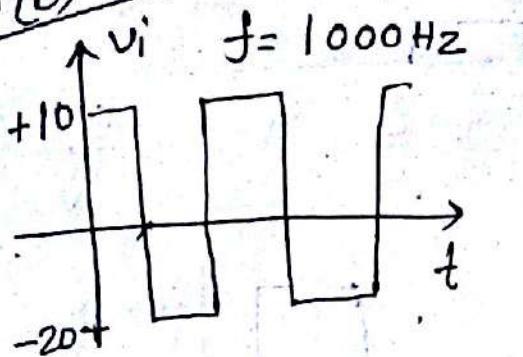

(i) sketch  $v_o$



(ii) Find time period

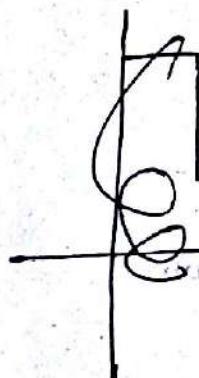(iii) find discharging time of the capacitor.




(ECE) question without diagram

$$T = 2 \times 5 = 10 \text{ ms}$$

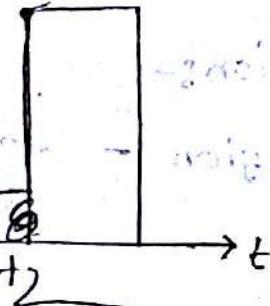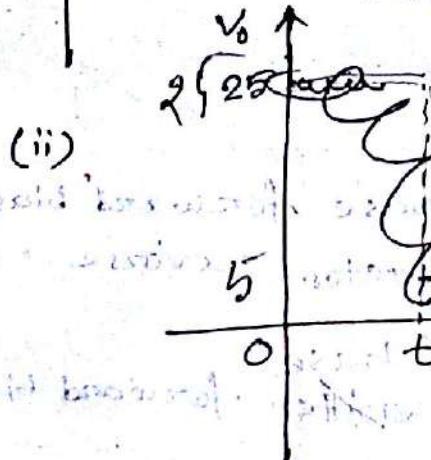

(ii)

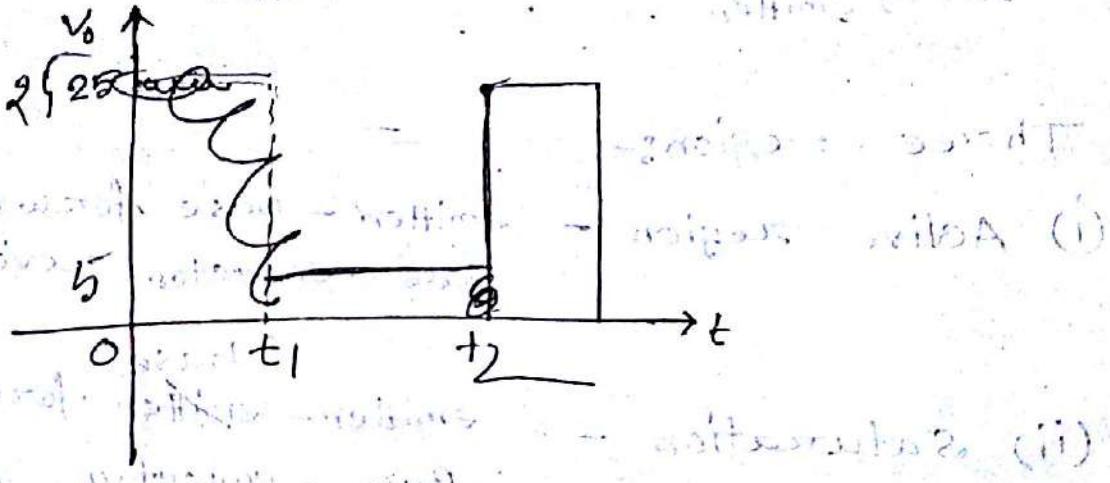

$$(iii) \tau_{RC} = 5 \times 1 \times 0.1 \times 10^{-6} \times 10^3$$

$$= 10 \text{ ns}$$


$$\frac{1}{2} \times 1 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}$$

$$= 10 \text{ ms}$$

(15)


Bipolar  $\rightarrow$  यद्यपि इसे कर्बन के carrier  $\rightarrow$  current flow  
है तो पानी ।

(i)

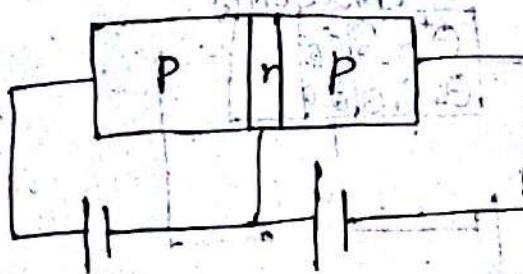


$\rightarrow$  Active region ( $\rightarrow$  2nd region  
 $\rightarrow$  कार्ड कर्ड (en Amplifier))

(ii)

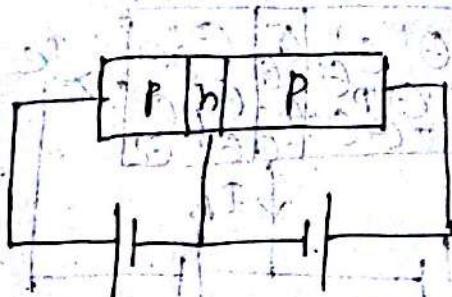


saturation

(iii)

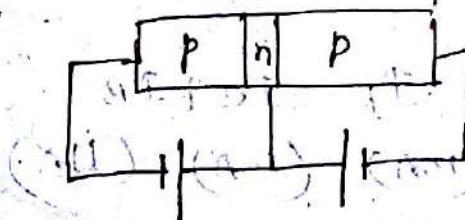

cut off

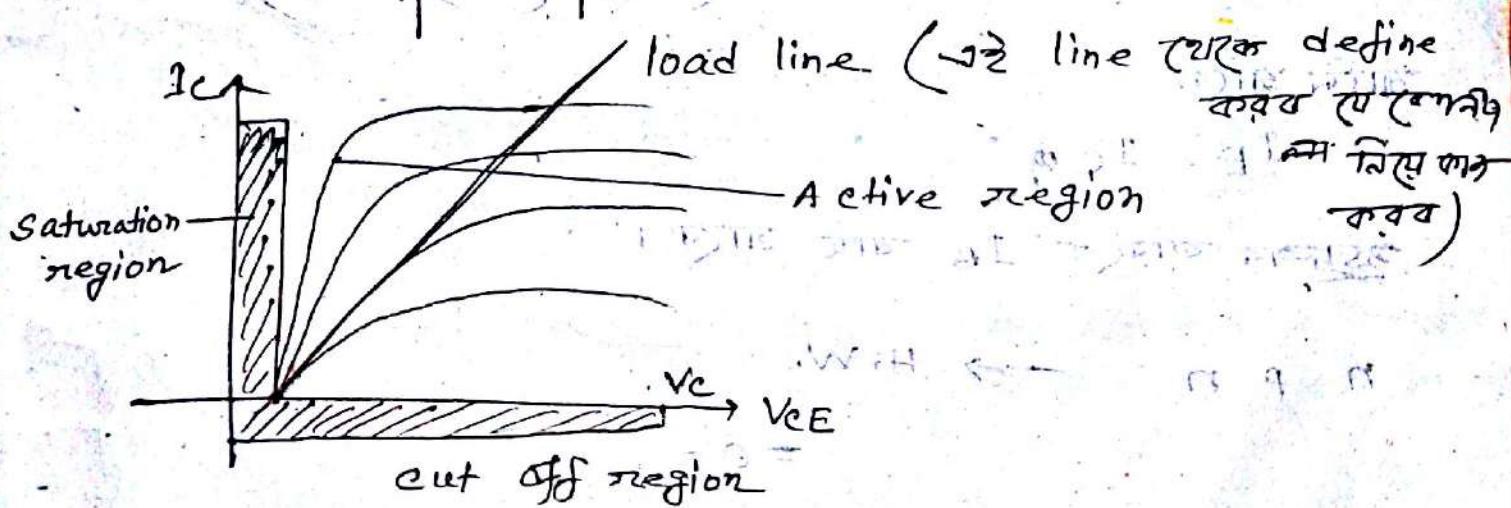





$\rightarrow$  अधिकारीय प्रभाव इसे गतिशील बिहिंग ।

25.04.16

4(E)-day

16

Working principle of P-n-p transistor -

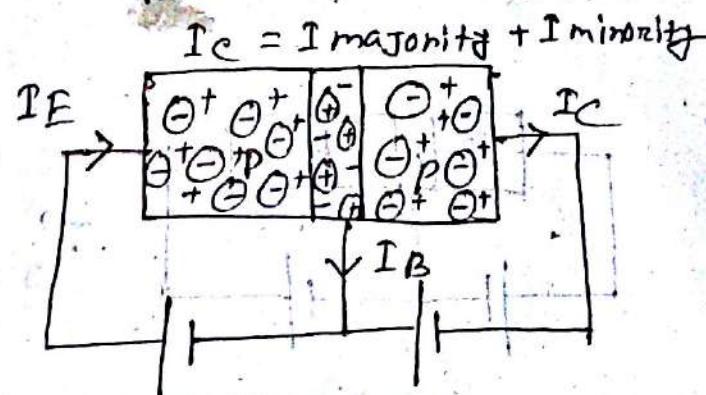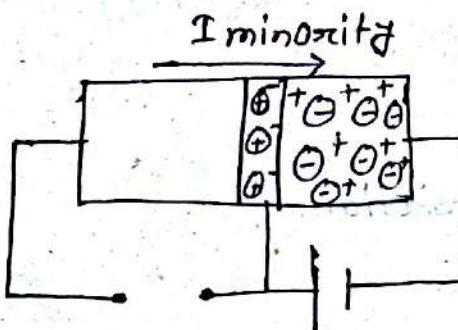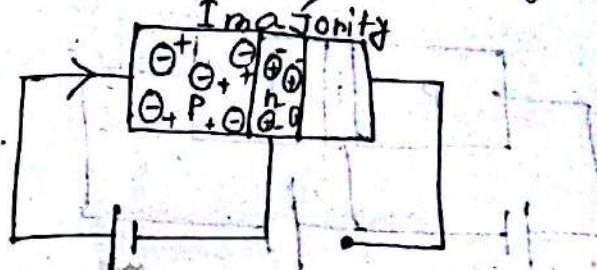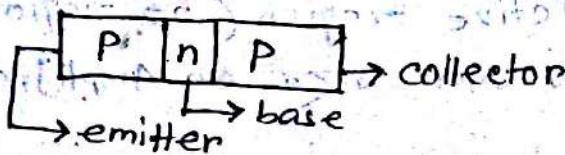

$$I_E = I_c + I_B$$

$$(mA) : (mA) : (\mu A)$$

$$I_E = I_c$$

~~ज्ञानवान् कावर्त इब वाद याएँ।~~

n p n  $\rightarrow$  H.W.

$$= 0 =$$

$$\checkmark \alpha = \frac{I_c}{I_E}$$

ideally  $\alpha = 1$ ,

practically  $= 0.99$

$$\beta = 50 - 200$$

$$\checkmark \beta = \frac{I_c}{I_B}$$

27-04-16  
5(B) Ques

(B)

Show that (i)  $\alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$

(ii)  $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

$$I_E = I_C + I_B \quad \boxed{(i)}$$

$$\frac{I_C}{I_E} = \alpha$$

$$I_E = \frac{I_C}{\alpha} \quad \boxed{(ii)}$$

$$\frac{I_C}{I_B} = \beta$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad \boxed{(iii)}$$

\*  $I_E = I_C + I_B$

$$\Rightarrow \frac{I_C}{\alpha} = I_C + \frac{I_C}{\beta}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\alpha} = \frac{1+\beta}{\beta}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{\beta}{1+\beta}}$$

$$\Rightarrow (1+\beta)\alpha = \beta$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta\alpha = \beta$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta - \beta\alpha$$


$$\Rightarrow \boxed{\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

$\alpha < \beta$  This proof very very important

TOP

\*\* पाकड़े transistor के द्वारा amplifier त्रियों का काम करते हैं ??

Common-base transistor as Amplifier :-

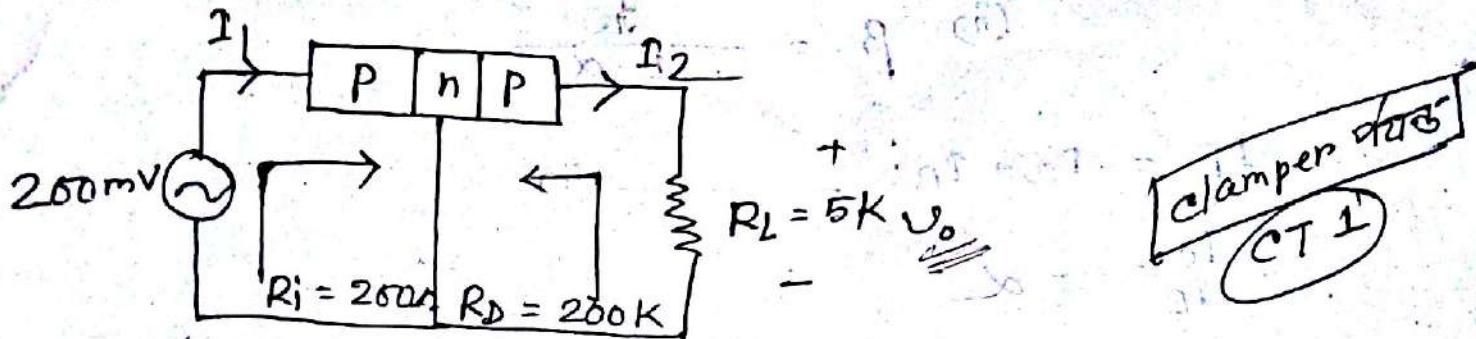

find voltage Amplifier ??

$$I_1 = I_E = \frac{200\text{mV}}{200} = 1\text{mA}$$

$$I_2 = I_C$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{I_C}{I_E} \quad [\alpha = 1]$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{I_C}{1}$$

$$\therefore I_C = 1\text{mA} = I_2$$

$$\text{Amplification} = \frac{5 \times 10^3}{200} = 25$$

input output से input वाला उल्लंघन 25 गुणीकृत होता है

$$V_o = I_2 R_L \\ = 1\text{mA} \times 5\text{K}$$



$$= 5\text{V} \quad (\text{Ans.})$$

Amplification: ~~input voltage / output voltage~~

~~input voltage / output voltage~~

$$= \frac{40}{200 \times 10^{-3}} \\ = 40 \times 10^{-3}$$

(15)

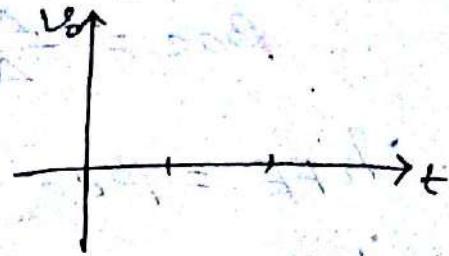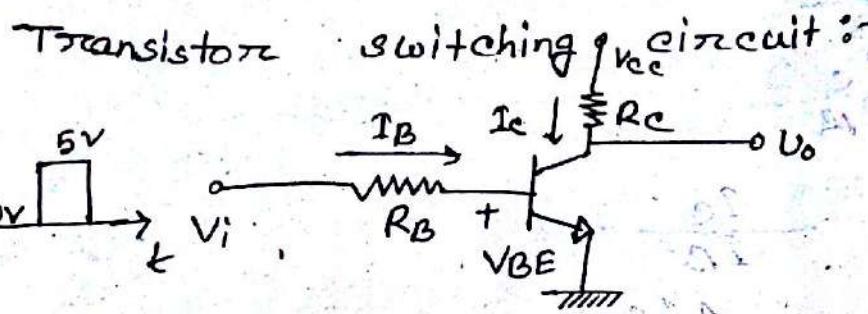

Amplifier ट्रायर का करवा → Active region  
 Switch → saturation, cut off region न करना


प्रथम Low फेस high प्रथम

Saturation Level → short circuit इव, current से मर्दांक रखे (short

शुद्ध ट्रायर का करवा।

0 रिले 5 पाउंड, 5 फेस 0 पाउंड जाइ जो inverter. ट्रायर का करवा।

### Mathematics:-

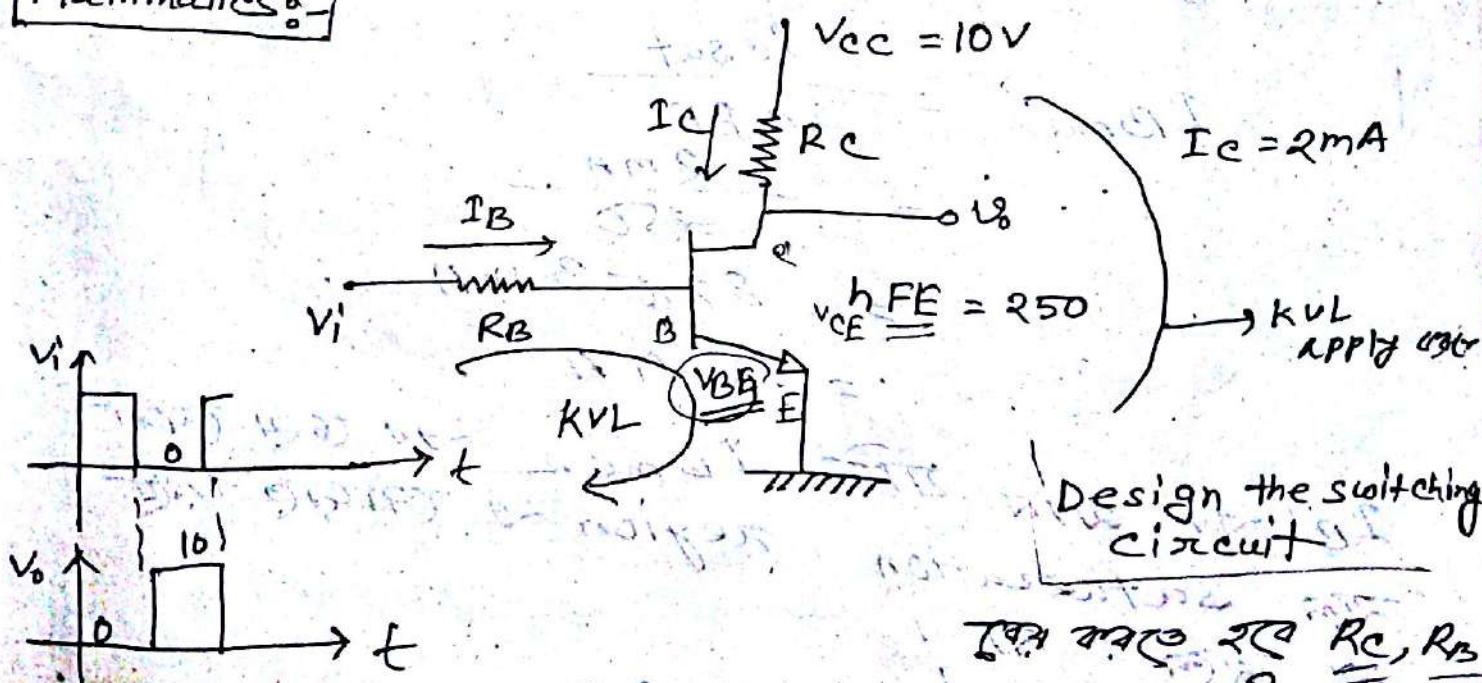

Design the switching circuit

इसमें बदलें  $R_C, R_B$

Draw करे अब तू पता है कि यहाँ D2 का रास्ता है

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\beta_{ac} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

$$h_{FE} = \beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B}$$

$$h_{fe} = \beta_{ac} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

पर्याप्त ओर  $I_B$  से  $I_C$  सत्रूप होना को Saturation कहते हैं।

$$I_{C_{sat}} = 2mA$$

$$V_{cc} = 10V$$

$$V_{cc} - I_C R_C = 0$$

$$R_C = \frac{V_{cc}}{I_C}$$

$$= \frac{10}{2 \text{ mA}} = 5k\Omega$$

$$V_{BE} \rightarrow \text{silicon} = 0.7V$$

$R_B$  का लिए  $I_B$  का नियम

$$I_{B_{max}} = \frac{I_{C_{sat}}}{h_{FE}}$$

$$= \frac{2 \text{ mA}}{250}$$


$$= 8 \times 10^{-3} \text{ mA}$$

$$= 8.4 \text{ A}$$

$I_B$  का यह वर्णन  $I_B_{max}$  की तरफ है।  
सत्रूप वर्णन की तरफ सत्रूप वर्णन है।

लेट,

$$I_B = 9.4 \text{ A}$$

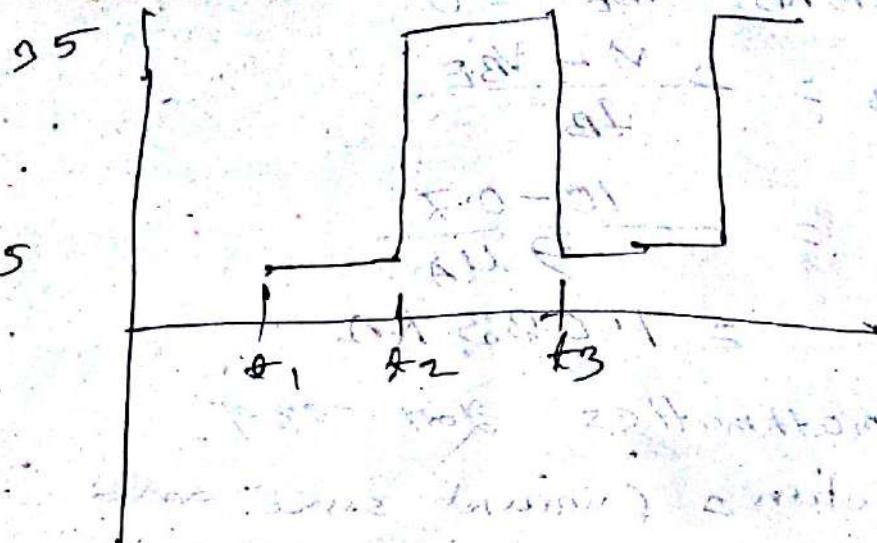


~~30-64-16  
5(c) dat~~

## DC biasing of BJT (current control current source)

- Fixed bias configuration
- Emitter stabilized bias configuration
- Voltage divider bias configuration

(i)

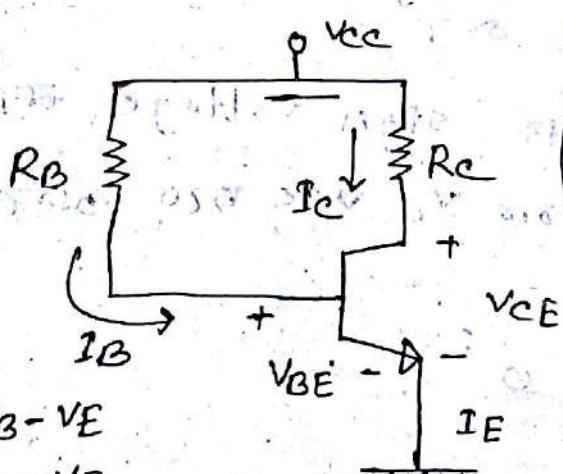


$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$\therefore V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$
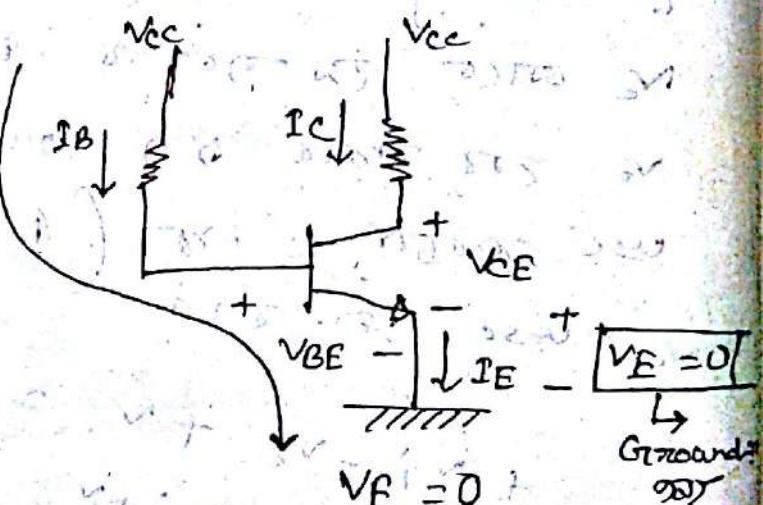
$$\underline{\underline{I_C = \beta I_B}}$$



$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

=

$$V_i - I_B R_B - V_{BE} = 0 \quad (21)$$

$$\Rightarrow R_B = \frac{V_i - V_{BE}}{I_B}$$


$$= \frac{10 - 0.7}{9 \text{ mA}}$$

$$= 1.033 \text{ k}\Omega$$

(Q3) related mathematics

\* series connection, current same and  
parallel " voltage "

$$- 0.1 \mu F$$

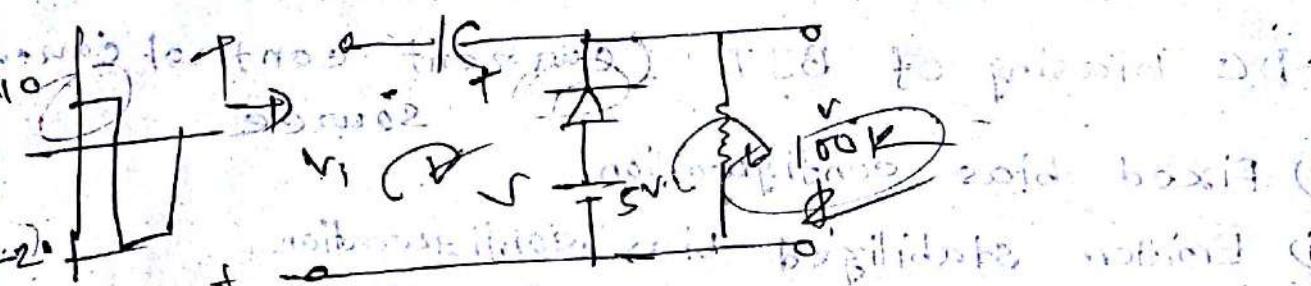

(Q3) sign voltage (+ half cycle on (-), half cycle)

No AC in series & no

No DC, there is no sign voltage

use option 2 (as V\_o use no. of options)

Since: use

$$+ V_i - V_o + V_c = 0$$

$$V_i + V_c = 25 \text{ V}$$

$$20 + 5 = 25 \text{ V}$$

$$25 \text{ V} \neq 0$$

$$5 \text{ V} \neq 0$$

$$V_i = V_o + V_c$$

$$= 35 \text{ V}$$

(24)

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - (\beta + 1) I_E = 0$$

$$\Rightarrow V_{CC} - V_{BE} = \left\{ R_B + \frac{(\beta + 1)}{R_E} \right\} I_B$$

$$\Rightarrow \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} = I_B$$


$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$\Rightarrow$  3 v example  $\Rightarrow$  stability

07-05-16  
6(B) date

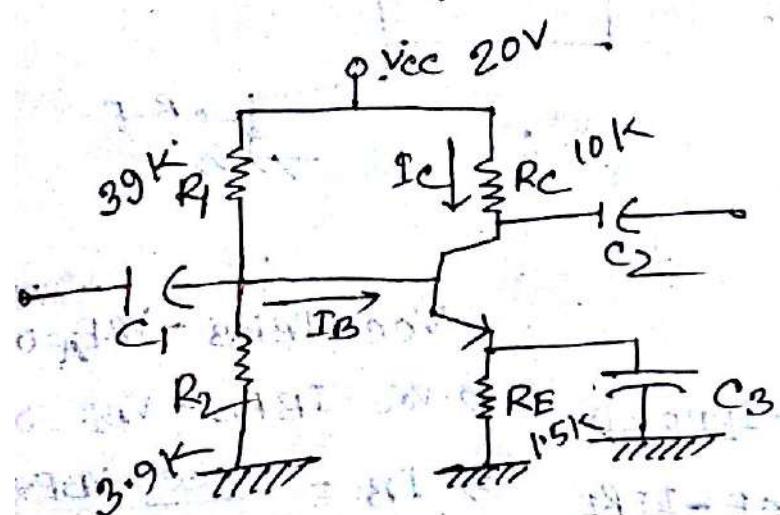(iii) voltage divider biasing configuration:-



$\Rightarrow$  DC  $\rightarrow$  capacitor open

$$I_B = ?$$

$$I_C = ?$$

$$V_{CE} = ?$$

$$V_C = ?$$

$$V_B = ?$$


$$V_E = ?$$

(i) Exact solving method,

(ii) Approximate

$$V_{BQ} = 5V - 3.3V = 1.7V$$

$$V_{EQ} = 5V - 1.7V = 3.3V$$

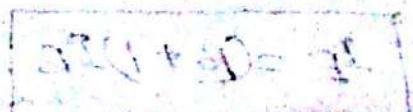

Biasing  $\rightarrow$  external  $\Rightarrow$  DC voltage supply  $V_{DC}$ ,  
 Biasing voltage use  $\Rightarrow$  operating point locate G point  
 यहाँ तक



येटी सप्पली वर्ग, एवं निम्न अधिकारी वा  
 निम्नांकन करने का

$\Rightarrow$  example  $\rightarrow$  H.W.

■ Emitter fixed bias configuration:-

better stability प्रभावी तरीका Resistor योगासः

(ii)

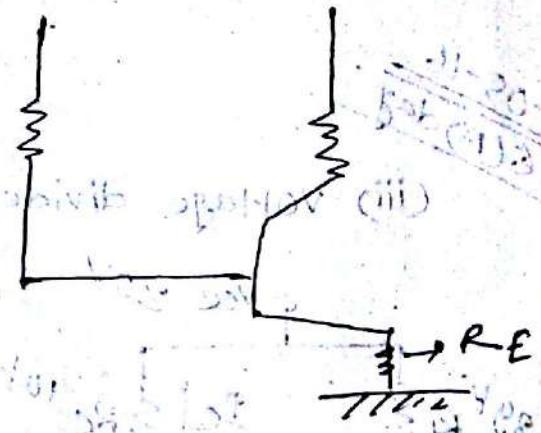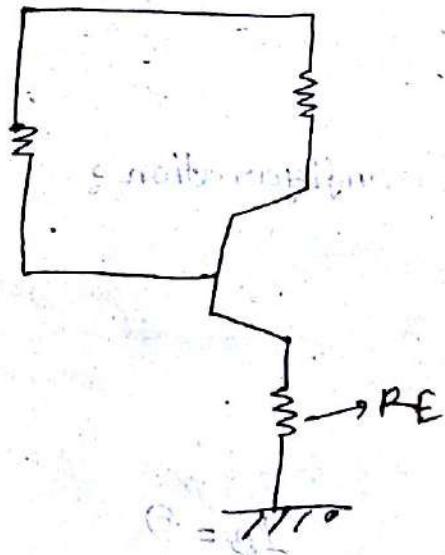

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} \approx 0 \Rightarrow V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$\Rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - I_E R_E}{R_C} \Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

~~$$V_{BE} = V_B - I_E R_E$$~~


$$V_{CE} = V_C - I_E R_E$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$


✓  $R_{\text{Thevenin}}$ ,  $V_{\text{Thevenin}}$

→ source inactive current:  $0 \rightarrow$  open  $\rightarrow$  short करके टूटा


Redraw,

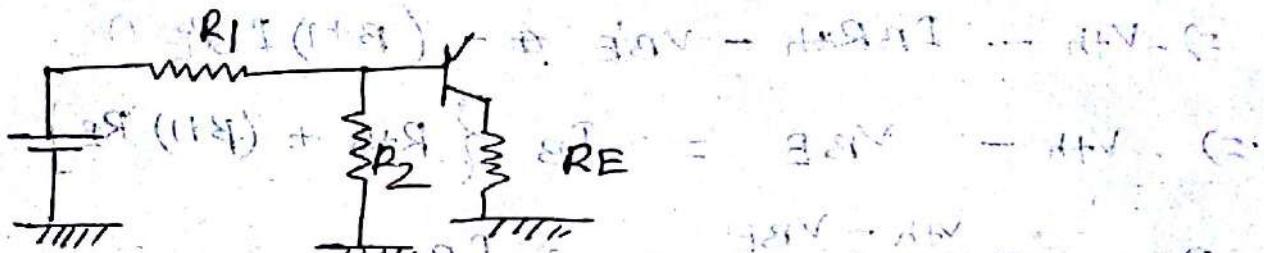

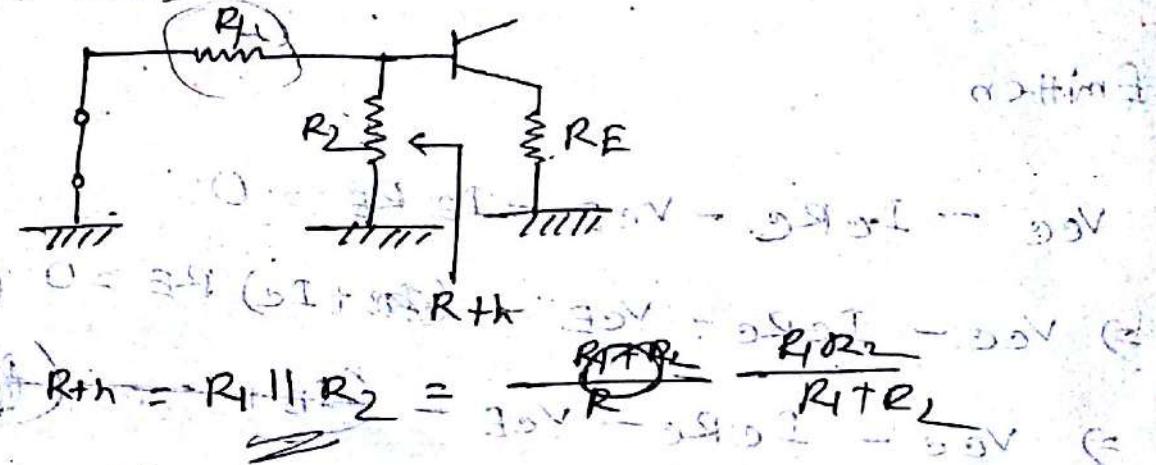$R_{\text{Th}}$  करके टूटा,  $V$  को short करता,



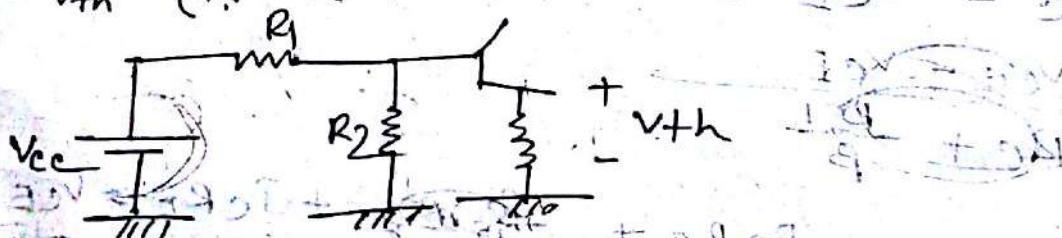
$V_{\text{Th}}$  करके टूटा  $= 3V - 1V = 2V$



$$V_{\text{Th}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{cc}} = \frac{1k\Omega}{2k\Omega} \cdot 3V = 1.5V$$

$$1.5(3V + 1.5V) = 3.75V =$$
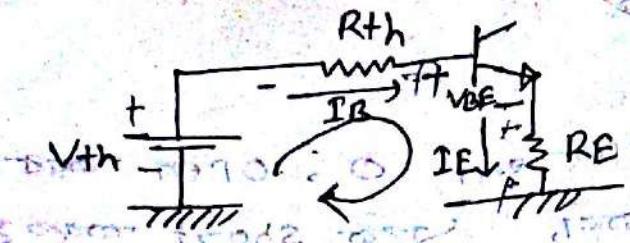
$$\boxed{(3.75 + 3.75) \Omega - 5\Omega = 3.5V}$$



$$-V_{th} - I_B R_{th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow -V_{th} - I_B R_{th} - V_{BE} - (\beta + 1) I_B R_E = 0$$

$$\Rightarrow -V_{th} - V_{BE} = I_B \{ R_{th} + (\beta + 1) R_E \}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1) R_E} = I_B$$

$$I_E \approx (I_B + I_C)$$

Emitter

$$V_{cc} - I_C R_C - V_{CE} - I_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow V_{cc} - I_C R_C - V_{CE} - (\beta + 1) I_C R_E = 0 \quad [I_B \approx 0]$$

$$\Rightarrow V_{cc} - I_C R_C - V_{CE} - (I_B + I_C) R_E = 0$$

$$\Rightarrow V_{cc} - V_{CE} = I_C R_C + I_C R_E + I_C R_E$$

$$\Rightarrow \frac{V_{cc} - V_{CE}}{R_C + \frac{R_E}{\beta}}$$


$$\Rightarrow V_{cc} - I_C R_C + I_C R_E + I_C R_E = V_{CE}$$

$$\therefore V_{CE} = V_{cc} - I_C R_C + I_C R_E$$


$$= V_{cc} - (R_C + R_E) I_C$$

$$V_{CE} = V_{cc} - I_C (R_E + R_C)$$

$$I_E \approx I_C$$

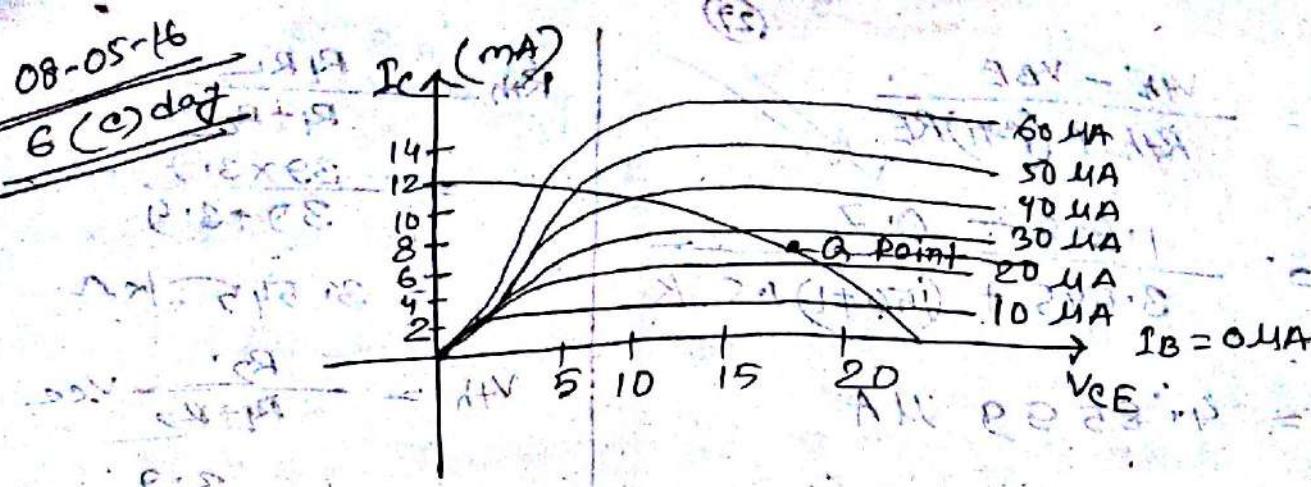

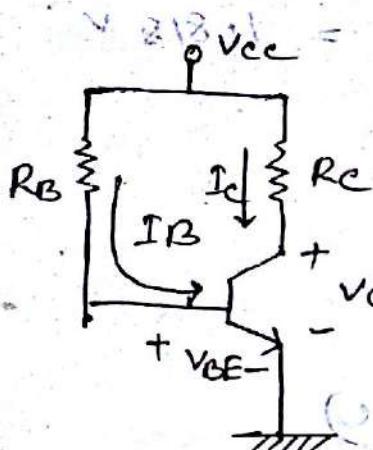Find  $V_{cc}$ ,  $R_B$ ,  $R_C$  for fixed bias configuration



$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{CE} = V_{cc} - I_C R_C$$

$$\Rightarrow I_C R_C = 20 \quad (1)$$

$$\Rightarrow R_C = \frac{20}{I_C} \text{ mA} \quad (2)$$

Operating point  $\rightarrow Q \rightarrow Q$  point G amplifier

$$I_B = 25 \mu\text{A}$$

$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B}$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{cc} - 0.2}{R_B}$$

$$25 = \frac{20}{R_B} \quad R_B = 0.8 \text{ k}\Omega$$

$$25 \times 0.8 \times 10^3 = 20 \times 10^3 \quad 20 \text{ V}$$

$$V_{cc} = 20 \text{ V}$$

$$20 - 0.2 = 19.8 \text{ V}$$

$$20 - 0.2 = 19.8 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta+1)R_E} \quad (27)$$

$$= \frac{1.818 - 0.7}{3.545 + (50+1)1.5 \text{ k}} \\ = 4.8599 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta \times I_B \\ = 150 \times 4.8599 \text{ mA} \\ = 728.985 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E (R_E + R_C) \\ = 20 - (I_B + I_C) (R_E + R_C) \\ = 20 - (4.8599 + 728.985) (1.5 + 10) \\ = 20 - 733.8449 \times 10^{-6} \times 11.5 \times 10^3 \\ = 20 - 81.4392 \\ = 11.561 \text{ V}$$

~~Q~~

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C \\ = 20 - 728.985 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^3 \\ = 12.71015 \text{ V}$$

$$\underline{V_E} = \underline{I_E R_E} = \underline{I_C R_F}$$


$$\underline{V_{BE}} = \underline{V_B} - \underline{V_E}$$

$$(Ans) R_{th} = \frac{R_1 R_L}{R_1 + R_L} \\ = \frac{39 \times 3.9}{39 + 3.9}$$

$$= 3.545 \text{ k}\Omega$$
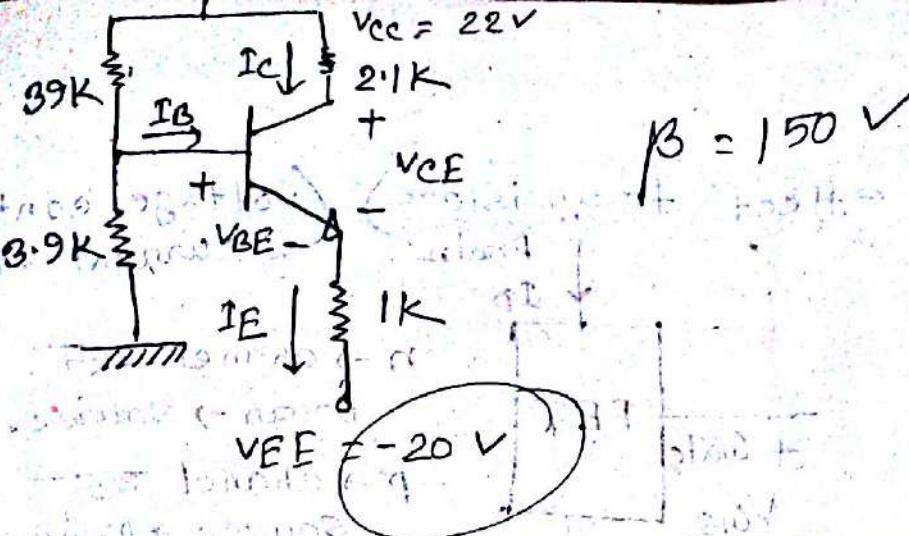
$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} \\ = \frac{3.9}{39 + 3.9} \times 20 \\ = 1.818 \text{ V}$$






$$\beta = 150 \checkmark$$

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{39 \times 3.9}{39 + 3.9}$$

ကြောင်း  $R_{th}$  ကိုရှာမှု အတွက် ပေါ်ပေါ်


$$R_{th} = 39$$

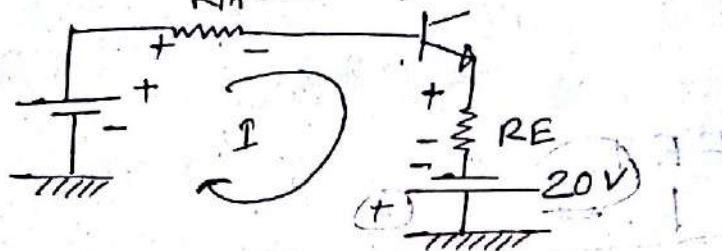

$$V_{cc} - I R_{th} - I R_E + V_{EE} = 0$$

$$\Rightarrow I_{in} \left( R_{th} + R_E \right) = V_{cc} + V_{EE}$$
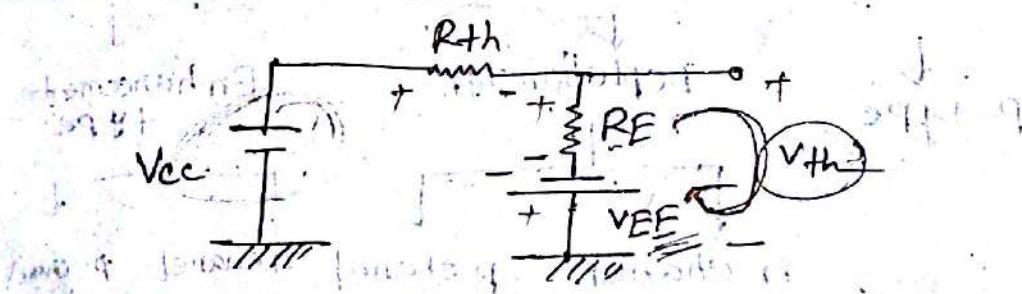
$$\Rightarrow I_{in} = -\frac{V_{cc} + V_{EE}}{R_{th} + R_E}$$



ကြောင်း  $I$



ကြောင်း  $V_{th}$

(Ans!)

$$V_{th} + V_{EE} - R_E = 0$$

$$2) V_{th}$$

10-05-16  
6(E)

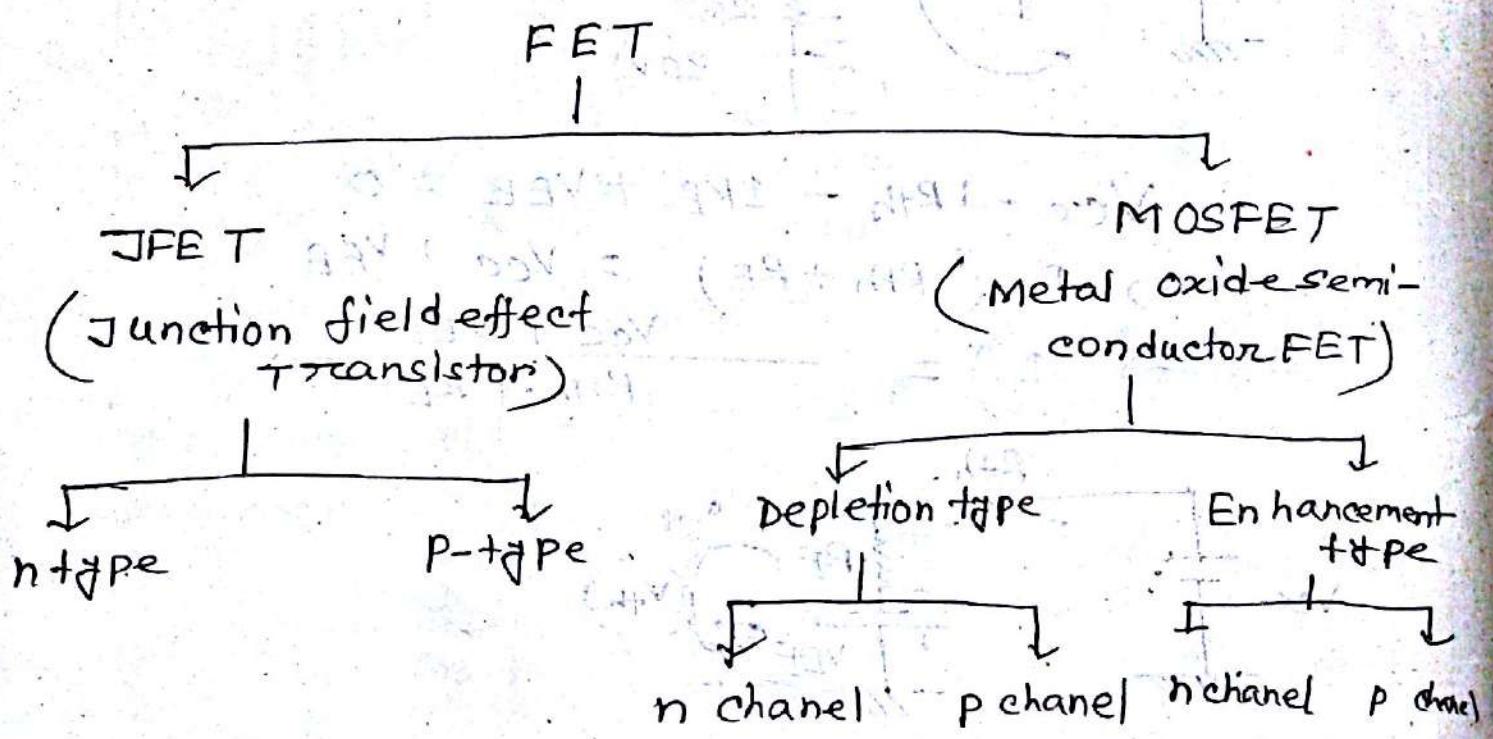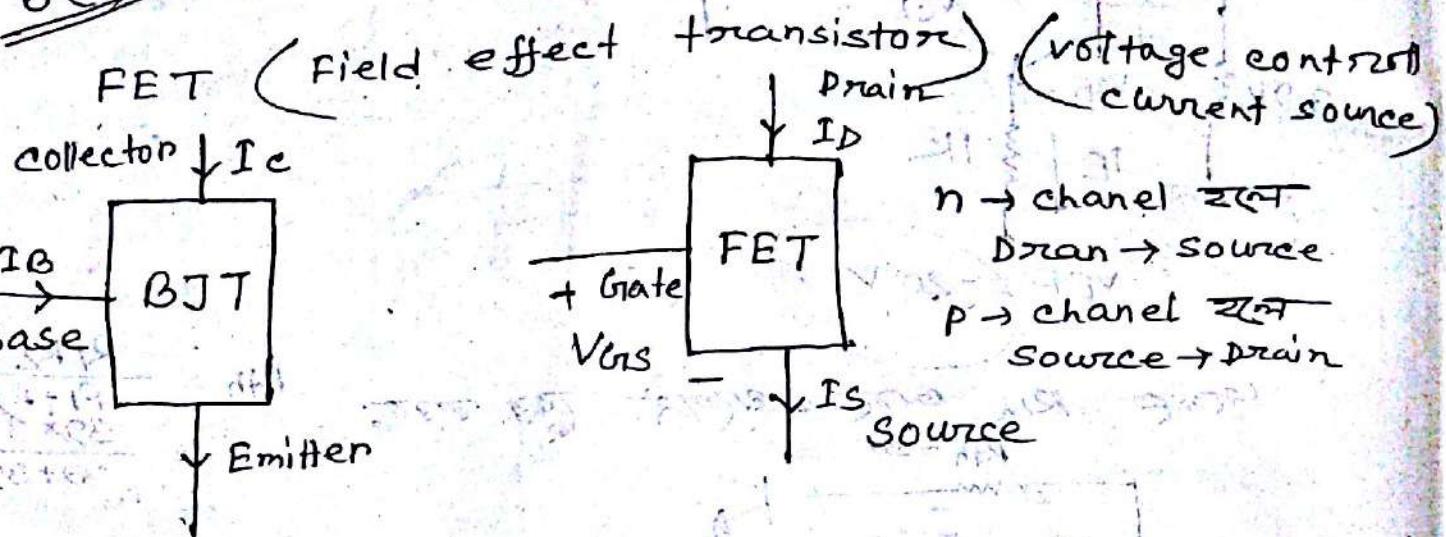

BJT  $\rightarrow$  current control current source


FET  $\rightarrow$  voltage

जब वर्ग  $V_{GS}$  परिवर्तन के साथ, चैनल में नियंत्रित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। इसके कारण ड्रैन से जाने वाली धौपराही वर्ग  $V_{DS}$  परिवर्तन के साथ, चैनल में नियंत्रित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है।


~~देखें~~ P-type FET G के बारे में जानें।

22-05-16

7(B)

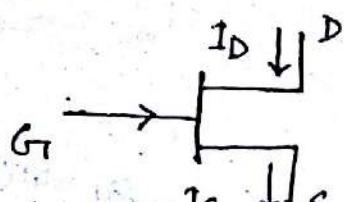

n-channel JFET

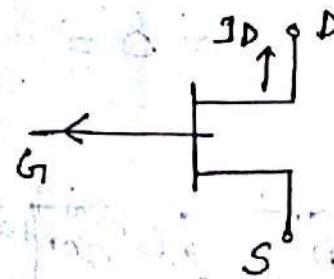

p-channel JFET

Shockley's equation:


$$ID = ID_{SS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^n$$

Gate voltage


Pinch off voltage

Drain current at saturation

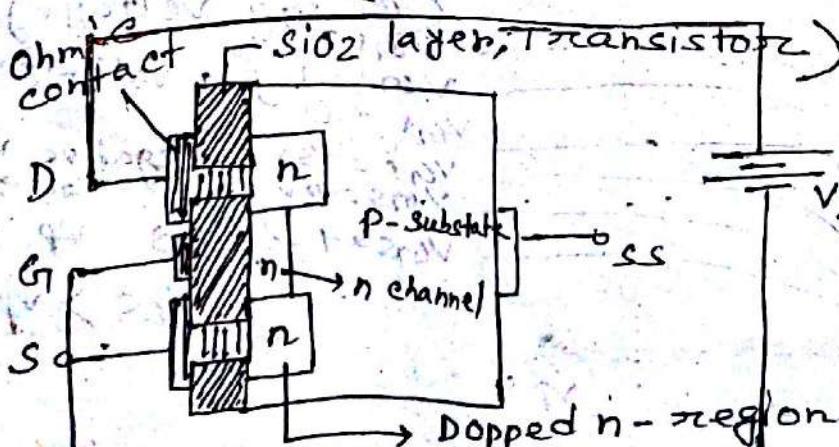MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field effect



Rig: Depletion type n-channel MOSFET

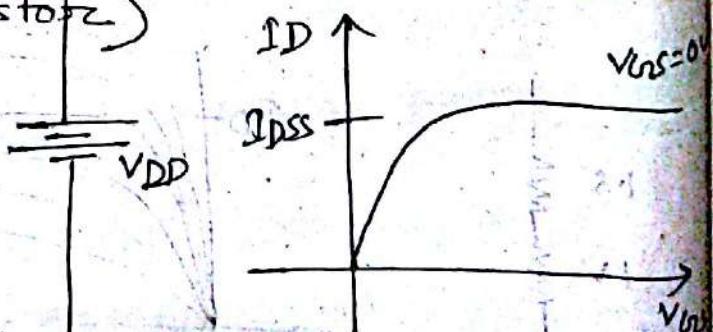


क्षुरिका:-

Amplifier  $\rightarrow$  output  $\rightarrow 0$ , input  $\rightarrow \propto$  इने अप्पेल  
 एम्प्लिफायर पाउन्ड  
 Gain के रूप  $(G = \frac{V_o}{V_i})$  (input परिवर्तित होते output  
 पाउन्ड वह अप्पेल होता है gain)  
 switch चिह्नित जाना  $\rightarrow$  BJT - एवं दूसरे

अक्षुरिका:-

power handling capacity BJT एवं दूसरे का-

एकले BJT वे जाना।

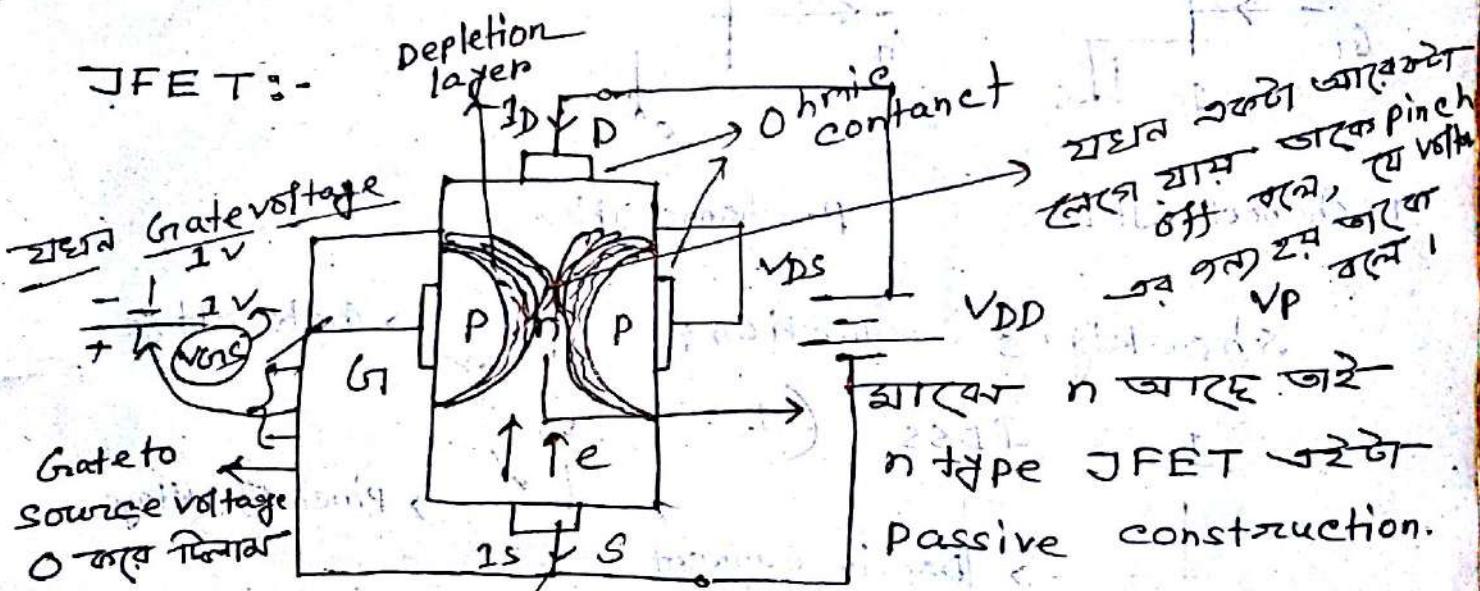

$V_{GS}$  एवं चिह्नित operation

$\xrightarrow{\text{L}}$  Grate to source voltage :- (controlling voltage)

$V_{DS}$   $\rightarrow$  Drain to source voltage

(biasing voltage)

$V_{GS} = 1.1V$  वा 0.9V


$V_{GS} = 0$

$V_{GS} = -3V$  वा -2.9V

$V_{GS} = -1V$

$V_{DS} = V_P$

$V_{DS} > V_P$

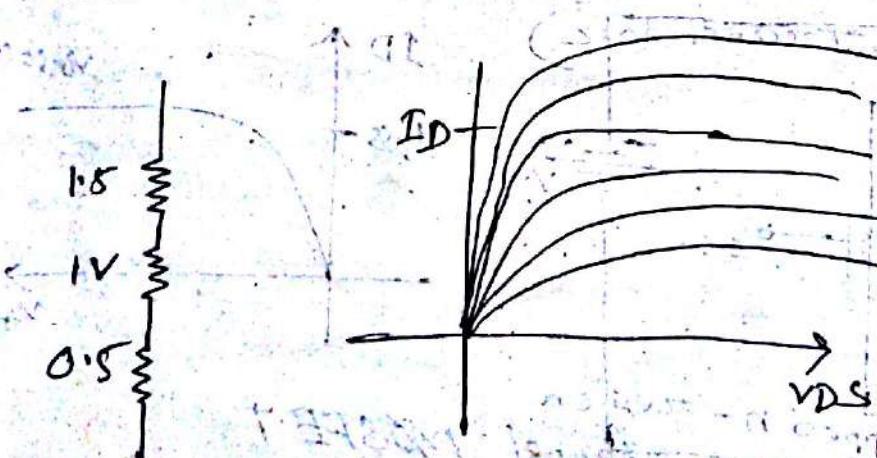

Gr-connected ता जरे उपर्युक्त input impedance लगभग २५०,  
 $I_G = 0$  रखा impedance कम होता है २५०।  
 इसलिए यह बेस्ट MOSFET वाली भूमि  
 पर अचूक है।


MOSFET किसी रूप से बहुत?

बहुकंपेटर JFET जैसा है।

इनमें  $V_{GS}$  short नहीं होता, जबकि  $V_{GS} = 0$

positive source  $V_{DD}$  लगाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, एवं  
 doped-n region.


JFET electron flow

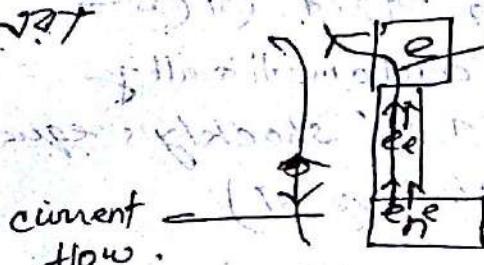


then current flow एवं electron  
 flow जैसी होती है।

$\rightarrow$  इन  $V_{GS} = \text{soft limit}$  समीक्षण


स्ट्रोक व्यापर बना,

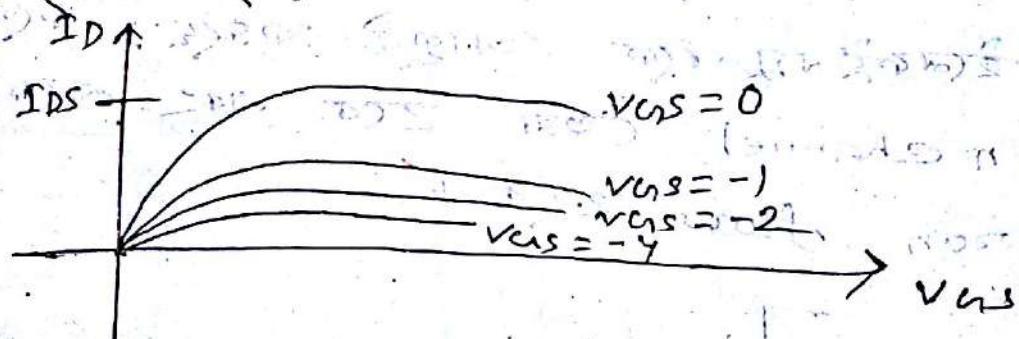

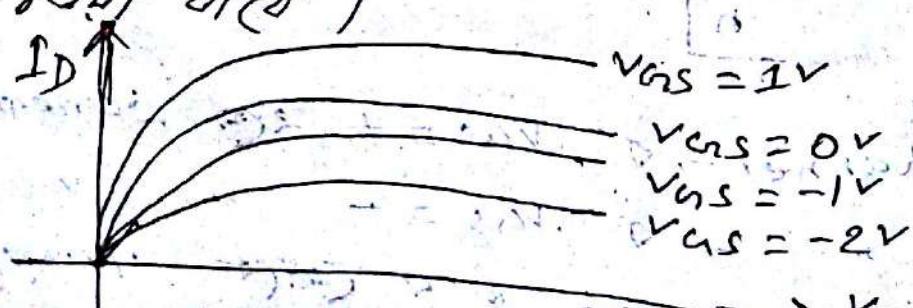इन  $V_{GS} = (+)$  soft limit positive दूर्घटना  
 एवं अधिक recombination होती है, जैसे वर्तमान  
 में भी गैरी आए।



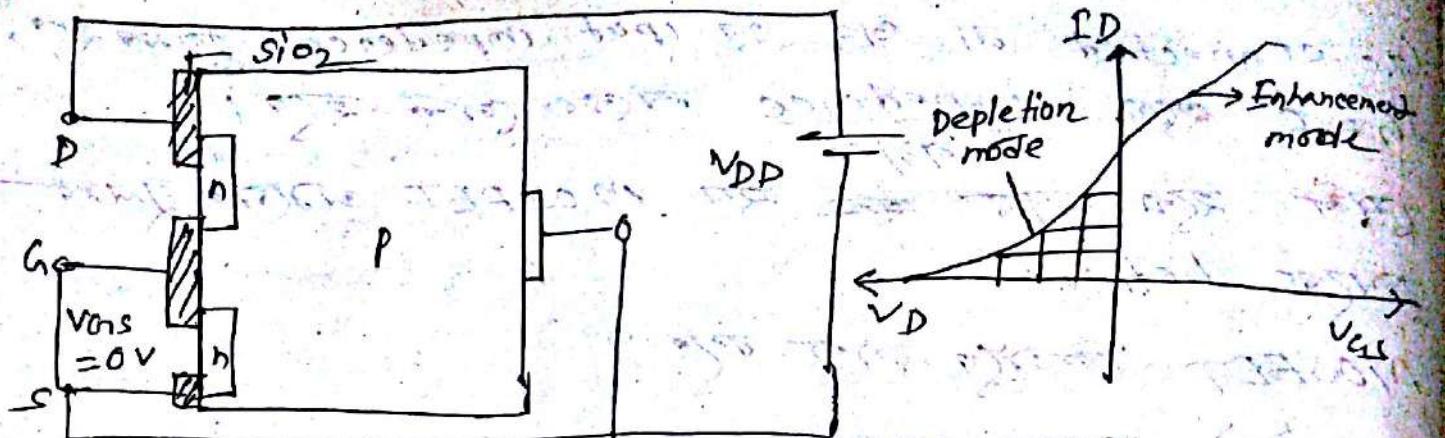MOSFET - ३ shockley's equation follow होती है।



enhancement वा depletion चैनल नियम —

प्रारंभ

dep

n channel use किए (Shockley's equation follow किए)

विद्युत बहिर्भूत

त्रिव ना automatically  
होते हैं। (Shockley's equation  
follow करते हैं)

यद्यन्

$V_{GS} = 0$  के लिए current flow ना

$V_{GS} = +$  प डोटेपर ट्रान्सिस्टर द्वारा नियमित

है वा. उल्कान्तरण घटक आकृष्ट करते हैं, फले यथात्

एक n channel ट्रान्सिस्टर द्वारा नहीं नियमित


electron flow होते हैं।




n channel -  $V_{GS} = +$  के लिए current नियमित

p " " "  $V_{GS} = -$  " " " "

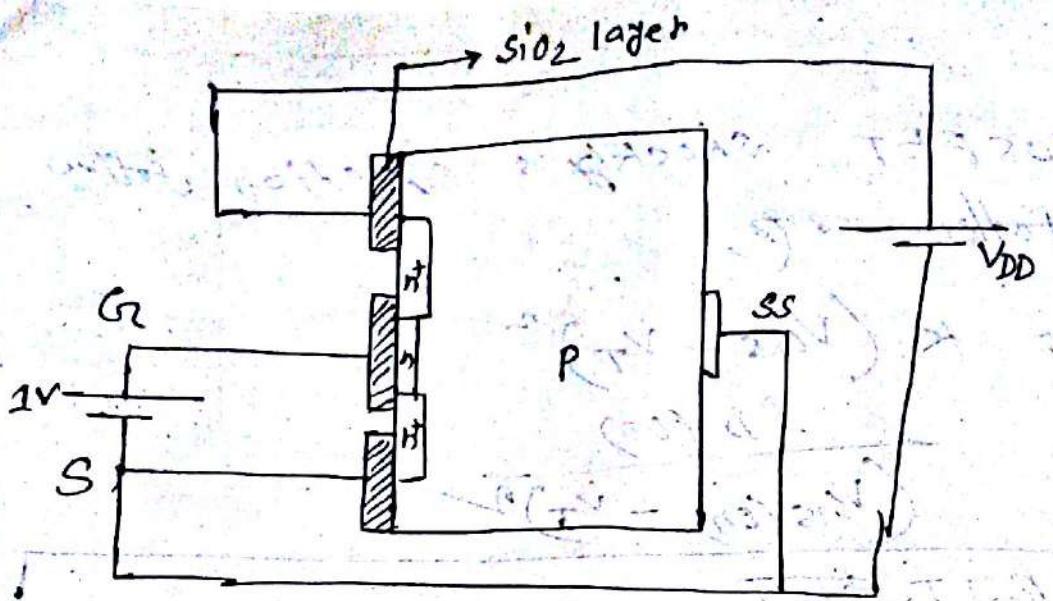$V_{GS} = 0$  के लिए नियमित प्रारंभ नहीं है।



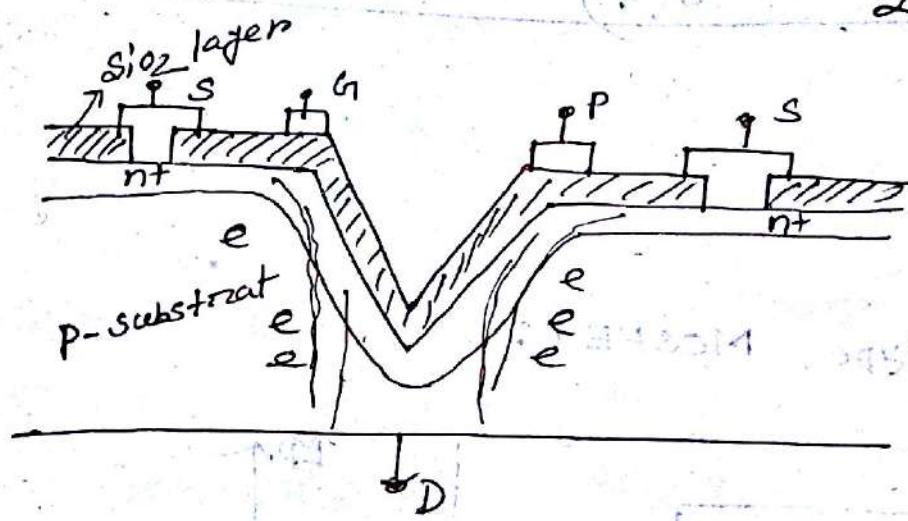① VMOS (vertical MOS)  $\rightarrow$  ~~V.V.F.~~ Disadvantage & advantage  
मुख्य नुकसान !



power handling capacity  $\rightarrow$  BJT वरे लागती  
FET  $\rightarrow$  कम

राशिगत यात्रा VMOS - V

V-shape नियुक्त जंगल  $\rightarrow$  channel एवं length कम है  
resistance ज्ञात है, current बहुत है.

electrons एवं flow है पाखियां देखें  
इसी power लाभ से इस VMOSFET power handling  
capacity होती है 20 W एवं power handling  
capacity होती है 20 W एवं power handling

मुख्य नुकसान

~~enhancement~~

Enhancement MOSFET Shockley's equation follow  
Ans at v<sub>DS</sub> = 0

$$I_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$


$$K = \frac{I_D (on)}{(V_{GS(on)} - V_T)^2}$$

class test  $\rightarrow$  BJT, ~~FET~~

(construction, DC biasing (math),  
load line analysis, load line analysis)  
Far 90% (approx)

28-05-16  
7th (E) day

Depletion type MOSFET:-

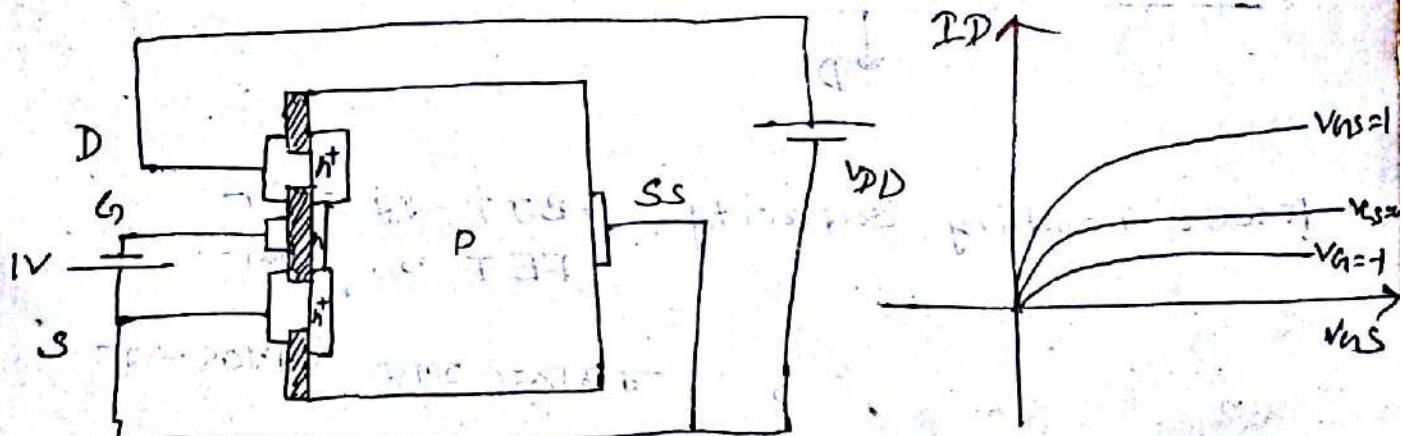

$V_{GS} = 0$  হলে free electron রক্ষে electron attract  
হবে, ফলে আবর্ত কুর্স পাবে।

$V_{GS} = -1$  হলে  $p-n$  জংশন electron-hole recombine  
করে, কুর্স পাবে।

$V_{GS} = +1$  হলে, current কেবল প্রয়োজন থাকবে।

$I_c$  current rating current কে পুরু করে দেয়, এবং  
soft purpose কে উপর কাপড় করে দেয়।

Semicon

ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ :-

positive temperature coefficient  $\rightarrow T \uparrow C \uparrow$   
negative resistance  $\rightarrow T \uparrow C \downarrow$  current &  
resistance

Semiconductor

$T \uparrow \beta \uparrow$  କରିବାରେ

$$I_C = \beta I_B$$

ଫୁଲ୍ କରିବାରେ  $I_C$  ବନ୍ଦ କରିବାରେ ପାରମାଣୁତା  $\uparrow$  ବନ୍ଦ କରିବାରେ  
କରିବାରେ କରିବାରେ, ଏବଂ  $I_C$  କରିବାରେ କରିବାରେ କରିବାରେ  
କରିବାରେ କରିବାରେ, ଏବଂ  $I_C$  କରିବାରେ କରିବାରେ

କଣ୍ଟର

ପ୍ରେକ୍ଷଣକାରୀ Thermal runaway

ପ୍ରେକ୍ଷଣକାରୀ NMOS ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷଣକାରୀ Thermal runaway



ନାହିଁ




ଗ୍ରହଣ :-

cast junction structure of complex


= O =

CMOS (complementary MOS) :-

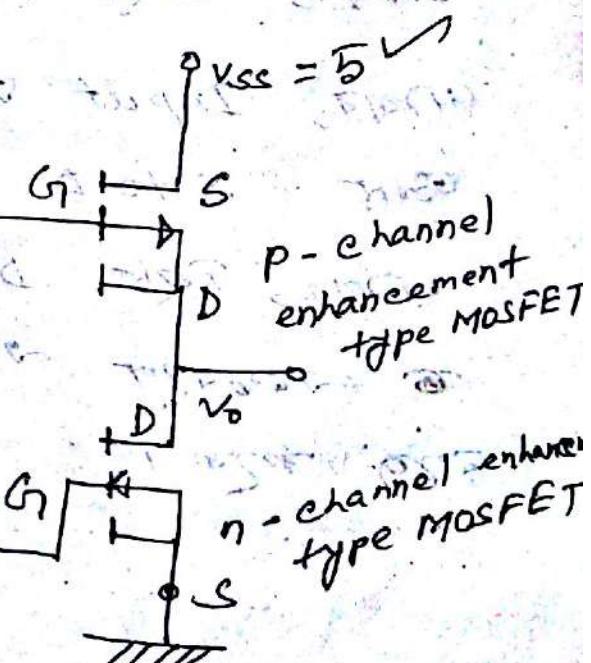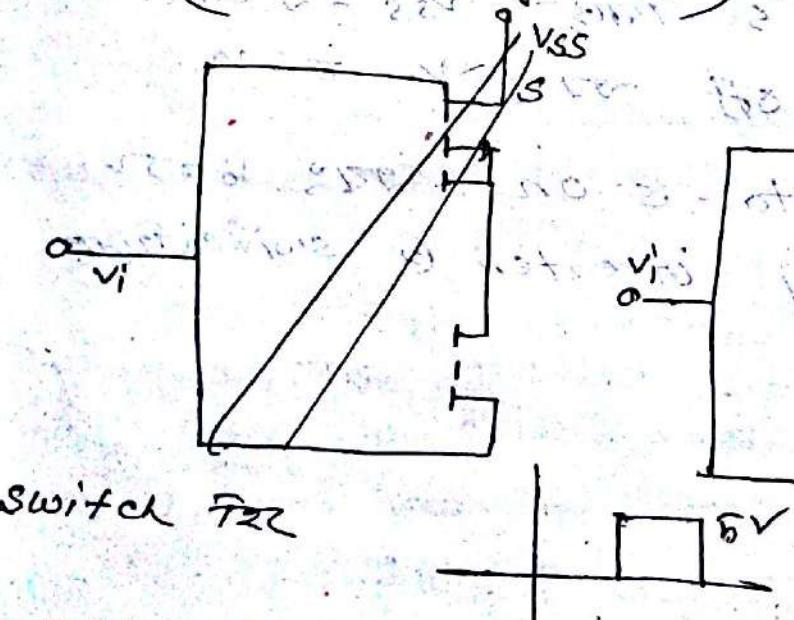

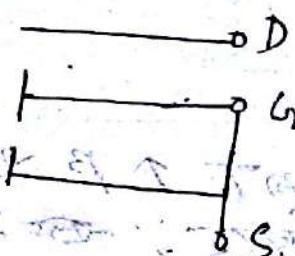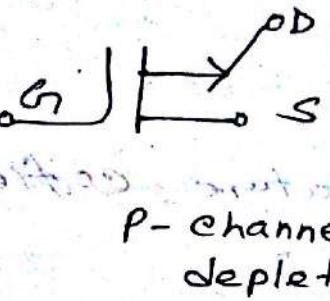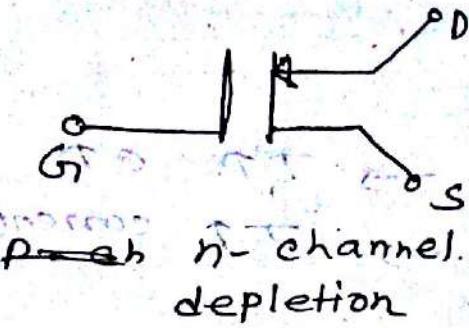

P-channel  
enhancement

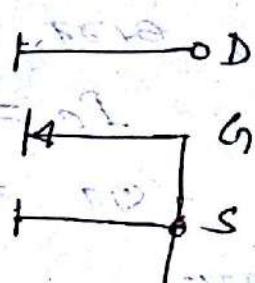

n-channel  
enhancement.

CMOS, फैसले स्विच या कन्वर्टर के लिए क्या है?

Input G = 0 → फैसले V<sub>SS</sub> - 0 V = 0V - 5V  
उत्तर V<sub>DD</sub> घटना ON रहता है 0 → 2.5V + 5V

उत्तर D से S तक D तो S off.


उत्तर, Input V = 5 रहता है V<sub>SS</sub> - ~ 0V - 5V

उत्तर S तो D off V<sub>DD</sub> = 0V = 0V.

उत्तर, जिसे D तो S on V<sub>DD</sub> = 5V

का उपयोग नहीं करता इन्वर्टर (switch) के लिए

उत्तर 2.5V

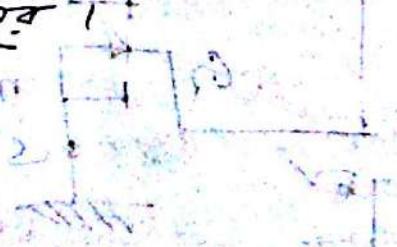


30-05-16  
8th (B) dat

## FET DC Biasing:-

- Fixed Bias configuration
- Self  $\rightarrow$
- Voltage divider  $\rightarrow$

### (i) Fixed Bias configuration

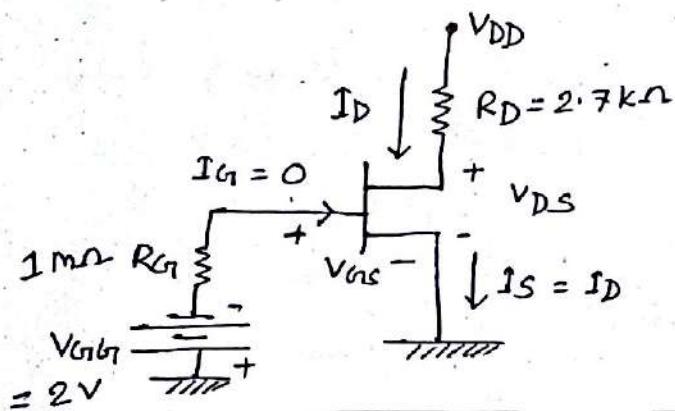

$$\begin{aligned} V_P &= 4V & V_{GS} &=? \\ IDSS &= 8mA & V_D &=? \\ V_{DD} &= 16V & V_{DS} &=? \\ V_G &=? \end{aligned}$$

$$(i) I_G = 0$$

$$(ii) I_D = I_S$$

$$(iii) I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad [\text{For JFET and depletion type MOSFET}]$$

$$(iv) I_D = K (V_{GS} - V_T)^2 \quad [\text{For enhancement type MOSFET}]$$

→ ये दोनों प्रकार जिन्हें पृष्ठ सुधारना चाहते हैं।

यद्यपि,  $I_G = 0$  तथा,  $R_G$  short रखें

$$-V_{GSG} - V_{GS} = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -V_{GSG}$$

जो bias टोक वला है fixed bias configuration.  
 $V_{GSG}$ , Gate to source voltage पर लगता है,

यद्यपि,  $I_D$  का गठन है,

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad \left[ I_{DSS} \text{ और } V_P \text{ अचल हैं} \right]$$

$V_{DS}$  के लिए loop apply करने से पाइया याः,

$$= 0 =$$

Math:-

$$-V_{GS} - V_{DS} = 0 \quad \text{(i)}$$

$$\therefore V_{GS} = -2V \quad \text{(ii)}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \quad \text{(iii)}$$

$$= 8 \times 10^{-3} \left(1 + \frac{2}{4}\right)^2 \quad \text{(iv)}$$

$$V_{DD} - I_D R_D - V_{DS} = 0$$

$$\Rightarrow V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$= 16 - I_D R_D$$

$$V_{DS} = V_S - V_D \quad V_{DS} = V_D - V_S$$

$$= V_D - 0$$

$$= V_D$$

$$V_{GS} = V_G - V_S \quad (5V - 2.5V) \Delta = 0 \quad \text{(v)}$$

$$= V_G - 0$$

$$= V_G$$

$V_{DS}$  तोड़े दें तो  $V_D = 0V$  होता

$$0 = 2.5V - V_D$$

$$2.5V = V_D$$

$V_D$  का वाला दूसरा दृश्य देखा जाएगा और वह


दूसरा दृश्य देखा जाएगा और वह

(iii) Voltage divider configuration:-

Find

$$V_P = 4V$$

$$I_{DS} = 8mA$$

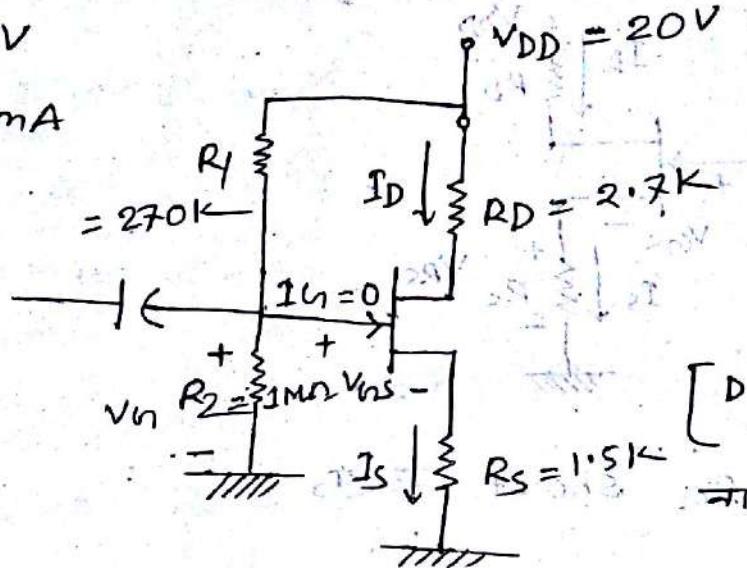

$$I_{DG} = ?$$

$$V_{NSQ} = ?$$

$$V_{DS} = ?$$


$$V_D = ?$$

$$V_S = ?$$

$$V_G = ?$$

[DC to capacitor  
থাকায় এবং, Capacitor  
না থাকায় অ]

যদ্বারা  $I_G = 0$  হওয়া,

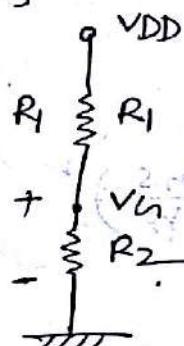

$V_G$  এর কর্তৃত হলে,

$$(i) \quad V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} \quad (\text{voltage divider rule})$$

LOOP APP'Y করে নাম;

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

এই উপরে straight  
line  $\Rightarrow$  equation

$$C = V_G, \quad \beta = V_{GS}, \quad x = I_D, \quad m = R_S$$

কর্তৃত,  $I_D = 0$


$$\text{তাহাৰ, } V_{GS} = V_G$$

আগত,

$$V_{GS} = 0$$

$$I_D = \frac{V_G}{R_S}$$

(ii) Self bias configuration :-

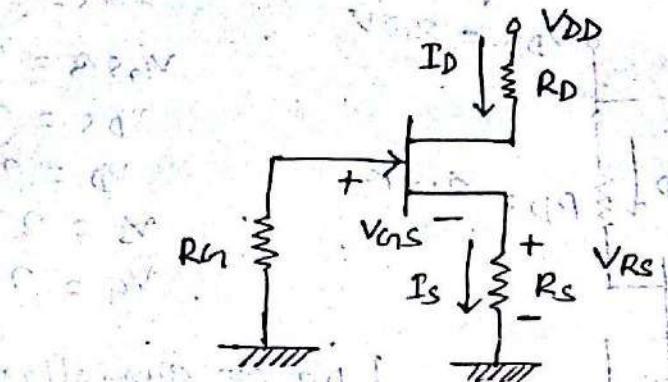

$I_G = 0$  तक  $R_G$  short रखा,

$$+V_{GS} + V_{RS} = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -V_{RS}$$

$$= -I_D R_S$$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$[I_{DSS} \text{ व } V_P$  का ग्राफ  
रखा आजू]

$I_D$  लिए जाना,

$$V_{DD} - I_D R_D - V_{DS} - I_S R_S = 0$$

$$\Rightarrow V_{DD} - I_D R_D - V_{DS} - I_D R_S = 0$$

$$\therefore V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

therefore we can




put in the eqn

$$V_{DS} = 2.2V - 6.5 \times 10^{-5} (2.2 + 0.5)$$

$$[V_{DS} = 2.2V]$$

12-07-16  
8th (E) date

## OP-Amp (Operational Amplifier)

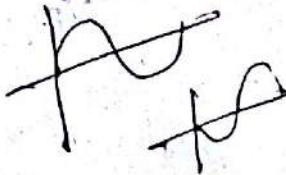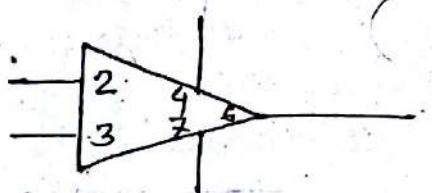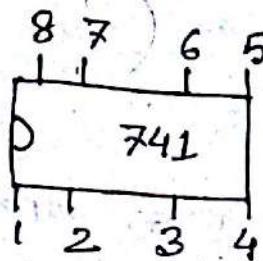

1, 5 → offset Null (Offset घटाकर remove करें)

2 → Inverting Input (+, कम करने के लिए)

3 → Non +, - (+, -, +)


4 → - ve power supply } → वर्तक Range 5V-24V

7 → + ve +, ,

8 → Ground

6 → Output

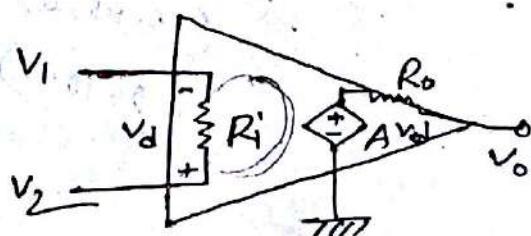Eqv circuit:- यह voltage control voltage source



$$V_d = V_2 - V_1$$

$$V_o = A V_d$$

open loop gain


(feed back दृष्टियोगी)

OP-Amp का mathematical operation होता है

ज्ञान, जोड़ व घटाव operational amplifier.

जोड़ घटाव sum, Differentiation, Integral

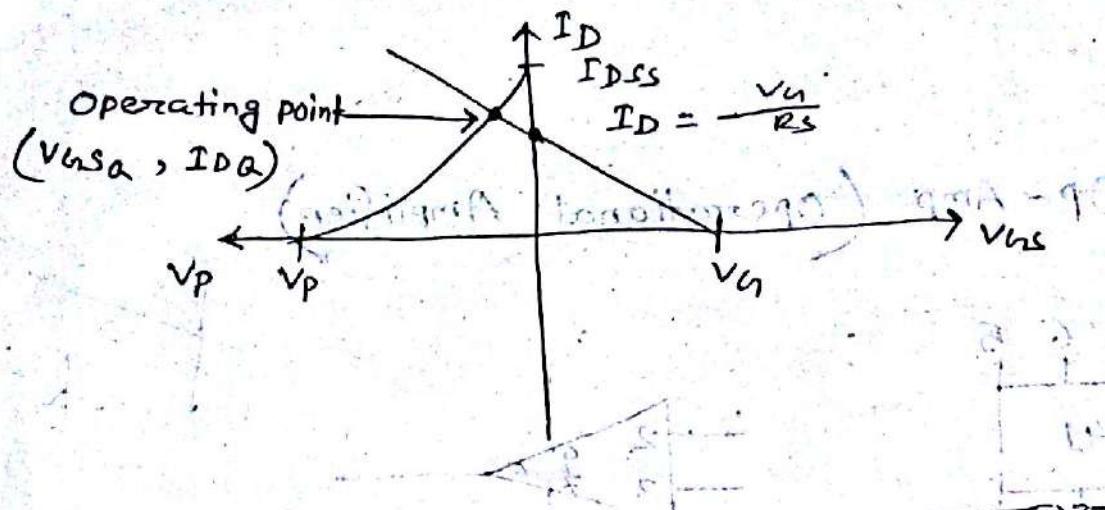प्रधान  $R_i$  अलग high, यहाँ इसे बढ़ावा दें तो यह उल्लंघन कारबॉक्स flow करता है फलस्वरूप input impedance बढ़ती है।



$V_P$  और  $I_{DSS}$  जब आते हैं तो कर्तव्य ट्रैफ़, तो इसका यानिक  
curve पाया,

मुख्य घटक (परन्तु  $V_G$  और  $I_D$  जब आते हैं तो कर्तव्य ट्रैफ़ जायेगा)  
वापरकरण द्वारा जायेगा (जहाँ  $V_G$  और  $I_D$  जब आते हैं तो कर्तव्य ट्रैफ़ जायेगा)

Math,



$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$= \frac{10^3 \times 270}{(10^3 + 270)} \times 20 = 4.25 \text{ V.}$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

$$\therefore V_{GS} = V_G = 4.25 \text{ V.}$$

$$I_D = \frac{V_G}{R_S} = 2.83$$

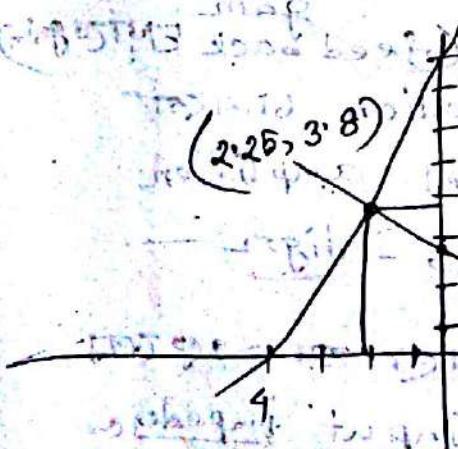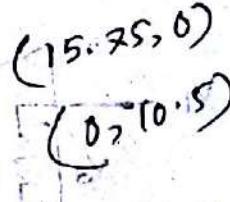

Example का math, solve करते हैं।


viva quiz

{ input impedance }  
output      "      }  
gain

Numerical

1st sem

Virtual ground:-

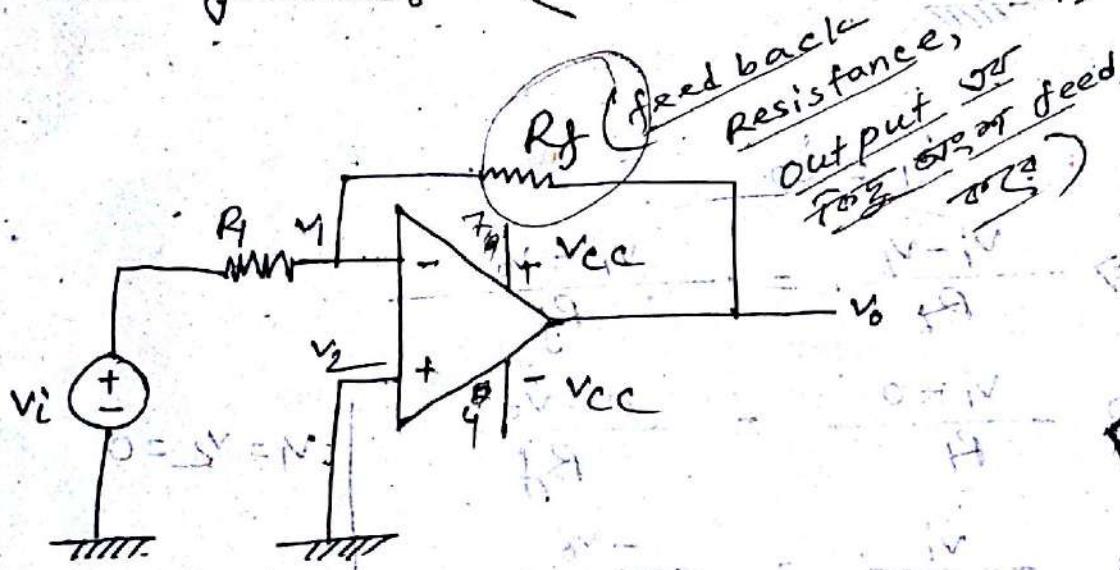

$$V_1 = V_2$$

$$\text{Here } V_1 = V_2$$

$$V_2 \text{ is ground, } V_2 = 0$$

$$\therefore V_1 = 0$$

$$V_1 \text{ is } 0 \text{ तो } V_1 = 0$$


Virtual ground

$$\text{इसका, } V_2 = 2V$$

$$V_1 = 2V$$

$$\text{Always, } V_1 = V_2$$

# Inverting Amplifier :-

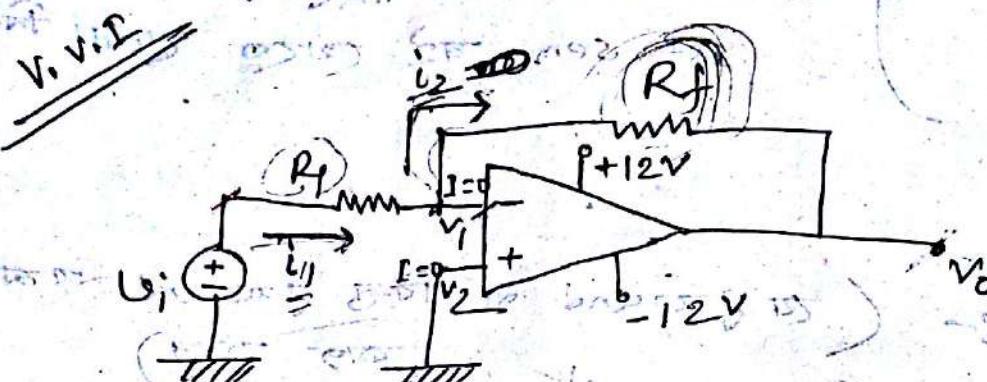

$$i_1 = i_2$$

$$\Rightarrow \frac{v_i - v_1}{R_1} = -\frac{v_i - v_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow \frac{v_i - 0}{R_1} = -\frac{0 - v_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow \frac{v_i}{R_1} = -\frac{-v_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$


closed loop gain

(feedback side)


gain

$120mV$   
 $1.2V$

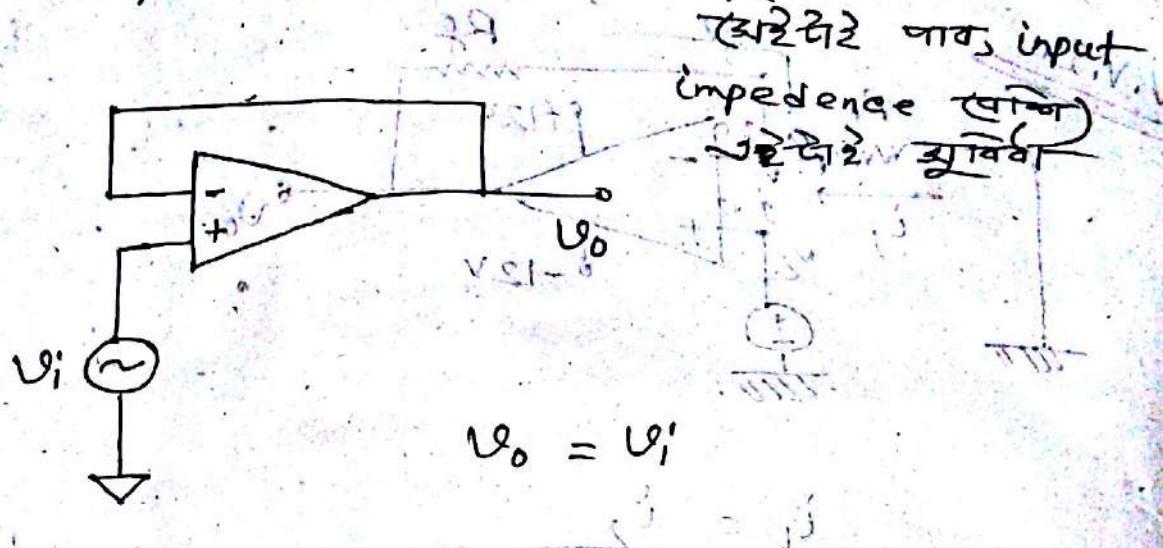Voltage buffer / voltage follower (एप्पेंट इनपुट फॉलोवर)



gain  $A_1$

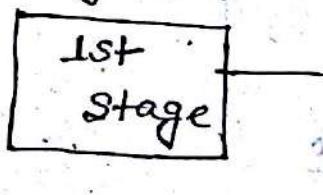


gain  $A_2$




एकमात्र loading effect थाकर ताकि एक ही gain का हो एप्पेंट वोल्टेज पाहे ।

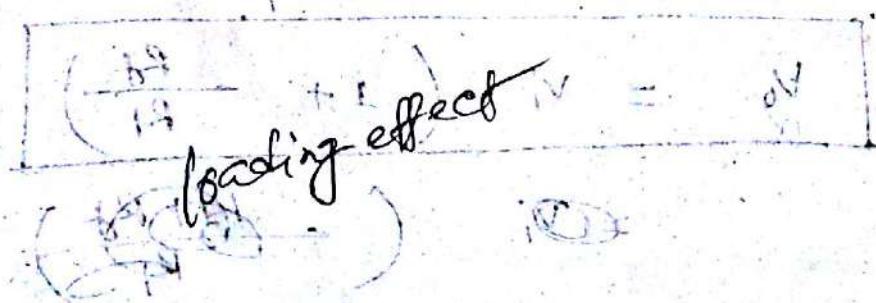दूसरा multistage मध्ये isolation मध्ये भूमिका राखा राहे ।



प्रॉटेक्शन ब्यावेग - ग्रिस्ट्रेन्ड - मोर्टर - ग्रिस्ट्रेन्ड

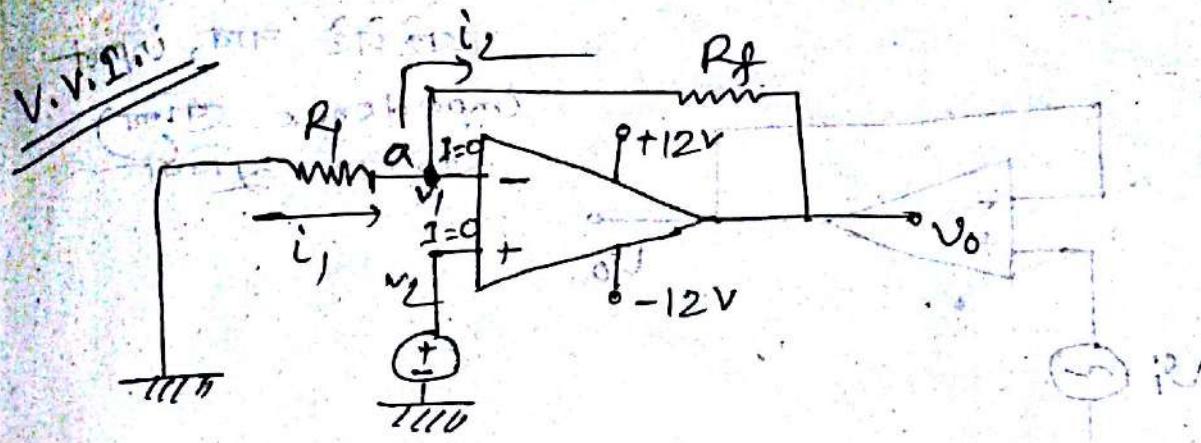Non-inverting Amplifier (with negative feedback)



$$i_1 = i_2$$

$$\Rightarrow \frac{0 - v_i}{R_1} = -\frac{v_i - v_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow \frac{0 - v_i}{R_1} = -\frac{v_i - v_o}{R_f}$$

$$\begin{cases} A \cdot v_i = v_i \\ +21 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{0 - v_i}{R_1} = \frac{v_i}{R_1} + \frac{v_i - v_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow -\frac{v_i}{R_1} \times R_f = v_i - v_o$$

$$\Rightarrow v_o = v_i + \frac{v_i}{R_1} \times R_f$$


$$\therefore v_o = v_i \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right)$$

$$\textcircled{1} \quad ( - \frac{R_f}{R_1} )$$

Inverting, Non-inverting  $\rightarrow$  proof 52-21 52-22

✓

## Summing Amplifier:-

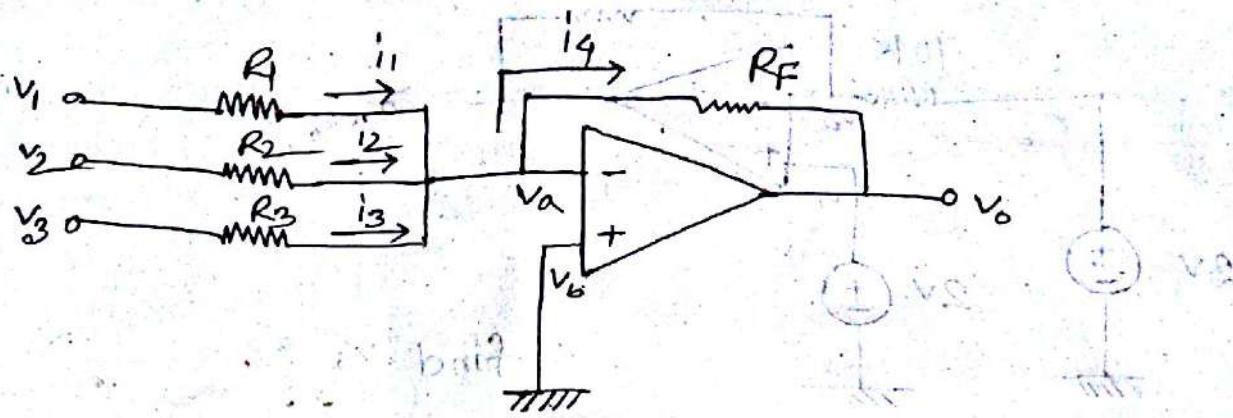

एक यांत्रिक input तथा एक sum फलात्मक उदाहरण  
इस circuit use करा इस।

Using KCL,

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_4$$

Hence,

$$i_1 = \frac{(V_1 - V_a)}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{(V_2 - V_a)}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{(V_3 - V_a)}{R_3}$$

$$i_4 = \frac{V_a - V_o}{R_f}$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_4$$


$$\Rightarrow \frac{V_1 - 0}{R_1} + \frac{V_2 - 0}{R_2} + \frac{V_3 - 0}{R_3} = \frac{V_a - V_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} = \frac{V_a - V_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow R_f \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right) = V_a - V_o$$

Hence,  
 $V_a = V_b = 0$

16-07-16  
Date (DD-MM-YY)

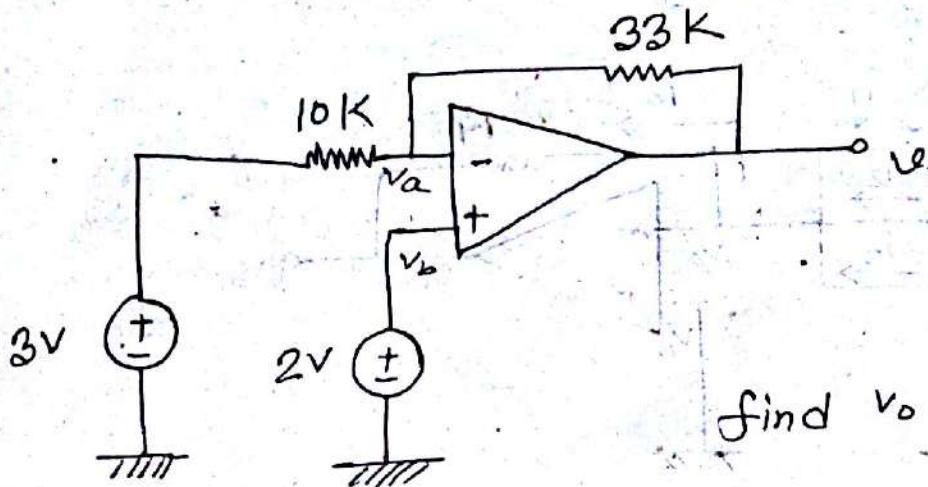

find  $v_o$

$$\frac{v_i - v_1}{R_i} = \frac{v_i - v_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow R_i (v_i - v_o) = R_f (v_i - v_1)$$

$$\Rightarrow R_i v_i - R_i v_o = R_f (v_i - v_1)$$

$$\Rightarrow R_i v_i - R_f (v_i - v_1) = R_i v_o$$

$$\Rightarrow \frac{R_i v_i - R_f (v_i - v_1)}{R_i} = v_o$$

$$=$$

Superposition theorem :- (solution)

$$v_{o1} = -\frac{R_f}{R_i} v_i$$

$$v_{o2} = v_i \left( 1 + \frac{R_f}{R_i} \right)$$

$$v = v_{o1} + v_{o2}$$


$$V_o = V_a - R_f \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

if  $R_f = R_1 = R_2 = R_3$

$$V_o = 0 - (V_1 + V_2 + V_3)$$

$$\therefore V_o = -(V_1 + V_2 + V_3)$$

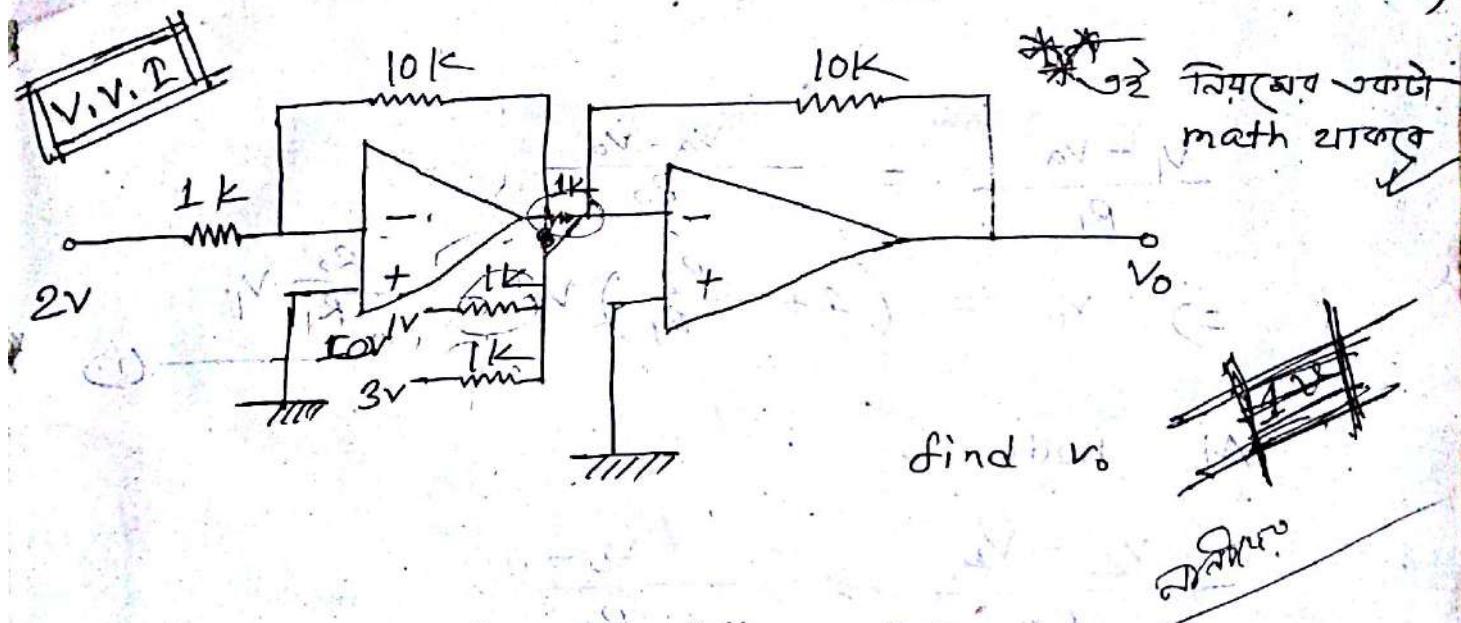Example  $\rightarrow 10 \cdot 1 - 10 \cdot 16$  e.v.v.i. (प्र० अंग०)




द्वितीय inverting Amplifier

$$V_o = -\frac{10}{1} \times 2 \\ = -20V$$

द्वितीय inverting

$$V_o = -\left(-\frac{20}{1} + \frac{1}{1} + \frac{3}{1}\right) \times R_f \\ = (-20 + 4) \times 10k \\ = (-16) \times 10^4 V$$

## Difference Amplifier :-

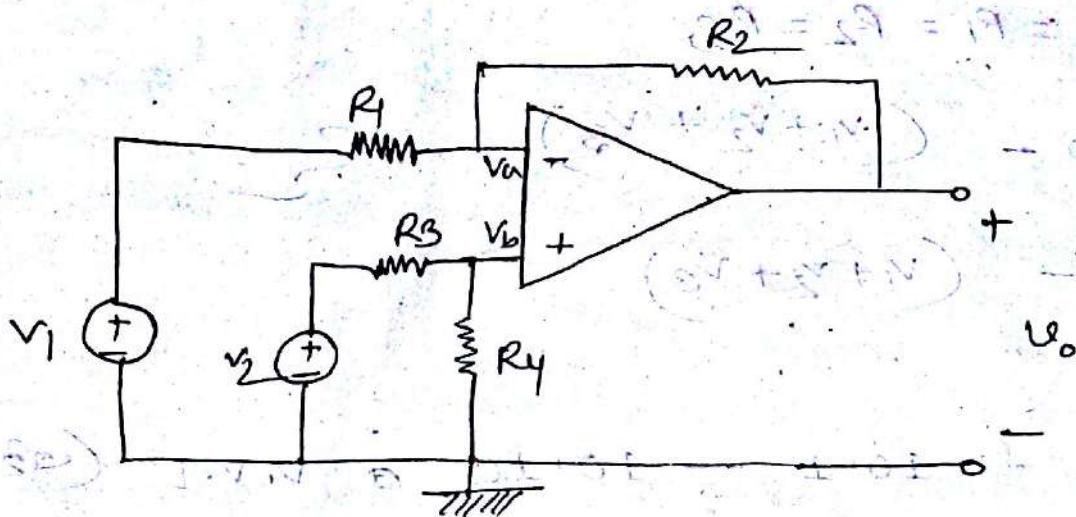

$$\frac{V_1 - V_a}{R_1} = \frac{V_a - V_o}{R_2}$$

$$\Rightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_a = \frac{R_2}{R_1} V_1 \quad (i)$$

At node b

$$\frac{V_2 - V_b}{R_3} = \frac{V_b - 0}{R_y}$$

$$\Rightarrow V_b = \frac{R_y}{R_3 + R_y} V_2 \quad (ii)$$

$$V_a = V_b$$


&  $\approx 20mV$ ; (i)

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_y}{R_3 + R_y} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_2$$

$$= \frac{R_2 \cdot \left(1 + \frac{R_y}{R_3}\right)}{R_1 \cdot \left(1 + R_3/R_y\right)} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_2$$

17-07-16  
9th (C) date


Integrator :-

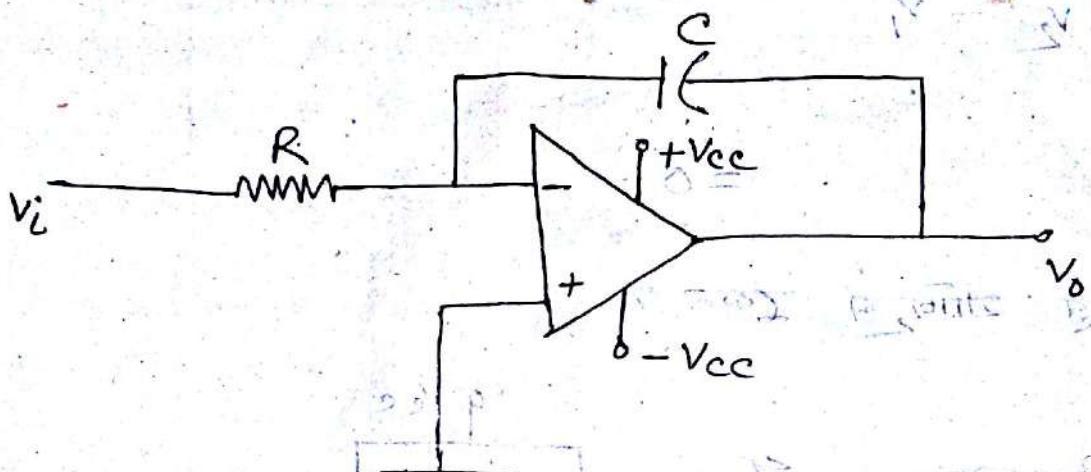

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{SC}$$

$$\begin{aligned} V_o &= - \frac{R_f}{R_1} \times V_i \\ &= - \frac{X_C}{R_1} \times V_i \\ &= - \frac{1}{SCR} \times V_i \\ &= - \frac{1}{RC} \int V_i dt \quad [S = \int dt] \end{aligned}$$

Differentiation :-

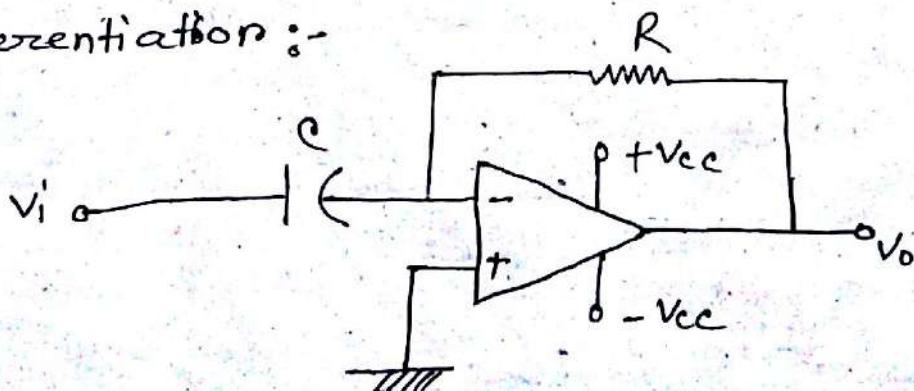


100


$$\frac{R_1}{R_2} = -\frac{R_3}{R_y}$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)$$

$$v_o = v_2 - v_1$$

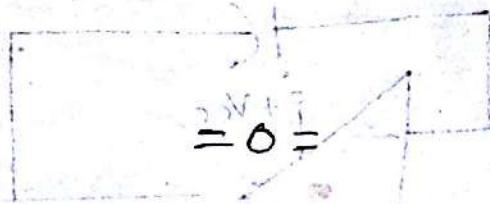

$I_C$  जे पूर्व यांत्रिक होना?

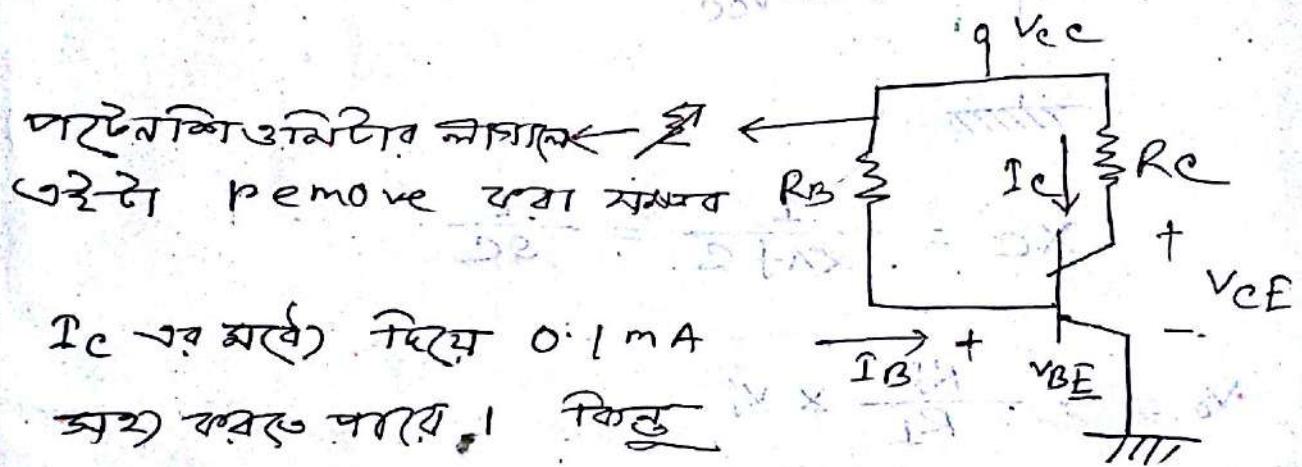



$I_C$  जब इसी तरिके 0.1 mA

अच्छा बनाए पाए। किन्तु

$R_B$  द्वा इसी प्रारूप लागत लाभेण

उड़ाने को रख याह, करने पूर्वा उन्हें इसी



इस प्रारूप बदल दाय।

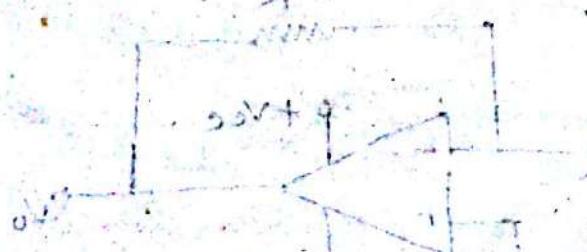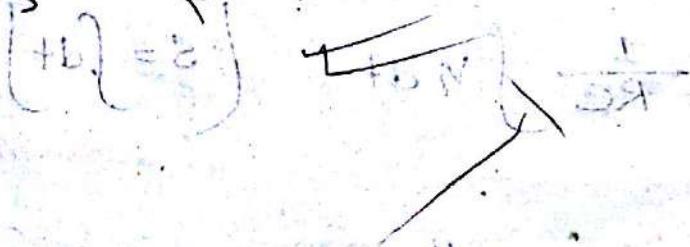

$$V_o = -\frac{R_2 \cdot (1 + R_1/R_2)}{R_1 \cdot (1 + R_3/R_4)} \rightarrow \text{Another process}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R} \rightarrow \text{DRB}$$

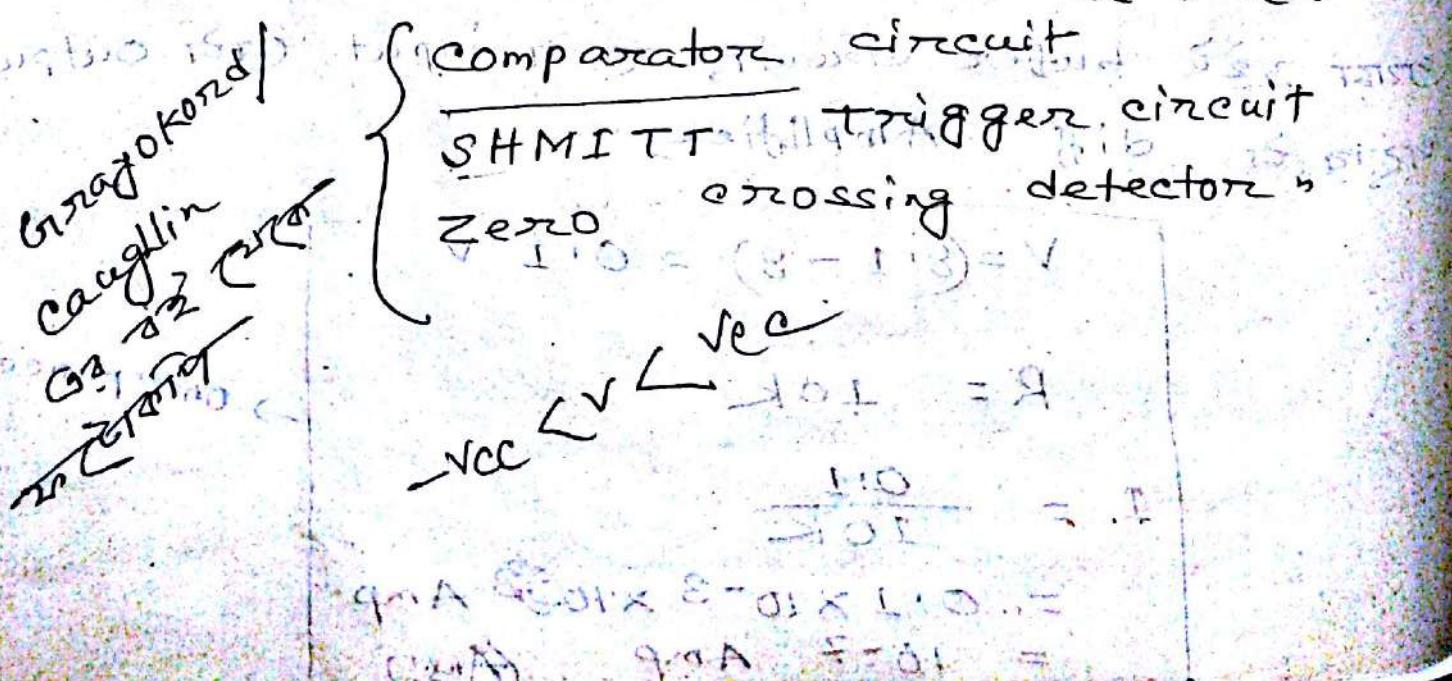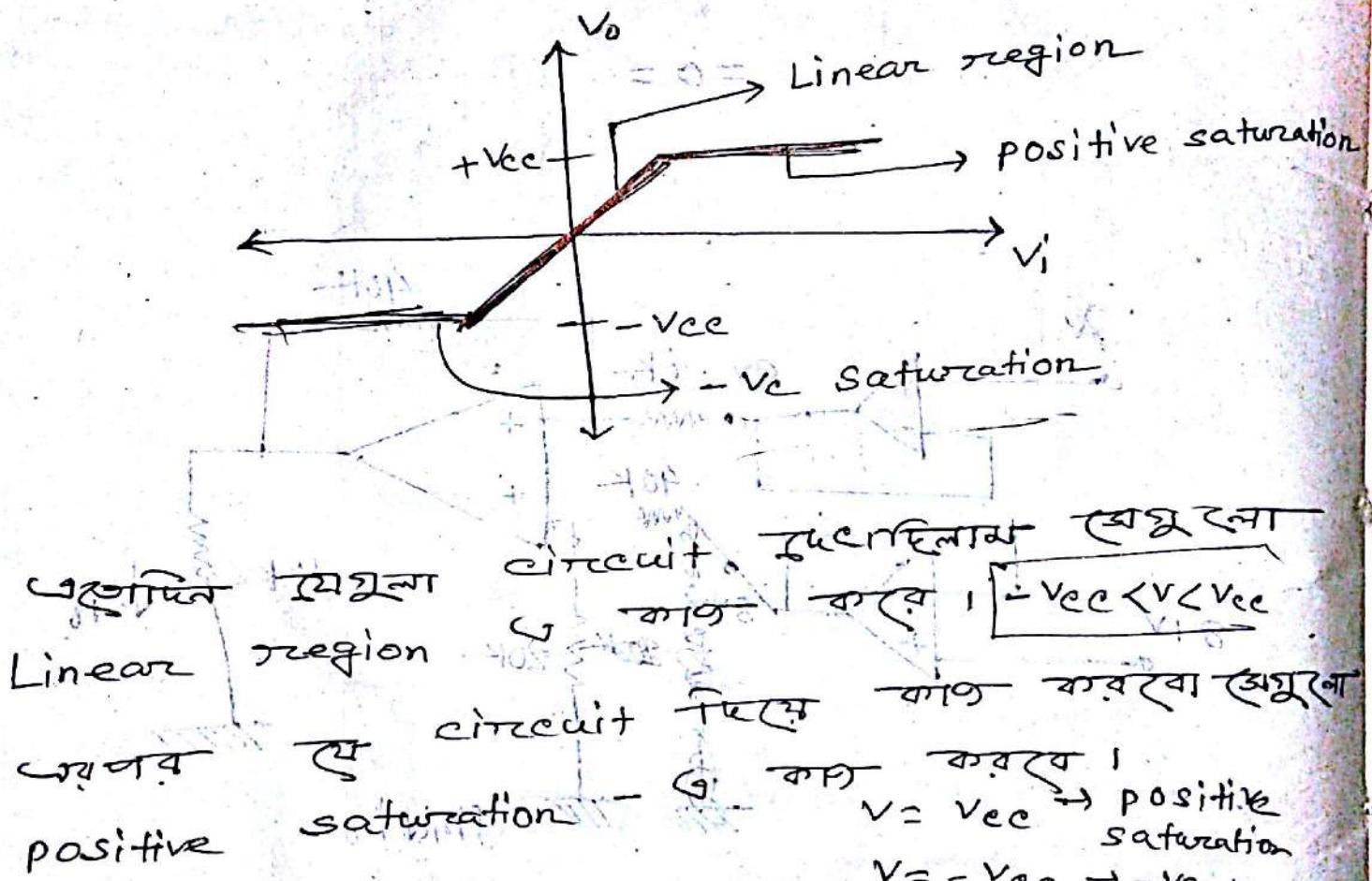Opamp वाले Example, 10 टी + Exercise :- → Assignment





$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \quad \text{and} \quad \frac{1}{sC}$$

$$V_o = - \frac{R}{X_C} V_i \\ = - SRC V_i$$

$$V_o (+) = - RC \frac{dV_i}{dt}$$

current sum = 0 =

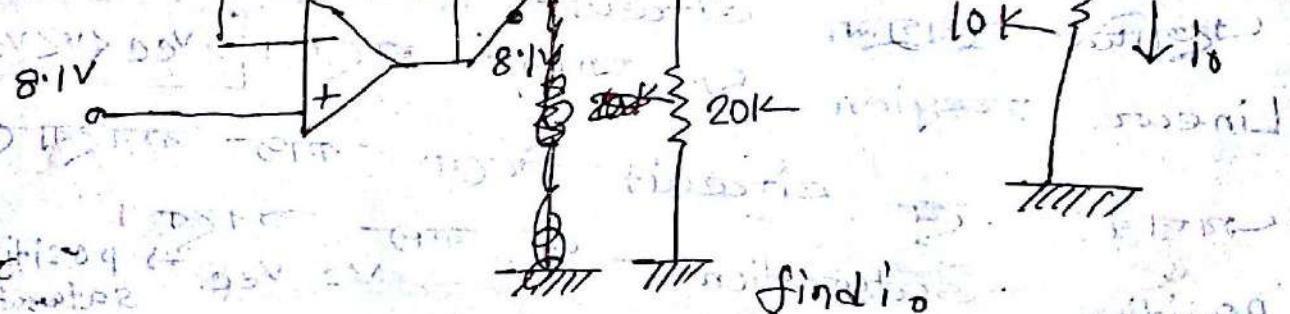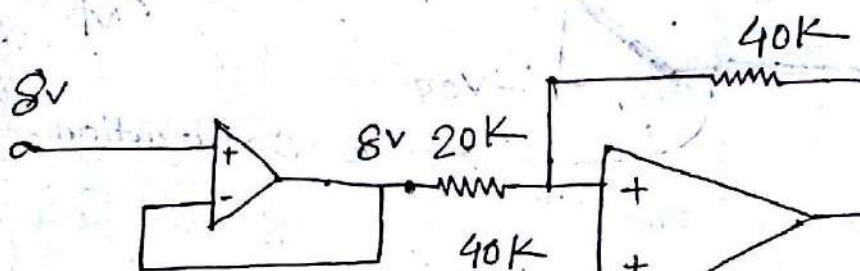

જ્યોતિ બુફર સર્કિટ, રૂપદે ઇનપુટ કે ઓફ્ટ આઉટપુટ  
પરિણામ કે diff. Amplifier, ઇનપુટ

$$V = (8.1 - 8) = 0.1 V$$

$$R = 10k$$



$$I = \frac{0.1}{10k}$$

$$= 0.1 \times 10^{-3} \times 10^3 \text{ Amp} \\ = 10^{-7} \text{ Amp} \quad (\text{Ans!})$$



→ one process

24-07-16  
10th (D) day

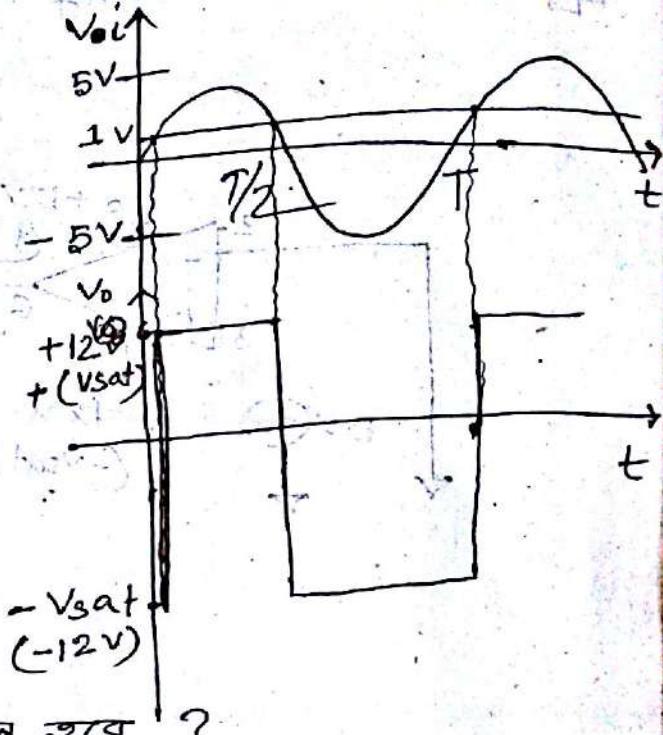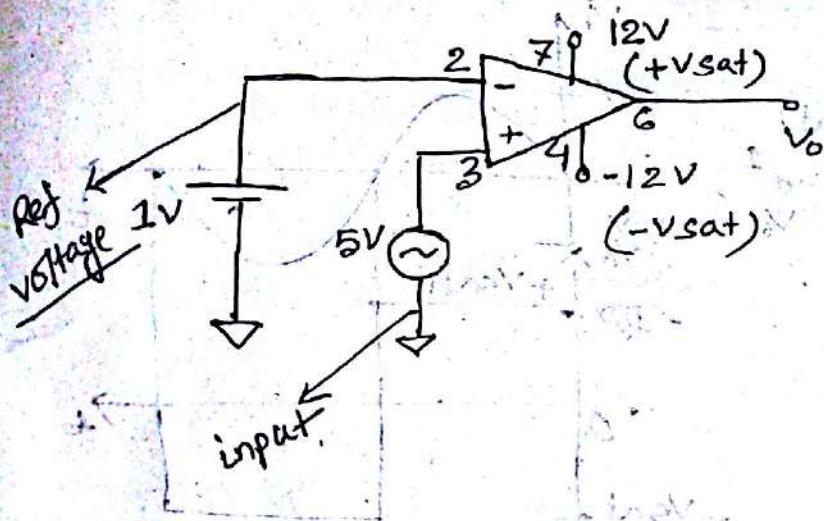Comparators:- (प्रधान रूप से math आया ना)







\*\* (-1)V - Ref voltage क्या काम होता ?

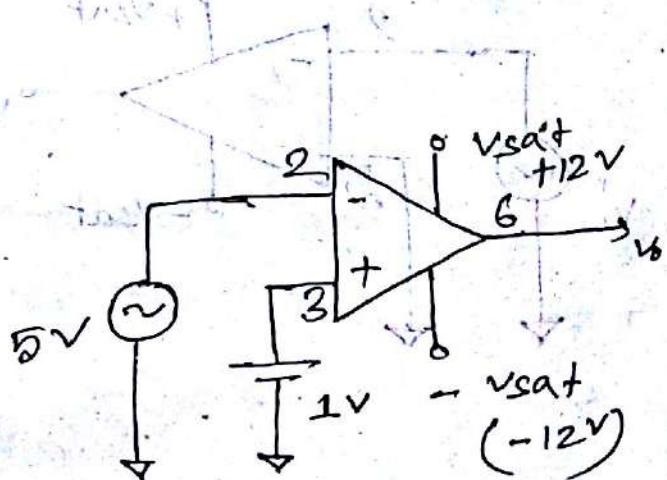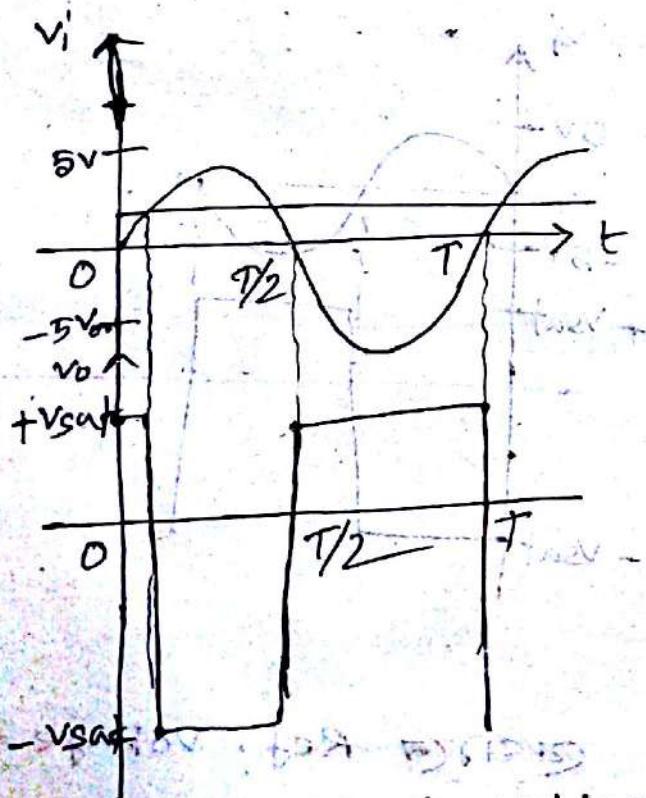

\*\* (-1)V - Ref voltage क्या काम होता ?  
जब वाटने जाएंगे Input voltage पर अवलोकन करता होता है।  
उदास, उस, उदास Feed back होते हैं, जो saturation  
region -> कानून करते हैं। Input में AC.


Ref - ৱার্ষ ছেপুন কোর্টে রেফেন্স +  $V_{sat}$ , বিন্দু রেফ -  $V_{sat}$

### Zero crossing detector:-

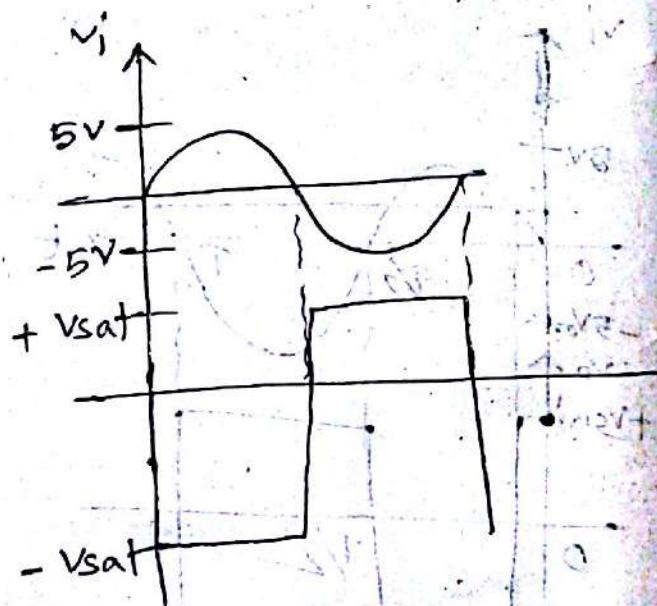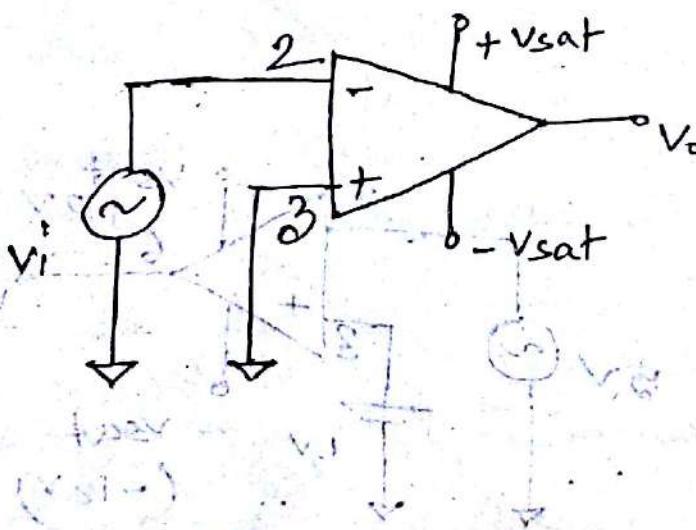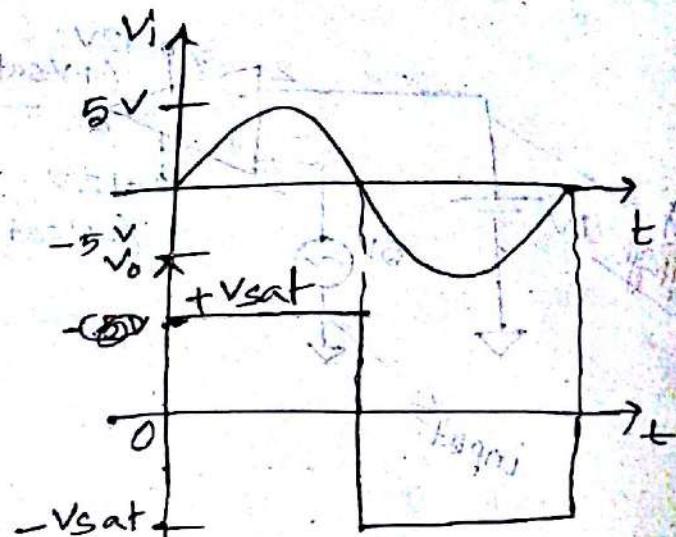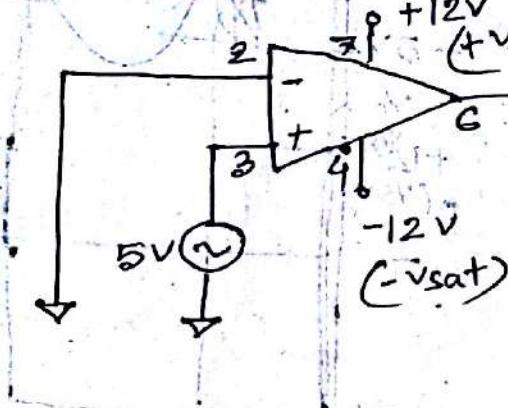

One kind comparator, যেখানে Ref. voltage = 0

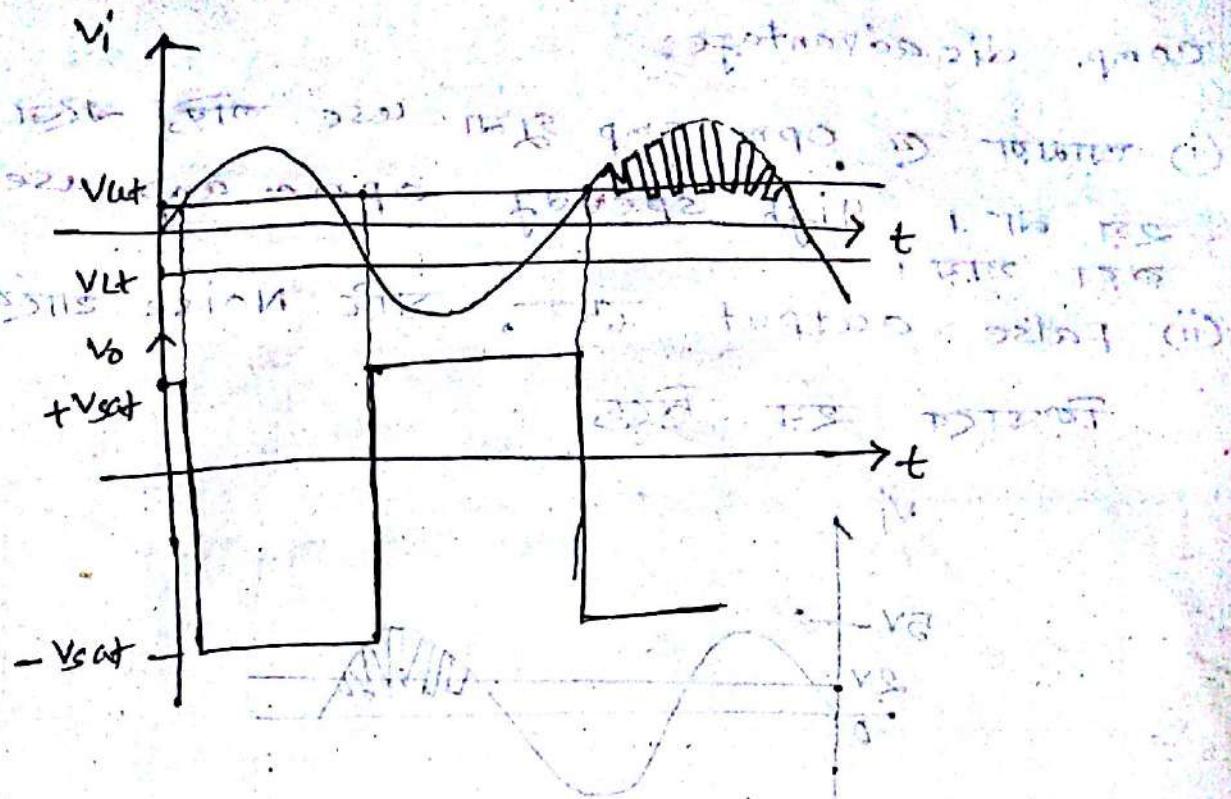$+Vsat$  (Non-Inverting pin)  
 $+Vsat$  (Inverting pin)



वेत्र, इंटेर्वल वोल्टेज,  $+V_{ut}$ ,  $-V_{lt}$ .

Noise युक्त  $V_{ut}$  निकाल आएँ।


$+V_{sat}$   $\rightarrow -V_{sat}$   $V_{ut}$  को cross करें।

$-V_{sat}$   $\rightarrow +V_{sat}$   $V_{ut}$  को cross करें।

voltage वा dependent करें।

$\rightarrow$  remove math बाबू।


\* गणना।

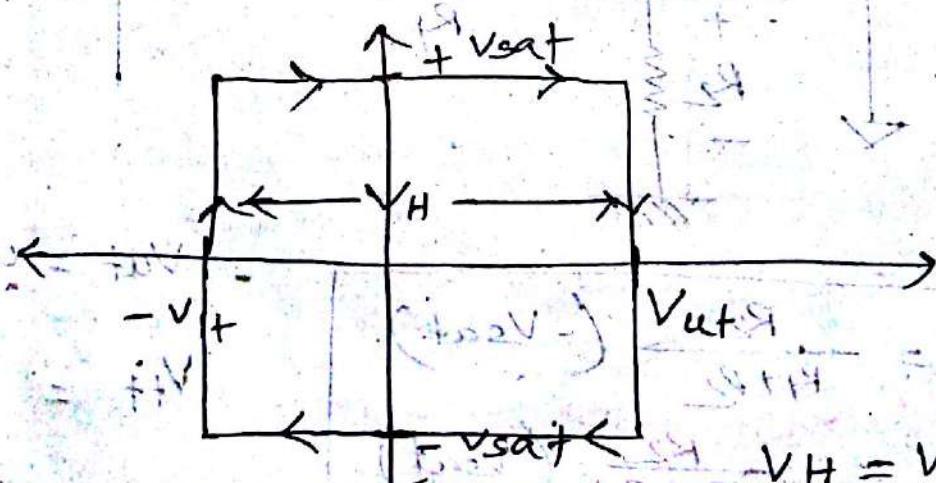

comp. dis. advantage:


- (i) आवर्ण द्वारा opm-amp द्वाला use करें जड़ता sharply  
इस नाम से High speed opm-amp use करें दूरी  
करा याएं।
- (ii) False output दृष्टि, इसे नोइस द्वारा ।

किसात इस लिए

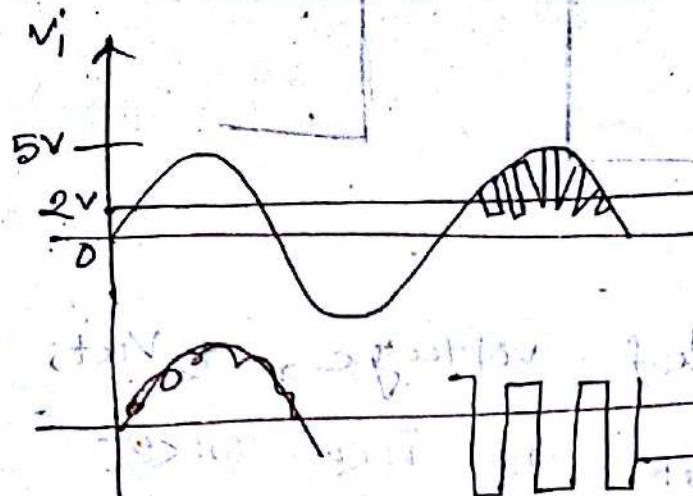

Noise द्वारा तापन  
→ False output  
→ कारण, Noise detection

solve कराए तब SCHMITT Trigger circuit

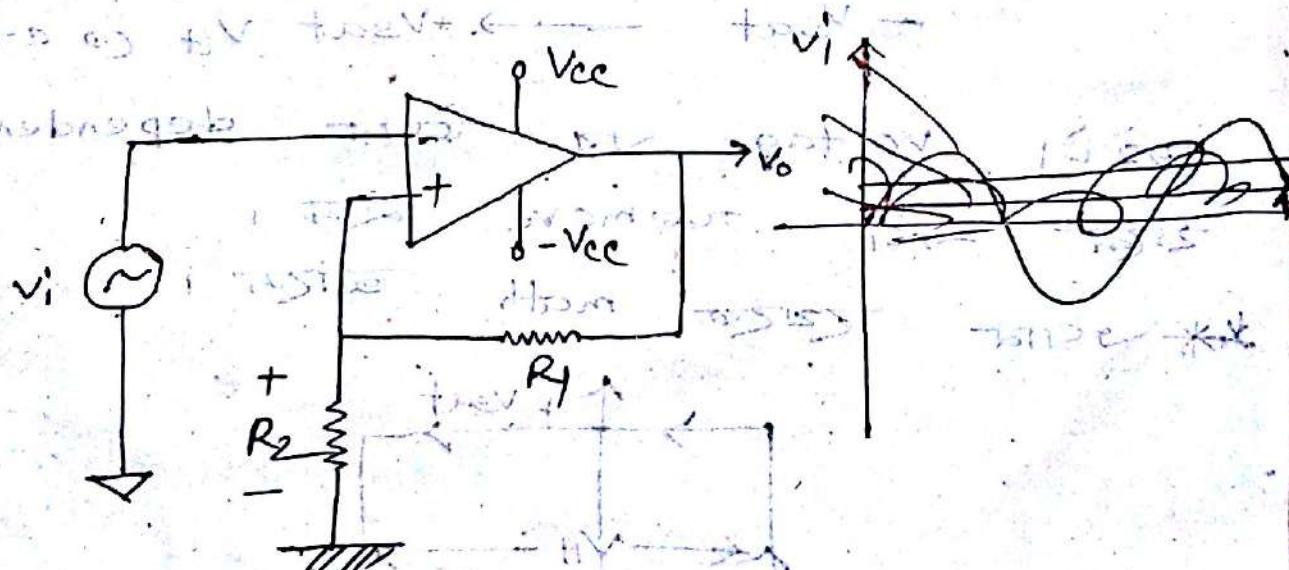

$$V_{ut} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} (-V_{sat})$$

$$V_{lt} = +\frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_{sat})$$

$V_{ut}$  → upper threshold voltage  
 $V_{lt}$  → lower threshold voltage

$V_{sat}$  = saturation voltage

Flip-flop  $\rightarrow$  00 रखो  $\rightarrow$  10 जैसे memory रखते होंगे करें।

Trigger  $\rightarrow$  इसे mood व रात करते,

Trigger pass करते  
,, ना,,

5 pin  $\rightarrow$  voltage control करते

Upper threshold  $\rightarrow \frac{2}{3} V_{cc}$

Lower  $\rightarrow \frac{1}{3} V_{cc}$

Application:- of 555 timer :-

- (i) Monostable multivibrator
- (ii) Astable "
- (iii) Missing pulse detector
- (iv) Frequency divider
- (v) pulse stretcher circuit

Monostable

Astable

Missing pulse

Frequency divider

Pulse stretcher

circuit

Monostable

Astable

Missing pulse

Frequency divider

Pulse stretcher


circuit

Math आडार्स पार्ट ।


उपर के हूँ दृश्या वाक्यम् circuit begin आडार्स पार्ट।

30-07-2016  
11th (B) day

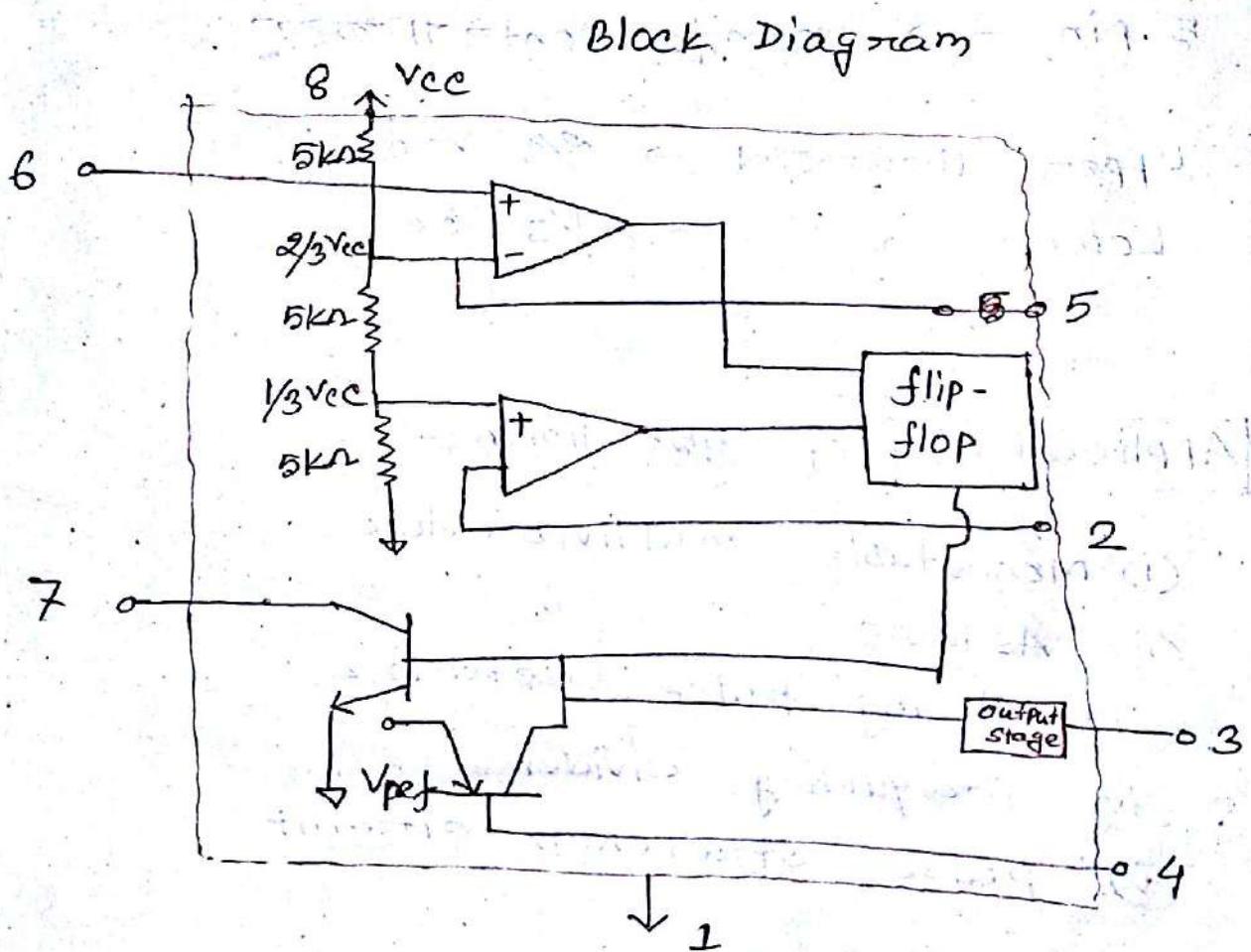555 timer (Integrator circuit, त्रिहोली comparator circuit, त्रिहोली transistor,






Pin diagram

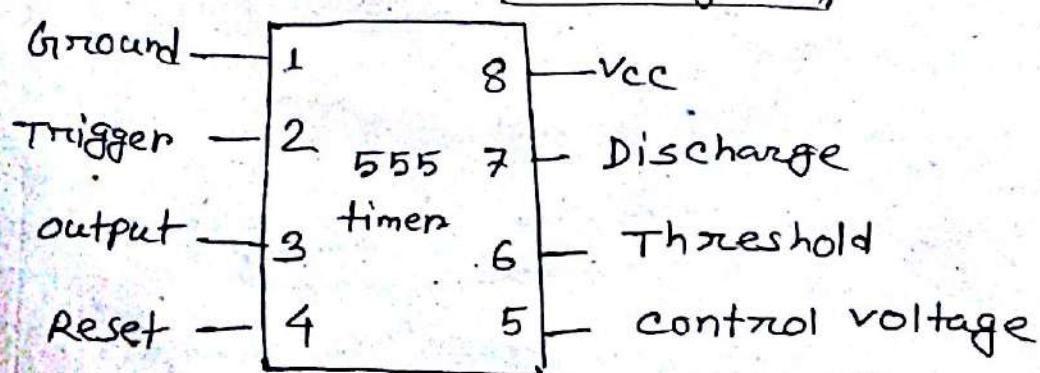

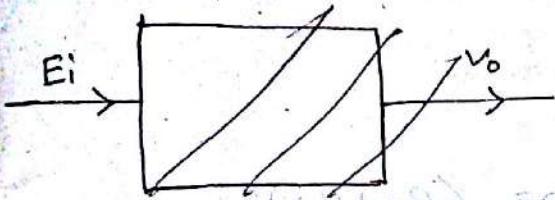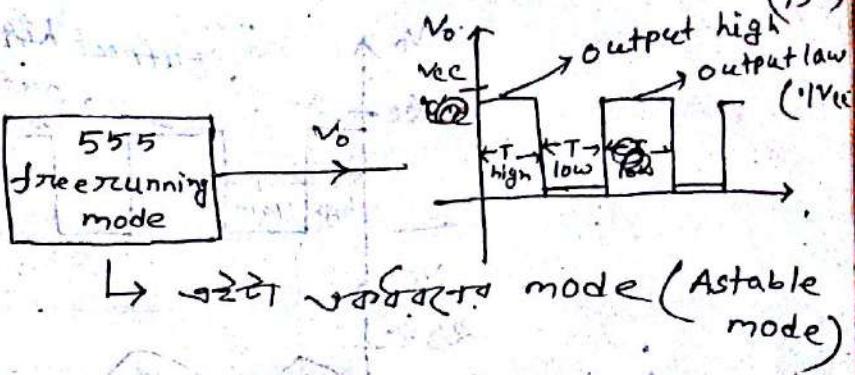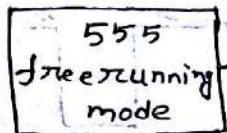
## Operating modes of 555 timer :-



विस्तृत ट्रिगर रेट का  
मोड़ फ्री रनिंग मोड़



$E_i$  Negative going trigger pulse

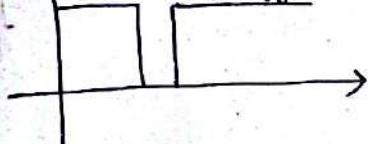


विस्तृत ट्रिगर रेट

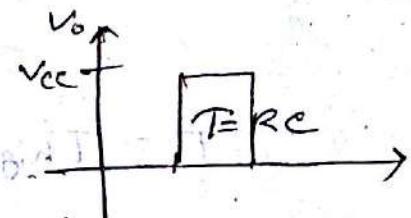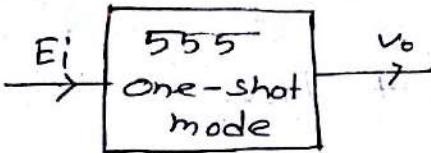

ले विस्तृत विस्तृत मोड़

multivibrator  $\rightarrow$

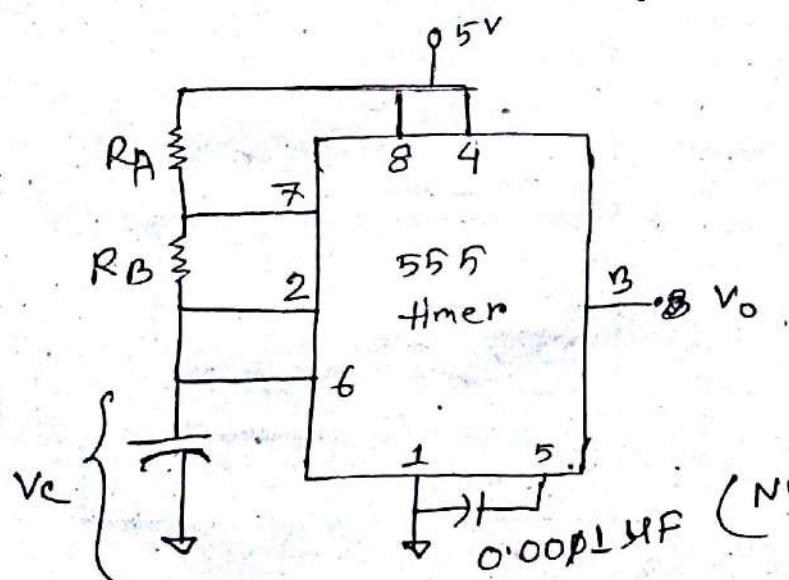
ग्रेडिएटर dependent  
विस्तृत विस्तृत मोड़



$$T_{high} = 0.695 (R_A + R_B)C$$

$$T_{low} = 0.695 R_B C$$

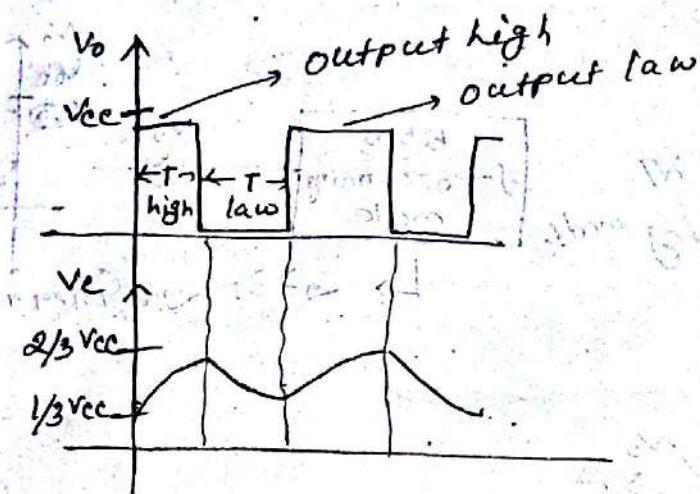Capacitor across voltage = (मात्रा व्यवहार)  
 (ETD math व्याप्ति)



$$T_{\text{high}} = 0.695 (R_A + R_B) C$$

$$T_{\text{low}} = 0.695 R_B C$$

$$T_i = T_{\text{high}} + T_{\text{low}}$$

$$f = \frac{1}{T_i}$$


\*\* duty cycle 50% Output wave कैसा हो ?

अर्थात् square wave पाए ।

RA पर डार्क परेनोनिंग अम्पेलर use करो

इसे  $R_B$  पर डार्क diode द्वारा कहते हैं but  
प्रत्यक्ष डार्क पर घास 0 करने से है but  
RA पर घास 0 करने circuit डार्कलाइट का बनता  
ना करने से परेनोनिंग अम्पेलर use करो ।


Q10.

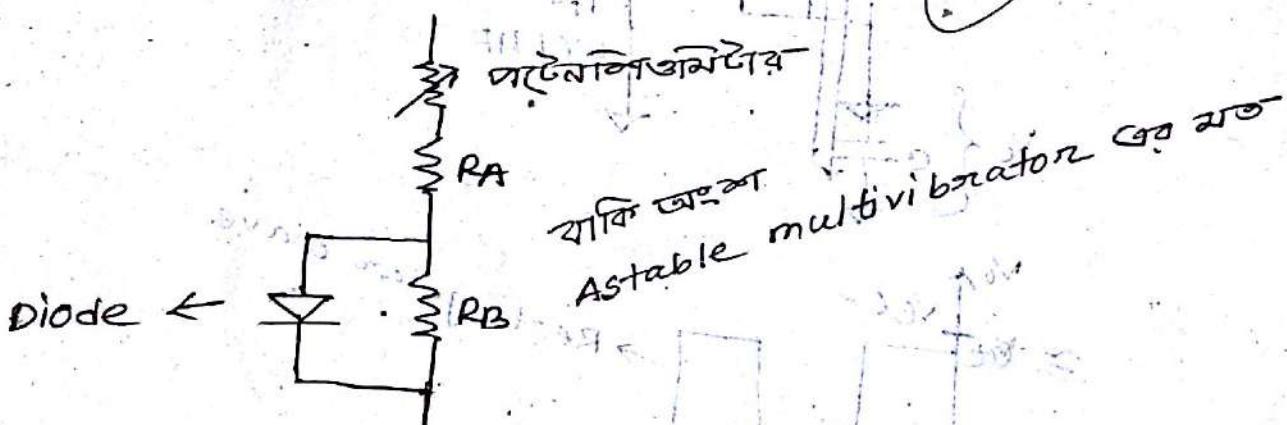

\*\* जैसे related होते होते math क्या होता



Monostable multivibrator:-

=o=

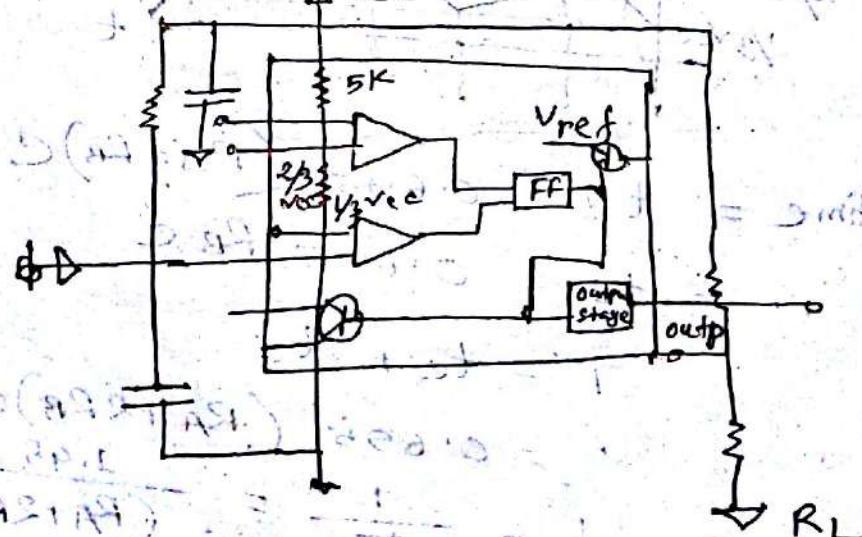

31-07-2016  
11th (c) day

## Astable multivibrator :-

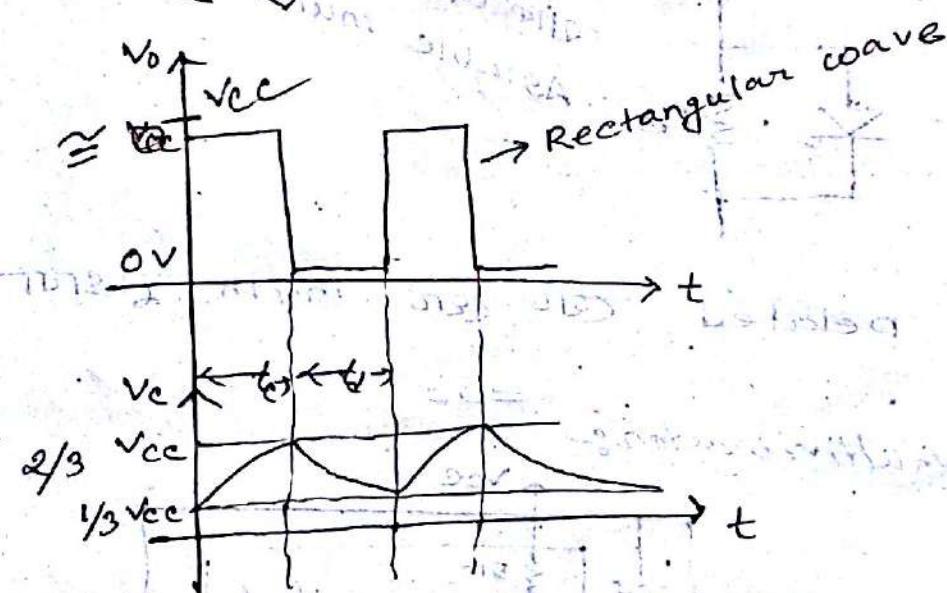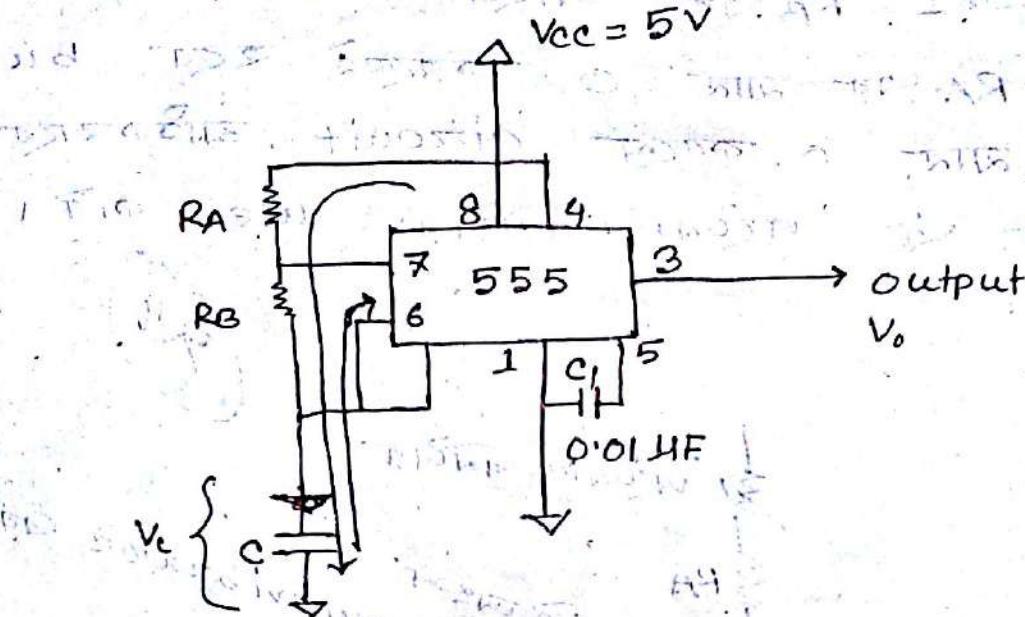

$$\text{charging time} = t_c = 0.695 (R_A + R_B) C$$

$$\text{Discharging time} = t_d = 0.695 R_B C$$



$$T = t_c + t_d$$

$$= 0.695 (R_A + 2R_B) C$$

$$f_o = \frac{1}{T} = \frac{1.45}{(R_A + 2R_B) C}$$

$$\text{duty cycle} = \frac{t_c}{T} \times 100\% \rightarrow \text{frequency of oscillation}$$

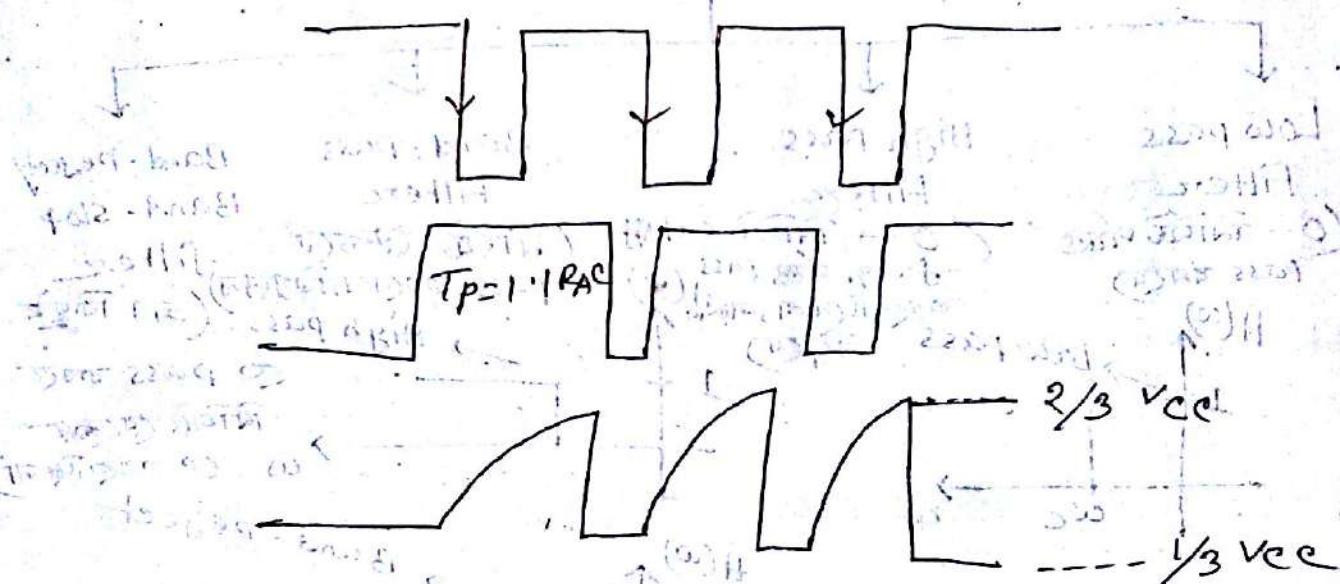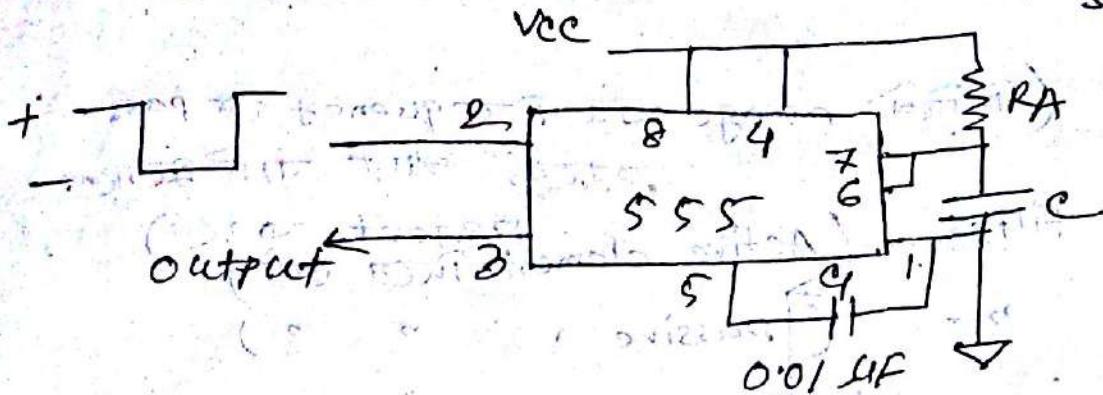Monostable multivibrator (externally triggered) 1 से RA तक 250  
 मिन  $\rightarrow$  trigger pulse तक  
 stable state वर्षा  
 (low)



High की अवधि रेप्लिकेशन पर नियंत्रित होती है।

High की अवधि नियंत्रित होती है जबकि negative pulse की अवधि दूरी है।

इसकी अवधि 1

Gray Kard

Astable  $\rightarrow$  stable multivibrator.

02-08-16

11th (E) draft

EE-301 Electronics

Filter + Filter

ct-4-Syllabus

Filters:-

(i) Active Filter


(ii) Passive

(नियन्त्रित वर्षा वर्षा करने वाले घटनाक्रम)


(Active element present करते हैं)

(Passive " " )

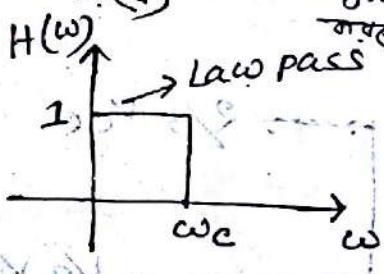
Low pass  
Filter  
(0 - नियन्त्रित पर्याप्त  
पर्याप्त करते हैं)



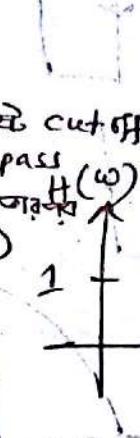High pass  
Filter  
(0 - नियन्त्रित cut off  
freq. पर्याप्त pass  
पर्याप्त करते हैं, जबकि)




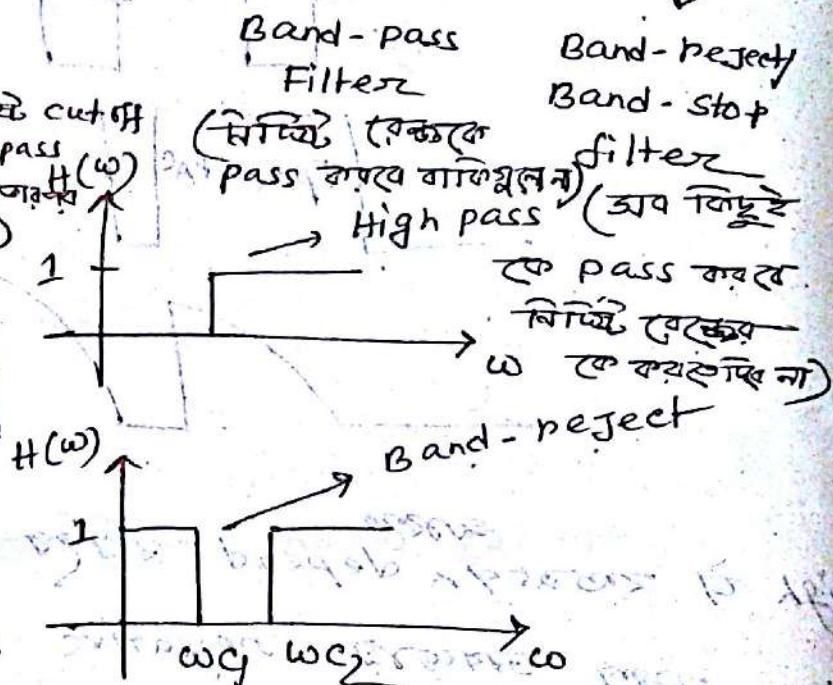Band-pass  
Filter  
(नियन्त्रित (एकतरु  
पर्याप्त गारंड घटनाक्रम)



Band-reject  
Band-stop  
filter

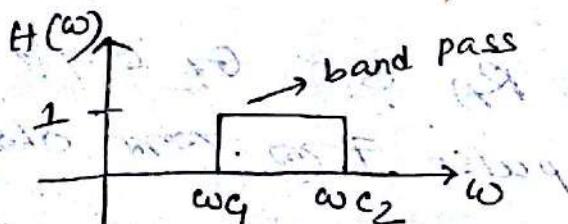
High pass  
(जब नियन्त्रित  
पर्याप्त करते हैं  
विनियोगी घटनाक्रम  
 $\omega$  के बाहरी होना)



Op-amp द्वारा द्ये गये filter जिनका Active.


cut off frequency = corner frequency  
= Roll off frequency.

~~High pass filter:~~

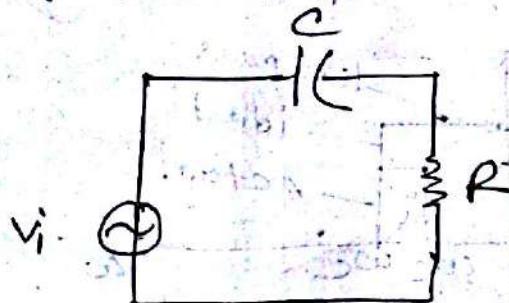

$$H(\omega)$$

High pass

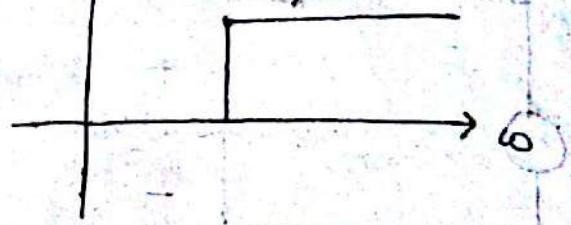

$$H(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}$$

$$= -\frac{R \times 1}{R + \frac{1}{j\omega C} \times 1}$$

$$= -\frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$= -\frac{R}{\frac{Rj\omega C + 1}{j\omega C}}$$

$$= \frac{Rj\omega C}{1 + Rj\omega C}$$

$$\omega = \alpha$$

$$\Rightarrow H(\omega) = \frac{Rj\omega e}{1 + Rj\omega c}$$



$$= \frac{1}{1 + \frac{1}{Rj\omega c}}$$

$$= 1$$

$$\omega = 0, \quad H(\omega) = 0$$

At  $\omega = 0$  it passes zero at high frequencies.

## passive Filter

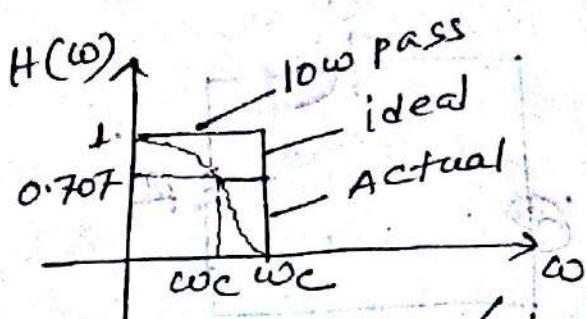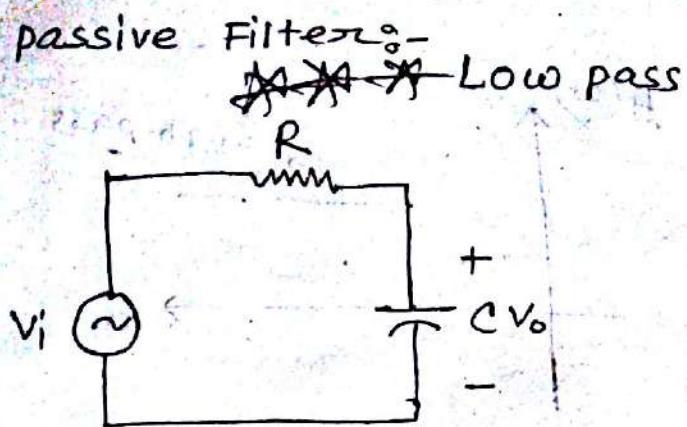

(Lowpass filter)

$$\begin{aligned} \text{Transfer function } H(\omega) &= \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)} \\ &= \frac{1/j\omega C \times 1}{(R + 1/j\omega C) \times 1} \\ \therefore H(\omega) &= \frac{1}{1 + j\omega RC} \end{aligned}$$

⇒  $\omega = 0, H(0) = 1$   
 $\omega = \infty, H(\infty) = 0$

अतः low pass filter

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$\text{if } \omega = \frac{1}{RC}$$

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$


\*\* ये frequency response के 0.707 से ऊपर आवश्यक अंतर्वर्ती cut off frequency है। (Actual filter)

when  $\omega_c = 1/Rc$  = cut off frequency


$$\therefore H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

\* circuit द्वारा आकर्त R, C द्वारा आरद्ध, cut off frequency का ?

$$= 0 =$$

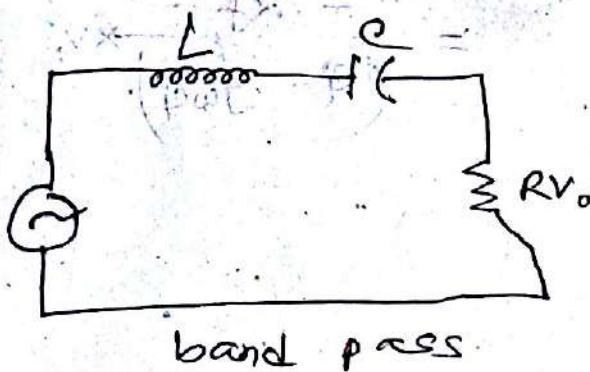

band pass

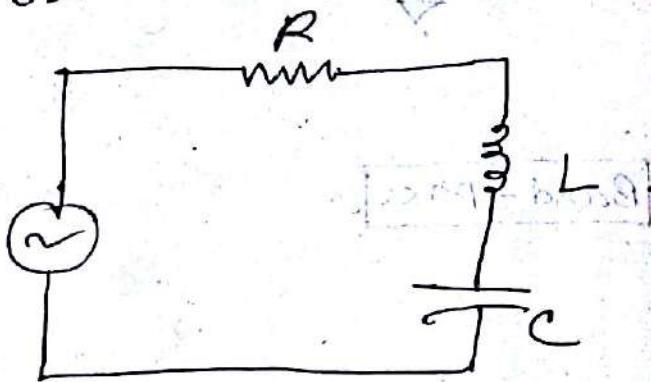


band reject

$$H(\omega) = \frac{R}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

$$H(\omega) = \frac{j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

Active filter:

→ Low-pass

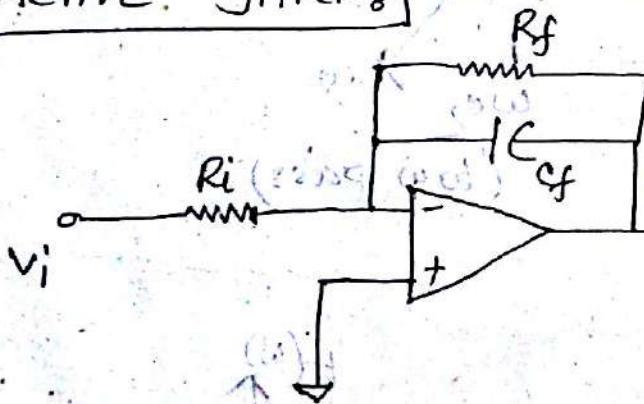


(आविस्तु करने के लिए Cf एवं Rf का नियमित ग्राफ़ नहीं दिया गया है)

$$Z_f = \frac{R_f \cdot \frac{1}{j\omega Cf}}{R_f + \frac{1}{j\omega Cf}}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = - \frac{Z_f}{Z_i} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega Cf}}{R_f + \frac{1}{j\omega Cf}}$$

### High-pass

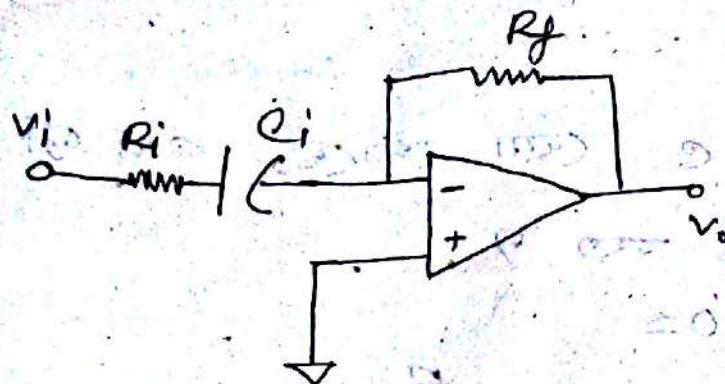


$$Z_{di} = \frac{R_i + \frac{1}{j\omega C_i}}{R_f + \frac{1}{j\omega C_f}}$$


$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$

$$= \frac{-R_f}{(R_i + \frac{1}{j\omega C_i})} \times V_i$$


### Band-pass

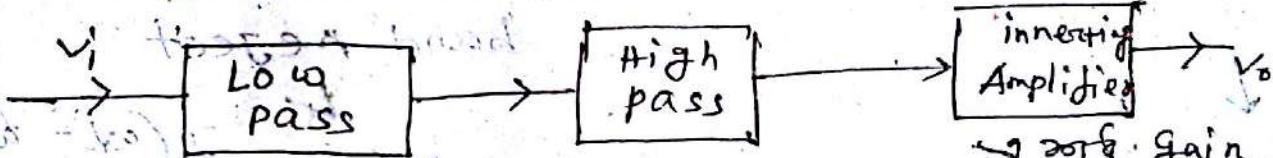

$$H(\omega)$$

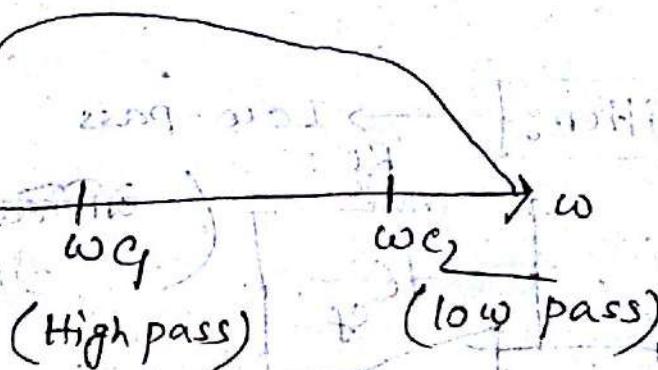

### Band reject:

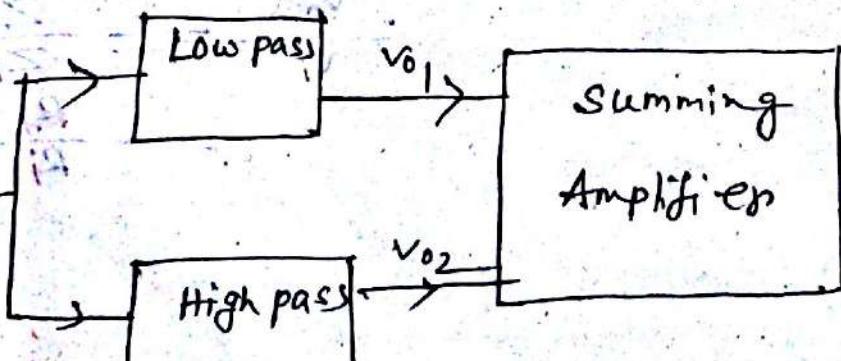


$$H(\omega)$$

$$\omega_C_1 \quad \omega_C_2$$


06-08-16  
12th (a) day

### BJT AC analysis :-

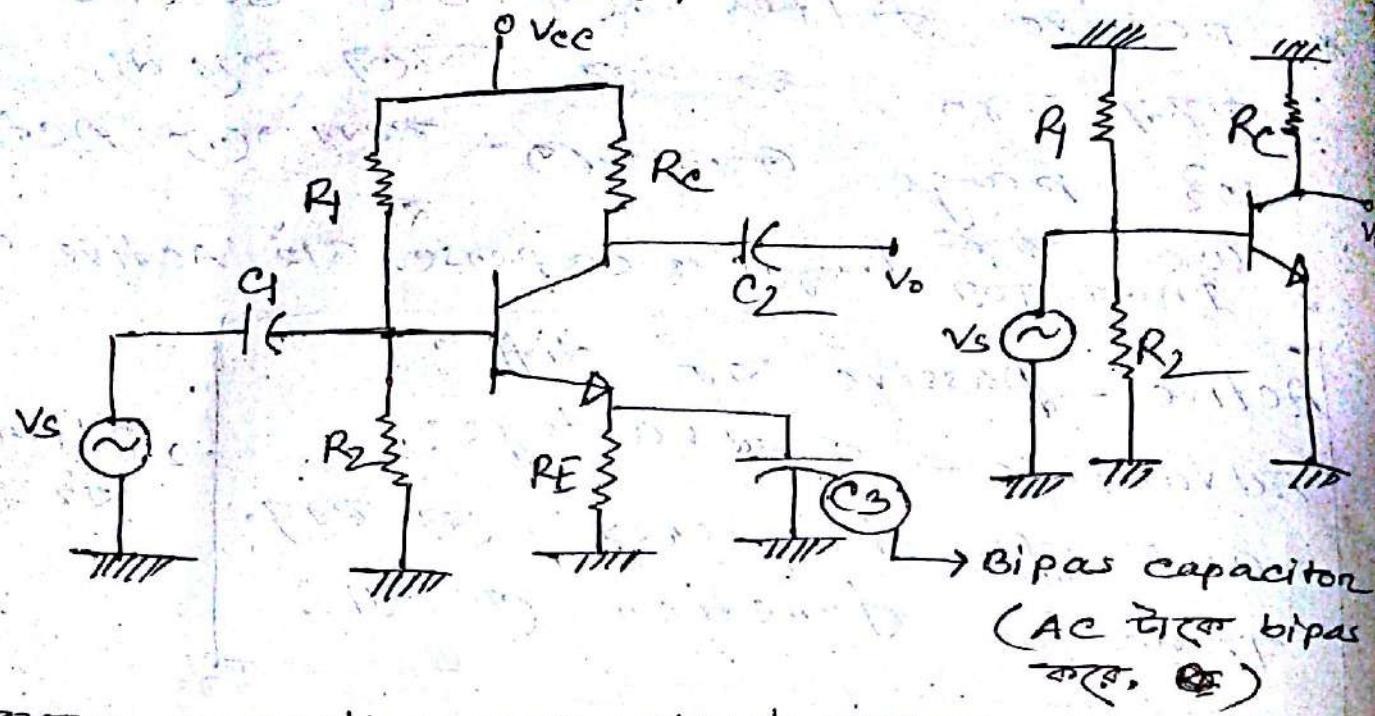

बिपस capacitor गुला short करें।

DC supply गुला 0 करें तो

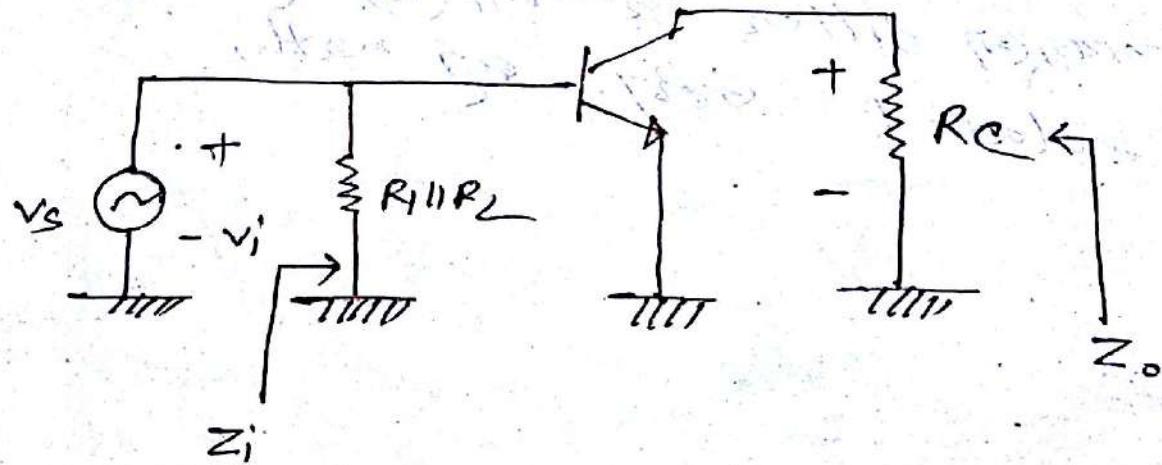

$$\text{input impedance, } Z_i = R_1 \parallel R_2$$

$$\text{output } \rightarrow, Z_o = R_C$$

passive तरीके active तरीके क्या हैं?

\* gain provide होता है

\* passive filter के बीच 300 - 3000 Hz है

लगते हैं, जो काम करते हैं, लेकिन

उनकी range होती है। Active filter

\* use करते हैं। लेकिन expenses ज्यादा होते हैं।

\* Inductor के लिए expenses ज्यादा होते हैं।

Active - Passive का diff. :-

Advantage - का advantage:

cut off frequency का लिया जाता है:

transfer function का लिया जाता है:

Filter पर

ज्यादा शुल्क

Assignment:-

आवधारणा filter का  $H(\omega)$  तथा इसका ग्राफ़ लिया जाता है,

related G(s) का ग्राफ़ लिया जाता है,




Model :

(i) Re Model (चिल्डरम आहे)

(ii)  $\pi$  " (गोलार्ध नाही)

(iii) hybrid " (गोलार्ध)

Fixed Bias configuration (Re Model)

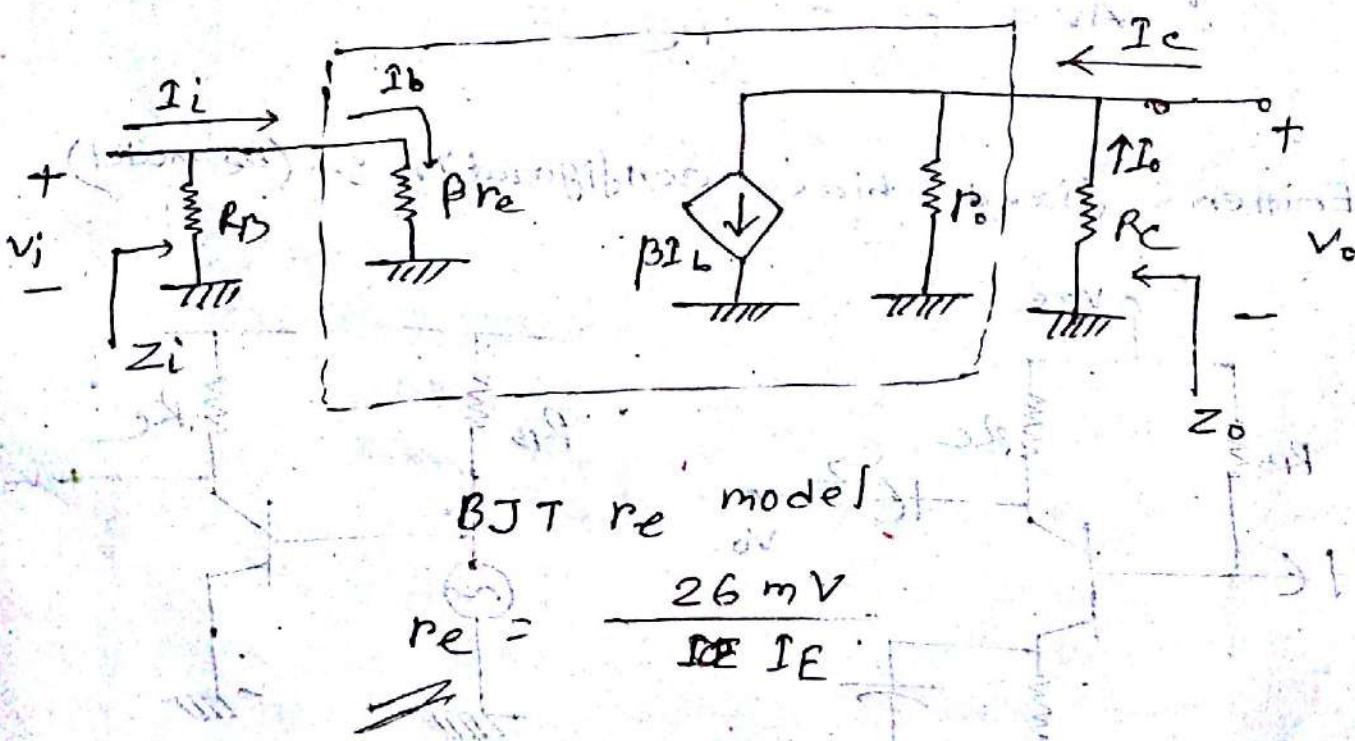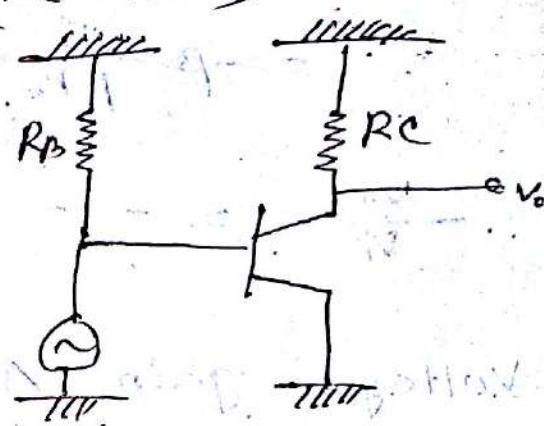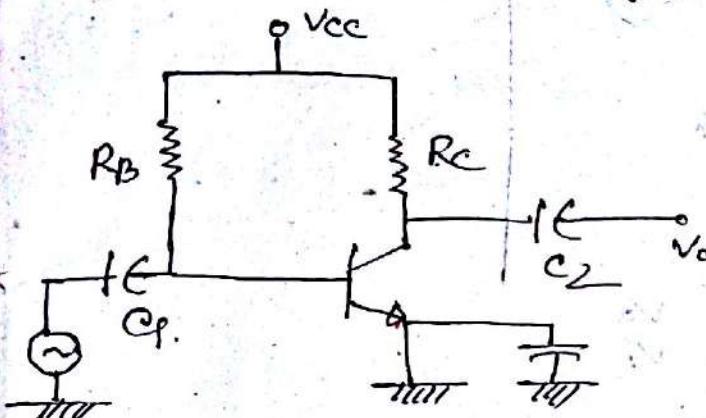

BJT re model

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{\beta \cdot I_E}$$

AC  $\Rightarrow$  small suffix  $I_e$

DC , capital  $\Rightarrow I_E$

$$Z_i = R_B \parallel \beta r_e$$

$$Z_o = R_C \parallel r_o$$

if  $R_B \geq 10 \beta r_e$

$$Z_i = \beta r_e$$

If  $r_o \geq 10R_C$

$$Z_o = R_C$$

$$V_o = -\beta I_B B_b (R_C \parallel r_o)$$
$$= -\beta \frac{V_i}{\beta r_e} (R_C \parallel r_o)$$


$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e}$$

$$I_B = \frac{V_i}{\beta r_e}$$

Voltage gain,  $A_v = -\frac{V_o}{V_i}$

$$\therefore A_v = -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e}$$

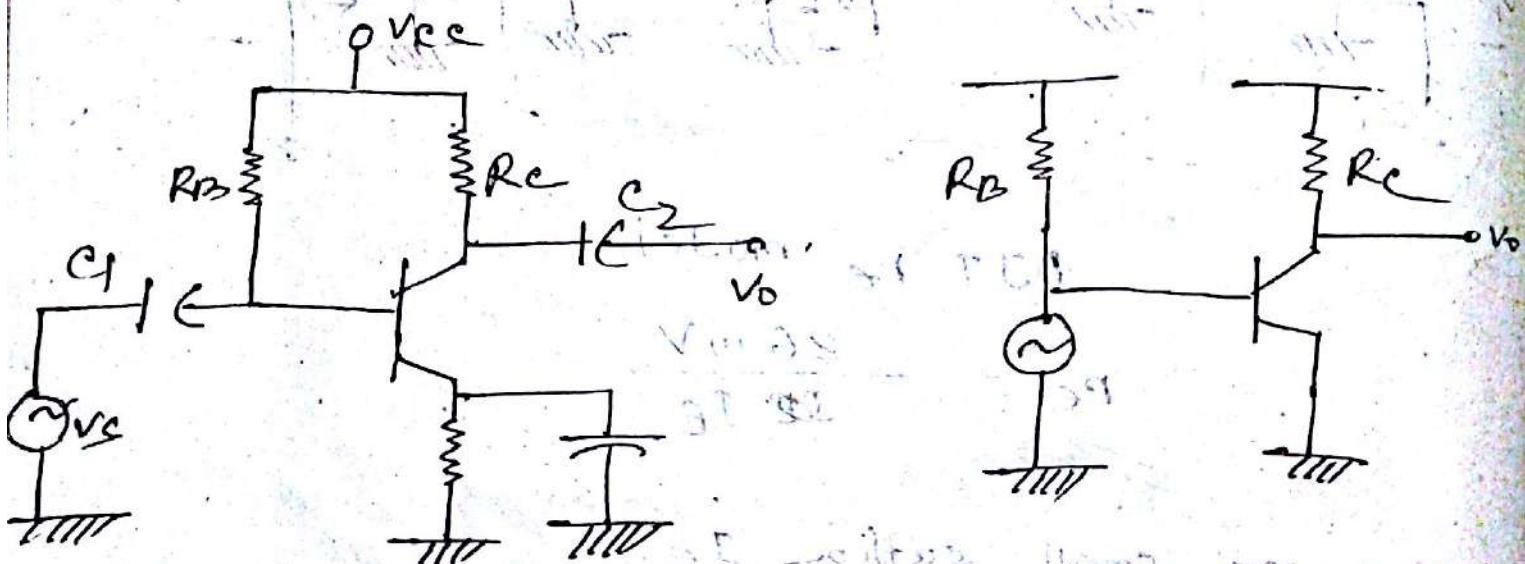Emitter fixed bias configuration :- (re model)



प्रारूप आर्टिकल

अब, प्रत्येक एक calculation Fixed bias config

से अपने लिए



प्रत्येक एक

से अपने लिए

## Low Frequency

## Frequency Response of BJT

$$AV = \frac{V_o}{V_i}$$

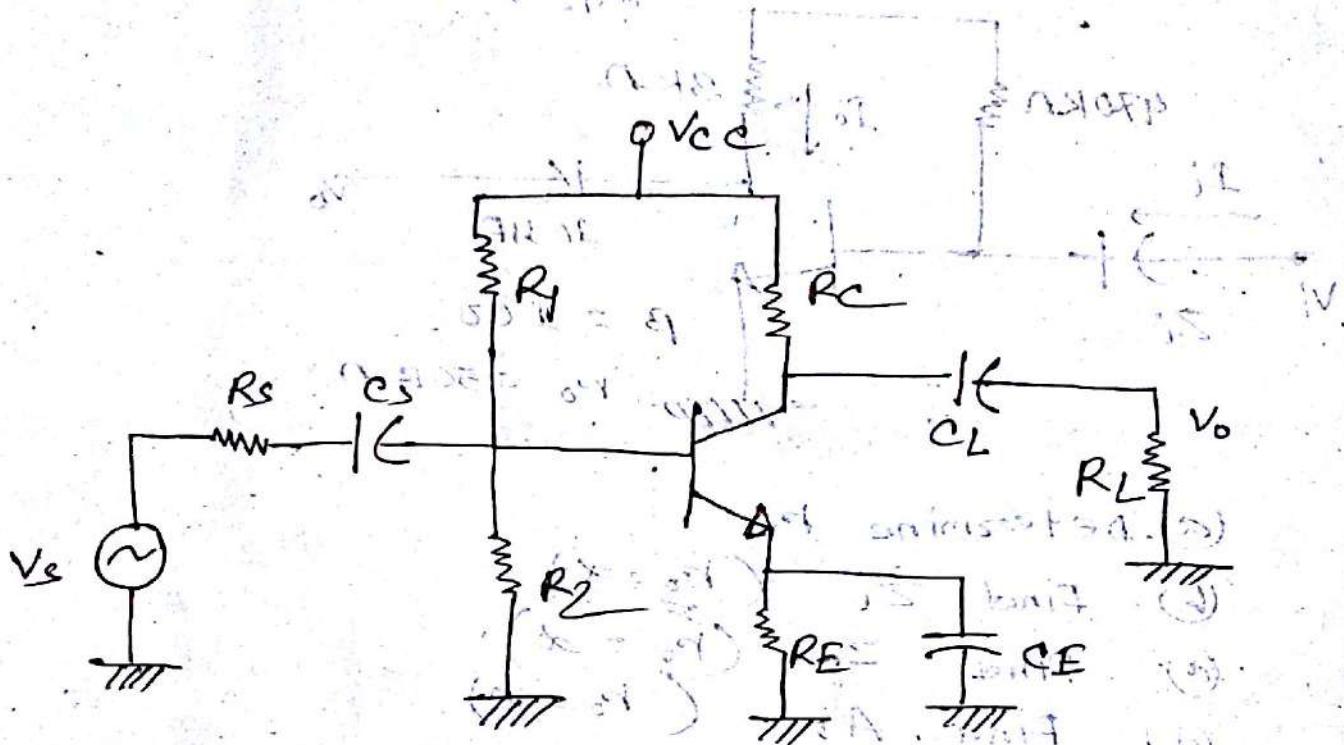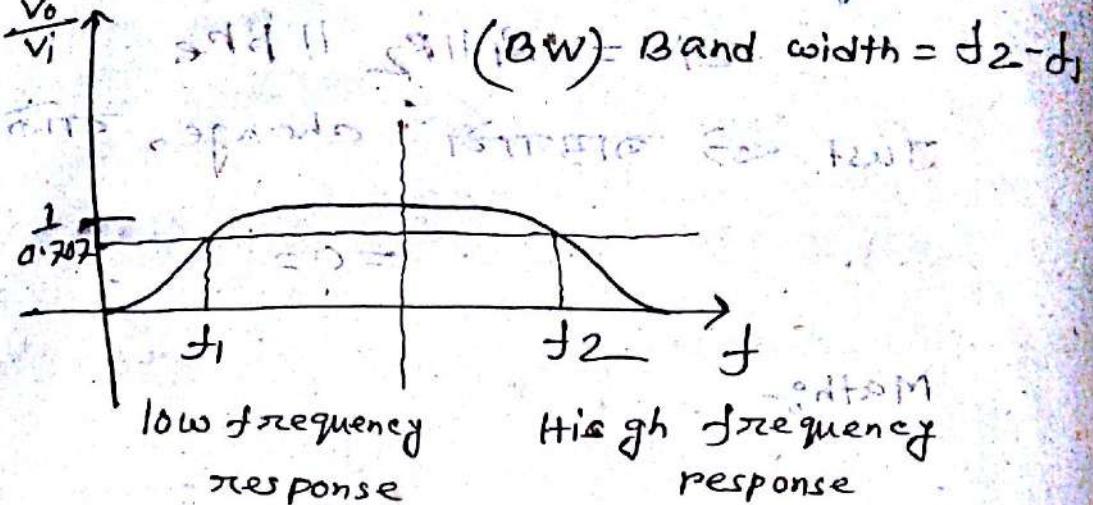

$C_S$  = source/input capacitor


$C_C$  = coupling/output " "

$C_E$  = bypass capacitor

Voltage divider ना छाले,

$$Z_i = R_1 \parallel R_2 \parallel B r_e$$

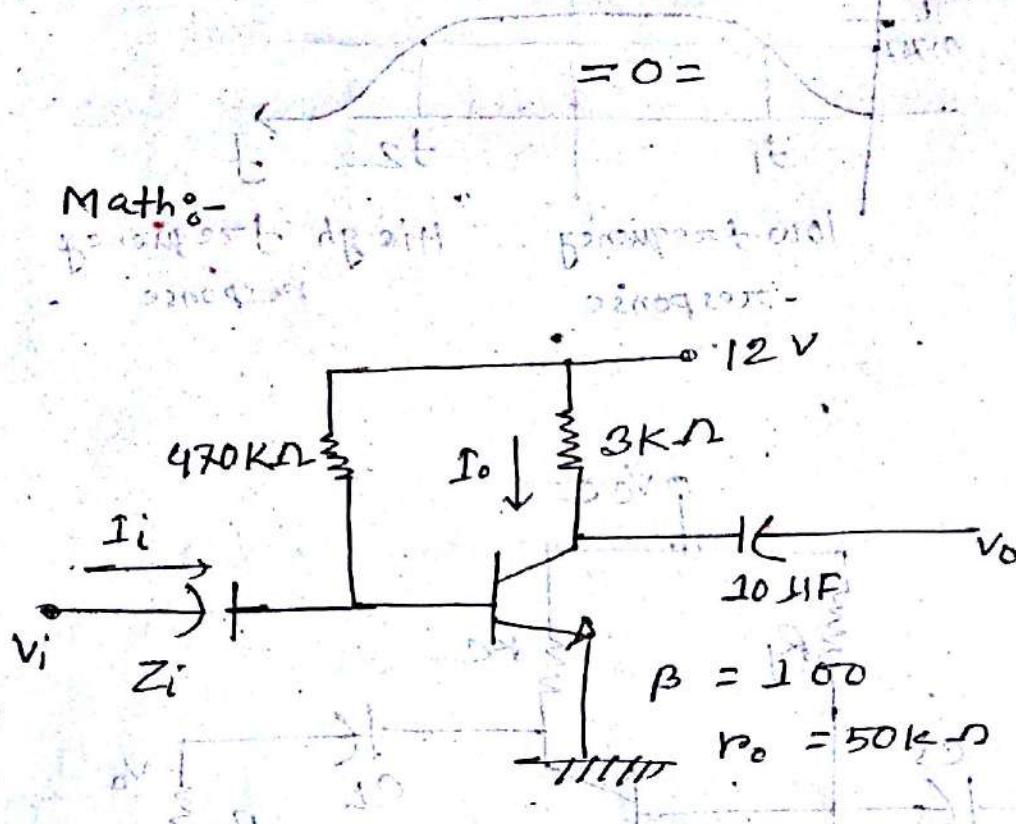Just वॉल्टेज बदला change, ताकि मार्ग बदला



(a) Determine  $r_e$

(b) Find  $Z_i$  ( $r_o = \infty$ )

(c) Find  $Z_o$  ( $r_o = \infty$ )

(d) Find  $A_v$  ( $r_o = \infty$ )

अनुकूल बित्तीय विद्युतीय वर्णन करें।

$$(a) r_e = \frac{26\text{ mV}}{I_B}$$

माना  $I_E$  भवित्वात् ना होले अतः DC bias

Analysis करें एवं नियन्त्रण करें।

$$I_E = 2.928\text{ mA}$$


$$(e) A_v = -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e}$$

$$(c) (d) \quad r_o \geq 10R_C$$

$$Z_o = R_C$$


$$(d) Z'_i = R_B \parallel B r_e$$

$$= -\frac{R_C}{r_e} (r_o \gg r_e)$$

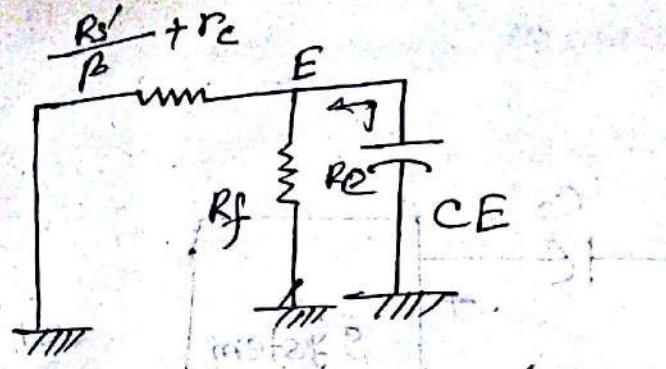

mathematically -> Example

High frequency

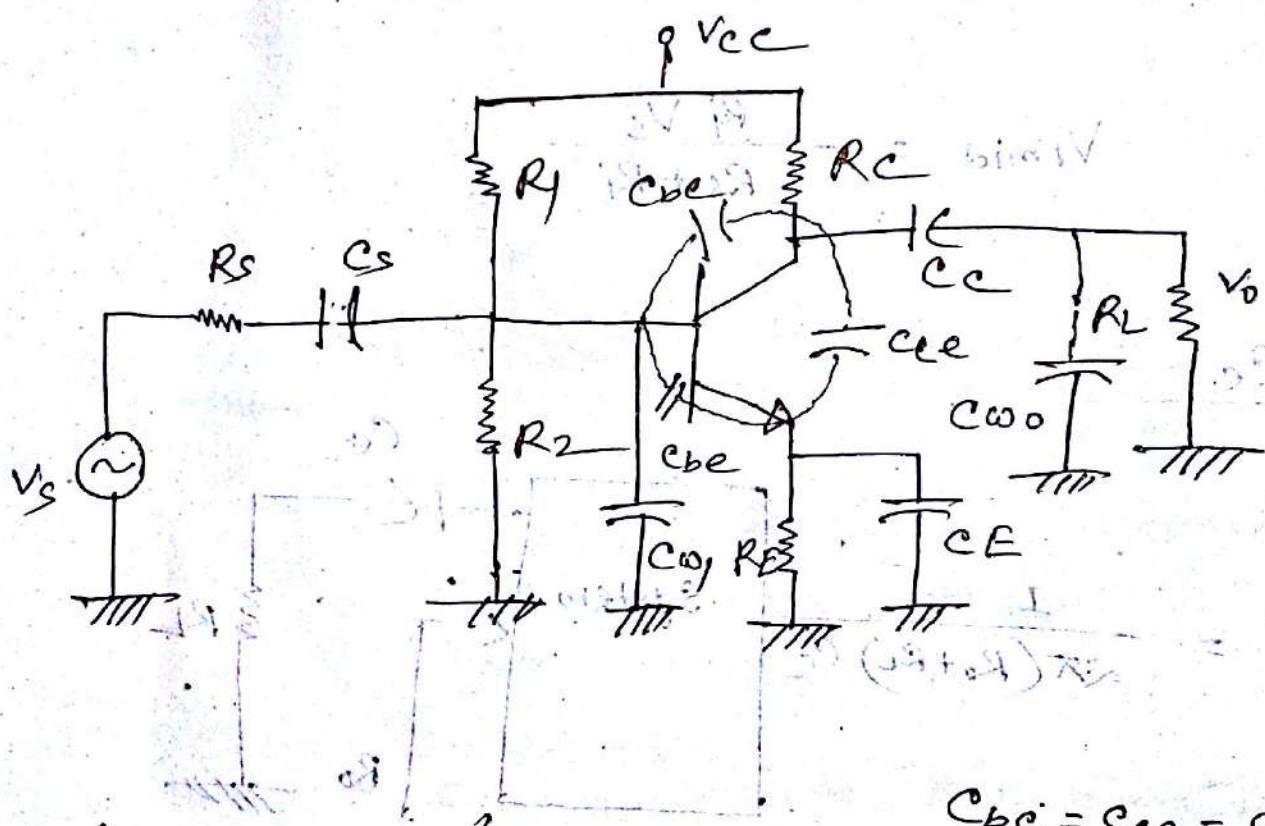

$$f_{HI} = \frac{1}{2\pi R_{th} C_i}$$


$C_{bc} = C_{ee} = C_{be} =$   
interelectrode  
capacitor

$$R_{th} = R_s \parallel R_f \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel R_C$$

$$C_i = C_{oo} + C_{ee} + C_{mi}$$

$$= C_{oo} + C_{be} + (1 - A_v) C_{be}$$

CS

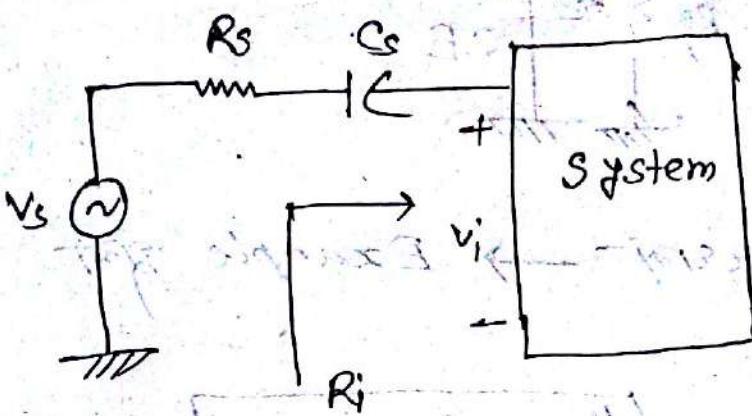

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R G}$$


$$= \frac{1}{2\pi (R_s + R_i') C_s}$$

$$R_i' = R_i \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$V_{imid} = \frac{R_i' V_s}{R_s + R_i'}$$

CC

$$f_1 = \frac{1}{2\pi (R_o + R_L) C_C}$$

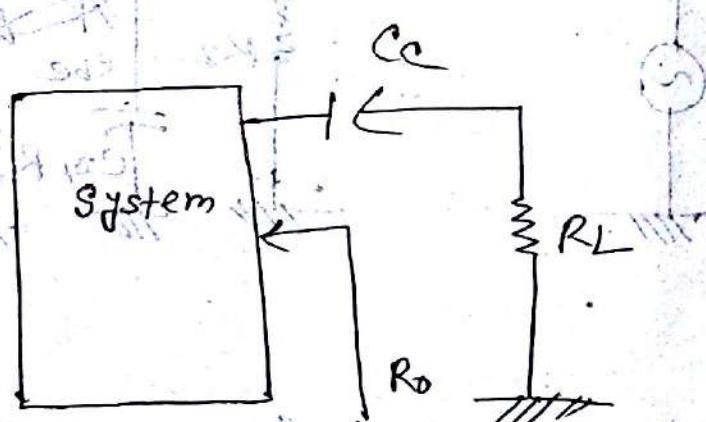


$$R_o = r_o \parallel R_C$$

CE

$$f_{IE} = \frac{1}{2\pi R_E C_E}$$
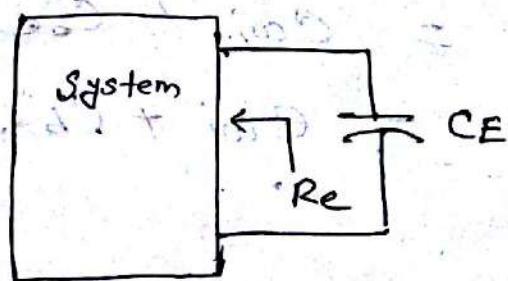
$$R_E = R_E \parallel \frac{R_S'}{\beta} + r_e$$



$$f_H = \frac{1}{2\pi R_{th} C_o}$$

$$R_{th} = R_C \parallel r_b \parallel R_L$$

$$C_o = C_{w_0} + C_{ce} + C_{M_0}$$

Example of Zener ZCT 1